

РАДИО

АУДИО · ВИДЕО · СВЯЗЬ · ЭЛЕКТРОНИКА · КОМПЬЮТЕРЫ

**НОВОЕ
В ГРАЖДАНСКОЙ СВЯЗИ**




**100 ЛЕТ РАДИО:
А.С. ПОПОВ
НА ОРБИТЕ "РАДИОМОСТОВ"**



НТВ В МОСКВЕ

**СОВЕТЫ ПОКУПАТЕЛЯМ -
ТЮНЕРЫ**

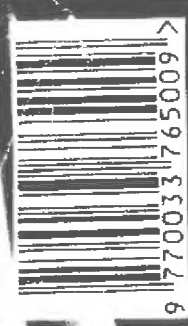

ИЗДАЕТСЯ С 1924 ГОДА

**3
1995**

РАДИО

3-1995

МАССОВЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

аудио • видео • связь
электроника • компьютеры

ИЗДАЕТСЯ С 1924 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЖУРНАЛИСТСКИЙ
КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

Главный редактор

А. В. ГОРОХОВСКИЙ

Редакционная коллегия:

И. Т. АКУЛИНИЧЕВ, В. М. БОНДАРЕНКО,
А. М. ВАРБАНСКИЙ, А. Я. ГРИФ,
А. С. ЖУРАВЛЕВ, Б. С. ИВАНОВ,
А. Н. ИСАЕВ, Н. В. КАЗАНСКИЙ,
Е. А. КАРНАУХОВ, В. И. КОЛОДИН,
А. Н. КОРОТОНОШКО, В. Г. МАКОВЕЕВ,
В. В. МИГУЛИН, С. Л. МИШЕНКОВ,
А. Л. МСТИСЛАВСКИЙ (отв. секретарь),
Б. Г. СТЕПАНОВ (зам. гл. редактора).

Художественный редактор
Г. А. ФЕДОТОВА
Корректор Т. А. ВАСИЛЬЕВА

Адрес редакции: 103045, Москва,
Селиверстов пер., 10

Телефон для справок и группы
работы с письмами — 207-77-28.

Отделы: общей радиоэлектроники
— 207-88-18;

аудио, видео, радиоприема
и измерений — 208-83-05;
микропроцессорной техники и тех-
нической консультации — 207-89-00;
оформления — 207-71-69;

группа маркетинга, информации и
рекламы — 208-99-45.

Тел./факс (095) 208-77-13;
208-13-11.

«КВ-журнал» — 208-89-49.
ТОО «Символ-Р» — 208-81-79.

Наши платежные реквизиты: почтовый ин-
декс банка — 101000; для индивидуальных
плательщиков и организаций г. Москвы и
области — р/сч. редакции 400609329 в АКБ
«Бизнес» в Москве, МФО 44583478, уч. 74;
для иногородних организаций-плательщи-
ков — р/сч. 400609329 в АКБ «Бизнес», МФО
201791, корр. сч. 478161600 в РКЦ ГУ ЦБ.

Редакция не несет ответственности за
достоверность рекламных объявлений.

В розницу — цена договорная.
Сдано в набор 12.01.1995 г. Подписано к
печати 13.03.1995 г. Формат 60х84/8. Бу-
мага мелованная. Гарнитура «Прагмати-
ка». Печать офсетная. Объем 8 печ. л.,
4 бум. л. Усл. печ. л. 7,44.

Отпечатано UPC Consulting LTD
(Vaasa, Finland)

© Радио, 1995 г.

К 100-ЛЕТИЮ РАДИО В. Марченков. ПЕРВЫЙ РАДИОТЕХНИК А. С. ПОПОВ А. Папков. ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ИСЗ «РАДИО-РОСТО» (с. 7). КОНКУРС «РАДИО-100» (с. 39). КНИГА, КОТОРАЯ НУЖНА ВСЕМ. ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ (с. 55)	4
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА Н. Золотов, Б. Комаров. ГРАЖДАНСКИЙ ДИАПАЗОН — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. П. Михайлов. «АССОЦИАЦИЯ-27» (с. 11)	10
ВИДЕОТЕХНИКА А. Трифонов. АНТЕННЫЕ РЕШЕТКИ. Л. Кузьмин. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТВ АНТЕНН (с. 13)	12
СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И. Козлов. ЧТО МОЖНО ПРИНИМАТЬ В МОСКВЕ НА НЕБОЛЬШУЮ АНТЕННУ	14
ЗВУКОТЕХНИКА А. Хныков. ЦИФРОВОЙ РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ КОРРЕКЦИЕЙ. С. Боянов. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭПУ «G602» (с. 19). Возвращаясь к напечатанному. Л. Гаврилов. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЧЕТЧИКА РАСХОДА ЛЕНТЫ (с. 34)	16
РАДИОПРИЕМ В. Михайлов. ТРАКТ РЧ ДЛЯ ПРИЕМНИКОВ. В. Тюрганов. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ПРИЕМНИКА «БЫЛИНА-207-10» (с. 22)	21
СОВЕТЫ ПОКУПАТЕЛЯМ ТЮНЕРЫ	24
МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА Е. Седов, А. Матвеев. «РАДИО-86РК»: РАЗВИТИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ. А. Фрунзе, С. Хоркин. ОДНОКРИСТАЛЛЬНЫЕ МИКРО-ЭВМ. Микро-ЭВМ семейства 8052 (с. 28)	26
ИЗМЕРЕНИЯ М. Дорофеев. МУЛЬТИМЕТР СО СТРЕЛОЧНЫМ ИНДИКАТОРОМ	32
«РАДИО — НАЧИНАЮЩИМ» Б. Степанов. ПУТЬ В ЭФИР. Ю. Прокопцев. ИЗ СТЕРЖНЯ ШАРИКОВОЙ АВТОРУЧКИ (с. 36)	35
ЭЛЕКТРОНИКА В БЫТУ И. Нечаев. АВТОМАТ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ. Д. Макаров. ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ (с. 40)	38
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ О. Ховайко. ПЯТИВОЛЬТНЫЙ ШИ СТАБИЛИЗАТОР	43
РАДИОЛЮБИТЕЛЮ-КОНСТРУКТОРУ И. Романов. АКТИВНЫЕ RC-ФИЛЬТРЫ: СХЕМЫ И РАСЧЕТЫ. В. Чуднов. ГЕНЕРАТОР, УПРАВЛЯЕМЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ (с. 48). И. Коноглев. ПСЕВДОСЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (с. 50)	45
ДЛЯ ДОМАШНЕГО ТЕЛЕФОНА П. Максимов. ЗАМЕНА МИКРОСХЕМЫ НЕОБЯЗАТЕЛЬНА. О. Долгов. СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ (с. 55)	54
ЭЛЕКТРОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В. Завьялов. ПРОСТЫЕ ЭМИ	57
СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК А. Нефедов. МИКРОСХЕМНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ СЕРИИ КР1157	59
ЗА РУБЕЖОМ КОМНАТНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА. ИНДИКАТОР МОЩНОСТИ	61

На книжной полке (с. 18). Коротко о новом (с. 23). Обмен опытом (с. 25, 31, 37).
Письма пишут разные (с. 37). Радиокурьер (с. 58). Наша консультация (с. 62).
Доска объявлений (с. 10, 11, 42, 44, 51—53, 56, 63—66).

**Каждая вторая СВ-радиостанция, зарегистрированная в СНГ,
продана фирмой РКК. Наиболее популярные из них - марки
MegaJet автомобильные MJ-2702, MJ-3031 и портативные
MJ-1101, MJ-5501 можно купить в офисе фирмы РКК Москве
и у региональных дилеров фирмы**

Тел: (095) 220-2818, 231-5707

Факс: (095) 230-11-07

117336 МОСКВА, А/Я 700



Съемка производилась в автосалоне АО «АРТЕКС» - официального
дилера и прямого партнера BMW в Московском регионе (истр.обложки)

ПЕРВЫЙ РАДИОТЕХНИК А. С. ПОПОВ

В. МАРЧЕНКОВ, г. Санкт-Петербург

Предпосылками возникновения радиотехники, как самостоятельной области знаний, и радиосвязи явились фундаментальные исследования электрических явлений, выполненные в протяжении XIX века, прежде всего — работы английских ученых М. Фарадея, Дж. Максвелла и немецкого физика Г. Герца. Герц своими трудами экспериментально подтвердил существование электромагнитных волн с помощью созданных им лабораторных приборов — искрового передатчика и искрового индикатора этих волн.

Передающее устройство содержало катушку (спираль) Румкорфа с первичной и повышающей вторичной обмотками, искровой промежуток между электродами, присоединенными к выводам повышающей обмотки, и автоматический электромеханический прерыватель тока. Искровой промежуток с высоковольтными электродами Герц выделил в самостоятельную конструкцию, выполнявшую роль искрового генератора и симметричной вибраторной антенны. Она вошла в историю под названием вибратор Герца.

В таком виде схема искрового передатчика была положена в основу передающей аппаратуры беспроводного телеграфа первого поколения.

Для обнаружения электромагнитных волн Герц разработал искровые индикаторы в виде симметричного вибратора или приемной рамки с микроскопическими искровыми промежутками. В отличие от вибратора Герца такие индикаторы были практически непригодны для использования в качестве приемных устройств в системах беспроводной связи.

Среди ученых, повторявших опыты Герца, наиболее далеко продвинулся английский физик О. Лодж, создавший в 1893 г. весьма удачный индикатор электромагнитных волн. Его прибор содержал трубку Э. Бранли, названную Лоджем когерером (от английского слова «cohesion» — сцепление), источник тока, присоединенный к когереру отрезок провода (антенну), гальванометр или звонок, весьма наглядно отмечавшие прием электромагнитных сигналов. Механический встряхиватель постоянно восстанавливал чувствительность когерера. Но и индикатор Лоджа оставался чисто лабораторным прибором и не мог обеспечить с достаточной надежностью прием электромагнитных сигналов без дальнейшего его усовершенствования.

О возможности использовать электромагнитные волны для сигнализации наиболее четко высказались в 1892 г. американский физик В. Крукс и в 1893 г. американский изобретатель Н. Тесла.

Таким образом, к началу 90-х годов прошлого века реальная возможность использования электромагнитных волн для беспроводной связи стала вполне

очевидной. Оставалось разработать практическую схему и построить пригодную для осуществления радиосвязи аппаратуру. И эту задачу удалось решить в 1895 г. талантливому русскому физiku А. С. Попову.

Жизни и деятельности А. С. Попова посвящено весьма много публикаций, в том числе в журнале «Радио». Поэтому остановимся здесь лишь на основных вехах его творческого пути.

Александр Степанович Попов родился 16 марта (4 марта по стар. стилю) 1859 г. в поселке Турьинские рудники на Северном Урале в семье священника. Уже в юношеские годы у него возникла тяга к точным наукам, и после окончания семинарии он поступает на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета.

Во время учебы А. С. Попов проявлял интерес не только к академической науке, но и практической деятельности. Так, весной 1880 г. он участвовал в организации и проведении Первой электротехнической выставки в Санкт-Петербурге. В 1881 г. в товариществе «Электротехник» занимается устройством дугового электрического освещения в Санкт-Петербурге, работает монтером на электростанции.

После весьма успешного окончания университета (1882 г.) А. С. Попов мог остаться при нем для «приготовления к профессорскому званию», но Александр Степанович предпочел работу в одном из лучших в России электротехнических учебных заведений — Минном офицерском классе в г. Кронштадте, куда он поступил на должность преподавателя в 1883 г. С 1890 г. А. С. Попов одновременно начинает преподавать в Техническом училище Морского ведомства.

Природная одаренность, трудолюбие в сочетании с многолетней научной и педагогической деятельностью в стенах этих учреждений сформировали Александра Степановича как весьма опытного физика и электротехника. Он стал одним из видных специалистов по практическому применению электричества на флоте.

А. С. Попов много внимания уделял совершенствованию оснащения лаборатории Минного офицерского класса приборами и оборудованием. Александр Степанович, владея слесарным, токарным и столярным ремеслами, мастерством стеклодува, сам занимался изготовлением и ремонтом различных лабораторных приборов. Эти навыки очень пригодились ему в разработке приборов беспроводной связи.

Исследованием электромагнитных волн А. С. Попов начал заниматься вскоре после сообщений об опытах Г. Герца. Весной 1890 г. он прочитал морским офицерам в Кронштадте серию публичных лекций под общим названием «Новейшие исследования о соотно-



шении между световыми и электрическими явлениями». Лекции сопровождался опытами по распространению электромагнитных волн, их отражению, преломлению и поляризации. Добиваясь надежного приема электромагнитных волн и наглядной индикации их приема, А. С. Попов изготовил и применил газоразрядные трубки Гейслера. Но они светились только в непосредственной близости от искрового передатчика. В 1893 г. А. С. Попов разработал в этих же целях специальную конструкцию радиометра в виде вращающейся легкой турбинки, используемую в физике для исследования инфракрасных лучей. Однако полученные результаты его не удовлетворили.


Новый творческий импульс в совершенствовании методов приема электромагнитных волн дала Александру Степановичу статья О. Лоджа в журнале «Electrician» за 1894 г., где были изложены эксперименты с лучами Герца и описаны индикаторы электромагнитных волн этого английского физика.

Используя имеющуюся в его распоряжении элементную базу, А. С. Попов, после ряда экспериментов с когерером, в апреле 1895 г. разработал электрическую схему и собрал свой первый когерентный приемник, способный принимать электромагнитные сигналы различной длительности. Схема А. С. Попова в дальнейшем была положена в основу приемной аппаратуры беспроводного телеграфа первого поколения и стала классической.

Несмотря на свою кажущуюся простоту, схема приемника оказалась по тому времени настолько совершенной и оптимальной, что заслуживает более детального рассмотрения.


В качестве приемной антенны (А) использовался несимметричный коротковолновый вибратор в виде вертикального отрезка провода длиной 2,5 м. (Математическое обоснование теории такой антенны сделал немецкий ученый М. Абрагам в 1900 г.).

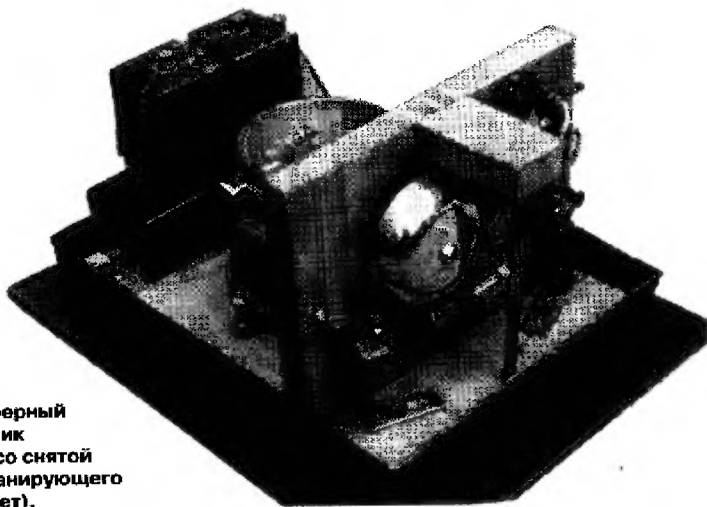Ввиду чрезвычайно широкого спектра частот, излучаемых искровым передатчиком с непосредственной связью




Первый когерентный радиоприемник А. С. Попова со снятой крышкой экранирующего футляра (макет).

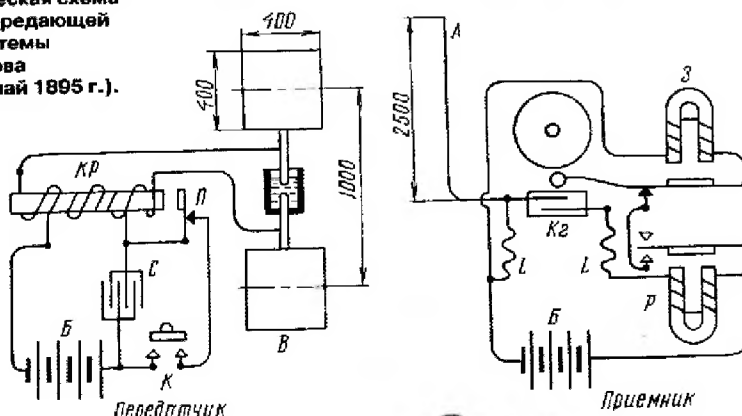Электрическая схема приемопередающей радиосистемы А. С. Попова (апрель-май 1895 г.).



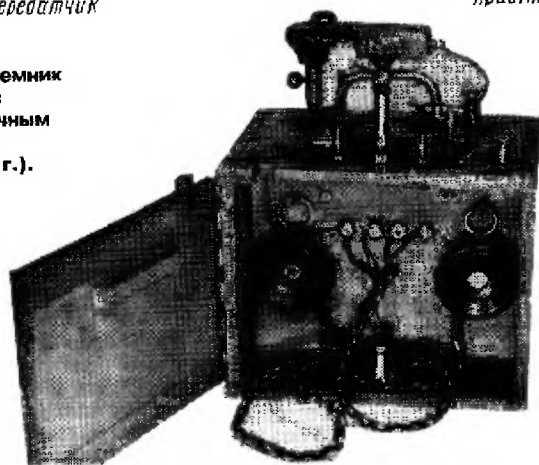Телефонный радиоприемник системы А. С. Попова с кристаллическим точечным диодом, производства фирмы Дюкрет (1900 г.).



генератора с антенной, точная резонансная настройка приемника на частоту передатчика не имела смысла. (Необходимость в такой настройке возникла после изобретений О. Лоджем в 1897 г. настраиваемой индуктивной связи приемника с антенной и аналогичной связи передатчика с антенной, предложенной немецким физиком К. Брауном в 1900 г.).

В качестве детектора применен когерер (Кг) на основе окисленного металлического порошка, работающий в режиме электронного ключа, открывающегося под действием высокочастотного тока принимаемого сигнала. Высокочастотные индуктивные дрос-

сели (L), выполненные в виде спирали из тонкой проволоки, осуществляют развязку когерера и цепей реле (Р) и звонка (З).

Релейный усилитель слабых электрических сигналов на линейном телеграфном реле Сименса позволял включать на выходе приемника любое сильноточное оконечное регистрирующее или исполнительное устройство: электрический звонок (в приемнике А. С. Попова), самописец, телеграфный аппарат и т. д.

В приемнике была применена звуковая индикация сигналов с помощью электрического звонка, которая была весьма впечатляющей при демонстрационных показах аппаратуры.

Восстановление чувствительности когерера осуществлялось автоматическим, синхронным с принимаемыми сигналами, встряхиванием когерера электромеханическим вибратором звонка. Это был первый случай использования в радиотехническом устройстве отрицательной обратной связи (в данном случае электромеханического типа), получившей в дальнейшем широкое применение.

Конструктивно приемник А. С. Попова был собран на деревянном шасси и помещен в цинковый футляр с боковыми окнами, закрытыми металлической сеткой. Приемная антенна подключалась к когереру через отверстия с каучуковым изолятором на передней стенке футляра.

В искровом передатчике применялась лабораторная катушка Румкорфа с автоматическим электромеханическим прерывателем тока (П) — молоточком Вагнера-Нефа — и коммутатором Румкорфа (К) в качестве ключа. Передающей антенной и генератором электромагнитных колебаний служил большой вибратор Герца (В) с квадратными медными листами 400×400 мм на концах, работающий в диапазоне коротких волн. Искровой промежуток вибратора помещен в сосуд с техническим маслом, обладающим высокой диэлектрической проницаемостью, что увеличивало величину пробивного напряжения искрового промежутка и, следовательно, мощность, излучаемую передатчиком.

Используя коммутатор Румкорфа в качестве ключа, А. С. Попов передавал электромагнитные сигналы различной длительности. На короткое нажатие ключа передатчика приемник отвечал одиночным звонком, на длинные — серией звонков.

Это была первая в истории система передачи и приема электромагнитных затухающих колебаний, пригодная для надежного обмена информационными сигналами. В апреле 1895 г. аппаратура была испытана сначала в лаборатории, а затем в саду Минного офицерского класса. Она стала прототипом всех последующих систем беспроводного телеграфа первого поколения и была многократно повторена различными фирмами мира.

Первая публичная демонстрация приборов А. С. Попова состоялась во время его доклада «Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям» 7 мая (25 апреля по стар. стилю) 1895 г. на заседании Физического отделения Русского физико-химического общества в Санкт-Петербургском университете.

Это событие задокументировано в ряде публикаций того времени: в газете «Кронштадтский вестник» от 30 апреля (по стар. стилю) 1895 г., в протоколе заседания РФХО 25 апреля (по стар. стилю) 1895 г., помещенном в августовском номере «Журнала РФХО» за 1895 г., в статье самого А. С. Попова по его докладу 25 апреля 1895 г. с подробным описанием экспериментов и схемы приемника. Эта статья была опубликована в январском номере «Журнала РФХО» за 1896 г.

Во время первых опытов А. С. Попов заметил способность приемного устройства реагировать на электромагнитные сигналы атмосферного происхождения. Изучив это явление, он летом


1895 г. разработал новую модификацию своего прибора, добавив в него самовибратор с медленно протягивающейся телеграфной лентой, имевшейся на барабан с пружинным двигателем и пишущим пером, которое управлялось с помощью электромагнита, подключенного к выходу приемника. Эта конструкция стала вторым изобретением А.С.Попова в области применения электромагнитных волн и вошла в историю под названием «грозоотметчик». Летом 1895 г. грозоотметчик был установлен для наблюдений в физическом кабинете Лесного института в Санкт-Петербурге. Не следует путать грозоотметчик с первым приемником А.С.Попова — это разные приборы, хотя в основу их положена одна и та же приемная схема.

Преследуя лишь научные цели и не помышляя о коммерческой выгоде, А.С.Попов на патентовал свои изобретения.

На протяжении 1895 и 1896 гг. А.С.Попов совершенствовал свою аппаратуру и неоднократно выступал с демонстрациями ее работы перед различными аудиториями. 31 января 1896 г. он демонстрировал передачу электромагнитных сигналов с использованием в передатчике и приемнике вибраторных антенн, настроенных в резонанс. 24 марта 1896 г. Александр Степанович показал направленную передачу сигналов дециметрового диапазона волн на расстоянии 250 м, применяя в передатчике и приемнике антенны с рефлекторами в форме параболических цилиндров. В приемном рефлекторе впервые был использован несимметричный вибратор в виде короткого цилиндра.

В июне 1896 г. молодой итальянский изобретатель Гульельмо Марconi подал в Англию патентную заявку на систему беспроводной сигнализации, аппаратура которой во многом была аналогична аппаратуре А.С.Попова.*

Подробные сведения об устройстве аппаратуры Г. Марconi стали известны после выдачи патента от 2 июля 1897 г. на «усовершенствования в передаче электрических импульсов и сигналов и в аппаратуре для этого». К этому времени научная и техническая общественность ряда стран мира уже была знакома с работами А.С.Попова по большому числу публикаций 1895-1897 гг. Патент Г. Марconi имел действие только на территории Англии. В России, Франции и Германии в выдаче патента ему было отказано со ссылкой на приоритетные публикации А.С.Попова. Та-

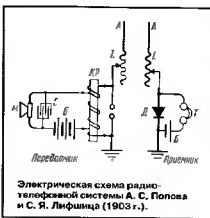

Электрическая схема радио-телефонной системы А.С.Попова и С.Я.Лифшица (1903 г.).

ким образом, изобретение А.С.Попова оказало содействие становлению производства аппаратуры беспроводной связи в ряде европейских стран без ограничений, накладываемых патентом Г. Марconi.

А.С.Попов, получив разрешение от Морского министерства России, подготовил новую аппаратуру — для беспроводного телеграфирования — и весной 1897 г. начал ее успешные испытания на военных кораблях в Кронштадтской гавани и Финском заливе. Главным результатом этих испытаний стал переход от вибраторов к обычным искровым разрядникам и от антенного провода к антенной сети. Было также изучено влияние на прием электромагнитных сигналов металлической оснастки корабля и соседних судов.

В начале 1896 г. инженер французской фирмы по изготовлению научных приборов инженер Э. Дюкретт предложил А.С.Попову сотрудничество и начал производство аппаратуры беспроводного телеграфирования по системе А.С.Попова.

В 1899 г. испытания аппаратуры системы А.С.Попова были продолжены на судах Черноморской эскадры.

Продолжая обзор важнейших работ А.С.Попова, следует остановиться еще на двух его изобретениях, имевших чрезвычайно большое значение для радиосвязи. Это — разработкой им в 1899 г. первой схемы детекторного приемника и первой конструкции кристаллического точечного диода. В детекторном приемнике когерер не нуждался в постоянном механическом встряхивании, а работал в режиме амплитудно-линейного детектирования сигналов, позволяя принимать их на слух с использованием голоначных телефонов. Эту особенность когерера случайно обнаружили в 1899 г. помощники Александра Степановича П.Н. Рыбкин и Д.С. Троицкий при проведении испытаний аппаратуры по программе, разработанной А.С.Поповым. Встретившись с исследователем этого свойства когерера, А.С.Попов разработал схему и построил детекторный приемник, названный им «телефонный приемник дедеш», чувствительность которого в несколько раз превышала чувствительность когерентного приемника. А.С.Попов подал патентные заявки на эту схему в России, Франции и Англии и вскоре получил положительные решения.

Детекторный приемник позволял принимать сигналы как затухающих, так и незатухающих колебаний и стал про-

тотипом приемников амплитудно-модулированных сигналов в радиотелефонии и в радиотелеграфии.

В 1900 г. А.С.Попов сделал свое четвертое важное изобретение: создал первый кристаллический точечный диод с контактом стальные иглы — уголь и с успехом применил его в своем детекторном приемнике. Это изобретение А.С.Попова на шесть лет опередило аналогичные конструкции диодов американских изобретателей Д.Пикарда и, независимо, Г.Данеуди.

Телефонный приемник А.С.Попова сыграл неоценимую роль при организации в России линии регулярной радиосвязи протяженностью 45 км между островом Готланд и г. Коткой в Финском заливе. Линия была построена под руководством А.С.Попова и морского офицера А.А.Реммерта для проведения аварийных работ на броненосце «Генерал-адмирал Апраксин».

С 1900 г. Морское министерство поручило А.С.Попову руководство работами по оснащению корабельного флота станциями беспроводного телеграфа. В том же году в Минном офицерском классе приступили к преподаванию курса радиотелеграфного дела по программе, разработанной А.С.Поповым. И тогда же в Кронштадте под руководством Александра Степановича была организована Кронштадтская мастерская для изготовления и ремонта приборов телеграфирования без проводов, положившая начало российской радиопромышленности.

Сенью 1903 г., будучи уже с 1901 г. профессором Санкт-Петербургского электротехнического института, А.С.Попов и его ученик С.Я.Лифшиц, используя искровой передатчик и детекторный приемник, разработали систему радиотелеграфирования, в которой вместо телеграфного ключа использовался микрофон. Успешные испытания системы проводились в диапазоне от 40 до 150 м. Это была первая в истории радиотелефонная система радиосвязи с использованием затухающих электрических колебаний. Но в ту пору началось освоение незатухающих электромагнитных колебаний, поэтому система А.С.Попова и С.Я.Лифшица не получила дальнейшего развития.

С 1901 г. по 1905 г. А.С.Попов, являясь профессором физики Санкт-Петербургского электротехнического института, продолжал сотрудничество с Морским ведомством по оснащению флота беспроводным телеграфом. В 1905 г. он становится первым выбранным директором института. Но вскоре Александр Степанович Попов изгнано — 13 января 1906 г. (31 декабря 1905 г. по стар. стилю) он скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг на 47 году жизни.

Признание заслуг перед наукой и Россией пришло к А.С.Попову при жизни. Действительный статский советник, директор Санкт-Петербургского электротехнического института, председатель Русского электротехнического общества, почетный член Русского технического общества, почетный инженер-электрик, кавалер орденов Святого Анны 2 и 3 ст., Святого Станислава 2 ст. — таков неполный послужный список талантливого русского ученого и изобретателя.

* **Примечание редакции.** Нет оснований считать, что Марconi заимствовал у Попова его схему, как и нет оснований подвергать сомнению истинность из воспоминаний сведения об эксперименте Марconi по беспроводной сигнализации с помощью электромагнитных волн, датированной в 1895 г. ИА А.С.Попова и Г. Марconi использовала в эксперименте результаты своих предшественников и в первую очередь, говоря о приемнике, работы О.Лоджа. А что Марconi пришел к весьма близкому схемному решению, то история науки и техники знает немало аналогичных случаев.

Александр Степанович Попов отдавал должное работам Марconi. Он писал, что «Марconi первый имел смелость стать на практическую почву и достиг в своих опытах больших результатов». Было бы неверным преуменьшать роль итальянского радиотехника в быстром распространении и развитии радиосвязи (см. статью Гульельмо Марconi и зарождение радиосвязи в «Радио», 1995, № 1).

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ИСЗ «РАДИО-РОСТО»

А. ПАПКОВ, г. Калуга

Как сообщалось в прошлом номере нашего журнала (№ 2), в честь приближающегося 100-летия радио на околоземную орбиту выведен очередной пятнадцатый по счету любительский спутник связи «РАДИО-РОСТО» (RS-15). В его создании активно участвовали специалисты НПО ГИМ (г. Красноярск) В. Арбузов, С. Малеева, Ю. Прудский (доработка штатного ИСЗ и системы отделения его от ракеты-носителя, установка антенн для любительского ретранслятора) и московского КБ «Салют» Е. Сизов, А. Аджян (решение технических проблем, позволившее осуществить запуск спутника на конверсионной ракете «Рокет»). Бортовой радиотехнический комплекс — сердце спутника — разрабатывался и изготовлялся калужскими радиолюбителями А. Папковым (руководитель работ), В. Самковым и Е. Левиным. Статья позволит читателям познакомиться с устройством и возможностями спутника как космического ретранслятора.

26 декабря 1994 г. в 6 часов утра по Московскому времени с космодрома Байконур стартовала конверсионная ракета-носитель «Рокет». Бывшая боевая ракета, оснащенная разгонным блоком «Бриз», вывела в космическое пространство радиолюбительский спутник «РАДИО-РОСТО» с позывным RS-15.

Орбита спутника практически круговая, на высоте около 2000 км, наклоненная к плоскости экватора Земли около 65°, период обращения ИСЗ вокруг Земли примерно 128 мин.

Спутник «РАДИО-РОСТО», созданный энтузиастами оборонной спортивно-технической организации, предназначен для проведения любительских связей через космический ретранслятор.

Разработка отечественной космической техники силами радиолюбителей началась в 1975 г группой энтузиастов-конструкторов ДОСААФ в сотрудничестве с инженерной и студенческой общностью московских энергетического и авиационного институтов. На первом этапе организатором этих работ стал образованный при редакции журнала «Радио» общественный координационный комитет, в который вошли представители ряда заинтересованных органи-

заций и ведомств, в том числе ЦК ДОСААФ СССР, ФРС СССР, ЦРК СССР им. Э. Т. Кренкеля. В это же время была создана общественная лаборатория космической техники, ныне являющаяся штатной Научно-исследовательской лабораторией аэрокосмической техники Российской оборонной спортивно-технической организации (НИЛАКТ РОСТО).

В создание первых любительских спутников «Радио-1» и «Радио-2», выведенных на орбиту 26 октября 1978 г., наибольший вклад внесли В. Доброславский, Л. Лабутин, В. Рыбкин, А. Папков, В. Чепыженко.

17 декабря 1981 г. одной ракетой-носителем были запущены сразу шесть любительских ИСЗ — «Радио-3, 4, 5, 6, 7 и 8». Срок активного существования — несколько лет. Во время их полетов проводились не только экспериментальные связи, но и первые соревнования радиоспортсменов. Всего за прошедшие годы в нашей стране было запущено четырнадцать любительских спутников. «РАДИО-РОСТО» — пятнадцатый.

Новый спутник для любительской связи создан совместными усилиями специалистов промышленности из Красно-

ярска, Москвы и группой радиолюбителей-конструкторов из Калуги, координировала работы НИЛАКТ РОСТО.

Основная функция спутника «РАДИО-РОСТО» — активная ретрансляция сигналов земных любительских радиостанций с целью значительного увеличения дальности связей при небольших мощностях радиозлучения. Кроме того, бортовые радиоэлектронные средства спутника обеспечивают:

- командное управление бортовой аппаратурой по каналам радиосвязи;

- телеметрические измерения режимов и параметров бортовых устройств;

- информационное обслуживание пользователей радиолобительскими космическими средствами связи;

- электропитание бортовой аппаратуры спутника.

Спутник «РАДИО-РОСТО» представляет собой автономный космический аппарат. По форме он близок к шару диаметром около 900 мм. Его масса около 80 кг. Большая часть поверхности оклеена элементами солнечных батарей. Спутник не ориентирован в пространстве.

Радиоэлектронная аппаратура RS-15 размещается в термостатизированном контейнере. Система терморегулирования пассивная, основанная на балансе выделения, поглощения и отражения тепловой энергии. Для упрощения вероятностного характера терморегулирования и преобразования энергии солнечного света в электрическую спутник при отделении от ракеты-носителя получил вращательное ускорение, заключающее его в одной из плоскостей вокруг центра масс со скоростью около 60 оборотов в мин.

Для создания спутника «РАДИО-РОСТО» использовали корпус профессионального ИСЗ с элементами солнечных батарей, системой отделения и терморегулирования, которому в свое время не суждено было отправиться в околоземное пространство. Вместо штатной аппаратуры в корпусе этого ИСЗ были установлены любительский бортовой радиотехнический комплекс — БРТК (см. функциональную схему), а на поверхности — антенны.

Ретрансляция радиосигналов спутником RS-15 осуществляется в реальном

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ЖУРНАЛА «РАДИО»!


Постоянные читатели журнала уже знают, что в этом году редакция проведет вторую лотерею среди подписчиков. В ней могут принять участие те, кто подписался на наш журнал как на 1-е, так и на 2-е полугодия 1995 года. Как и в прошлом году, среди призов — телевизоры, видеомагнитофоны, магнитолы и другие изделия бытовой электроники.

Не позднее десяти дней после окончания подписки на второе полугодие 1995 года нужно заполнить купон, помещенный на следующей странице журнала и выслать его в адрес редакции, указав на конверте: «Лотерея».

Дата отправки определяется по почтовому штемпелю. Чтобы избежать ошибок, мы просим заполнить купон как можно четче и аккуратнее — «печатными» буквами. Еще раз напомним: подписные квитанции высылать в редакцию вместе с купоном не надо.

Розыгрыш лотереи состоится в августе. В определенных призах, как и в прошлом году, примут участие не только сотрудники редакции, но и москвичи — читатели журнала.

Редакция

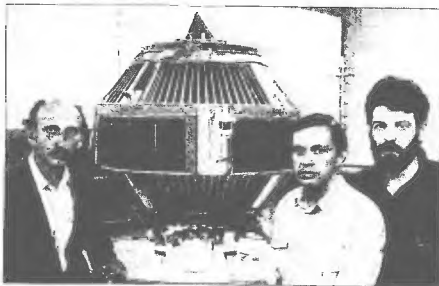


Создатели БРТК любительского спутника (слева направо): А. Папков, В. Самков и Е. Левин у ИСЗ «РАДИО-ПОСТО».

масштабе времени, со значительным усилением и переносом частот с диапазона 144 МГц на диапазон 28 МГц: на борту радиосигналы с Земли принимаются в полосе частот 145855...145895 кГц и передаются на Землю в полосе частот 29355...29395 кГц. Таким образом, полоса пропускания канала ретрансляции составляет 40 кГц, но она может быть уменьшена по командам с Земли до 24 и до 16 кГц.

Усиление канала ретрансляции составляет 136 дБ. Защита канала от перегрузок и предотвращение подавления слабых сигналов более сильными обеспечивается частотно-селективной системой АРУ, которая следит за мощностью на выходе передатчика для каждого из 10 частотных каналов и приводит ее к среднему уровню по 0,45 Вт.

Суммарная мощность бортового радиопередатчика достигает 5 Вт. Выходной и предварительный каскады передатчика работают в классе АВ.

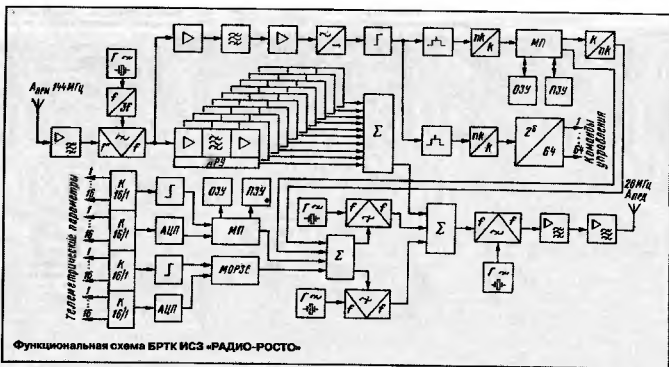Этот же передатчик используется для передачи с борта спутника теле-



КУПОН УЧАСТНИКА ЛОТЕРЕИ

Я являюсь подписчиком журнала «Радио» на 1-е и 2-е полугодия 1995 г.
Прошу включить меня в число участников лотереи журнала.

Фамилия _____
Имя _____
Отчество _____
Страна _____
Почтовый индекс _____
Область (край, республика) _____

Город _____
Улица _____
Дом, квартира _____
Профессия _____
Возраст _____

Я являюсь подписчиком журнала «Радио» с 19__ года.

метрической и служебной информации в виде сигналов одного из двух «маяков». «Маяк-1» работает на частоте 29352 кГц. «Маяк-2» — на частоте 29398 кГц. Мощность каждого из них может быть установлена по командам с Земли 0,4 или 1,2 Вт.

Элементной базой радиотехнических устройств бортовой аппаратуры являются микросхемы серий 235, 435, двухзатворные полевые и мощные биполярные транзисторы.

На борту спутника установлены три антенны. Излучение на диапазоне 28 МГц осуществляется диполем, образующим два раскрывающихся штырями ленточного типа, которые крепятся на противоположных сторонах корпуса в плоскости оси его вращения. Прием радиосигналов на диапазоне 144 МГц производится двумя антеннами, размещенными симметрично в плоскости, перпендикулярной оси вращения спутника. Они выполнены в виде облучающих рамок, взаимодействующих с корпусом спутника и совместно образующих диаграмму направленности, близкую к шаровой.

Питание аппаратуры БРТК осуществляется от бортовой системы, состоящей из солнечных батарей и буферного аккумулятора, связанных устройством управления токами и напряжением. Эта система обеспечивает мощность в среднем около 70 Вт. Напряжение бортовой сети может колебаться от 12 до 17 В. Вторичные источники питания вырабатывают стабилизированные напряжения 5 и 9 В.

Командно-телеметрическая и информационное обслуживание бортовой аппаратуры обеспечивается средствами электроники, выполненными из микромощных микросхемах КМОП структур. Дешифратор командного управления на 64 команды собран на микросхеме серии 564. На элементах этой же серии выполнена телеметрическая система. Она постоянно передает телеметрическую информацию кодом Морзе. Возможен спусковой ее прием любителями на обычный связанной радиоприемник.

Служебная телеметрическая система реализована на основе аппаратно-программных средств с использованием микропроцессора 1821BM85. Она постоянно контролирует состояния бортовых систем и сохраняет в памяти значения последних 1920 результатов измерений. Информация служебной телеметрии передается на Землю по запросам специальным помехозащитным кодом со скоростью 600 и 1200 бод. На пунктах управления эта информация обрабатывается с помощью ЗВМ.

На борту «РАДИО-РОСТО» имеется «электронная доска объявлений», которая используется для циркулярной передачи разнообразной информации широкому кругу радиослушателей, собранная на база аппаратно-программных средств на основе микропроцессора 1821BM65. Для этих целей отведено четыре участка памяти по 512 байт с независимым управлением. Информация из бортовой памяти передается кодом Морзе, череду-

ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

II...(N x 0,4)	— напряжение бортовой электросети, В.
II U,K,W,O	— напряжение бортовой сети в норме.
II S,D,R,G	— напряжение бортовой сети ниже нормы.
IN...(N : 10)	— мощность на выходе ПРД 29 МГц, Вт.
IN U,K,W,O	— чувствительность ретранслятора максимальная.
IN S,D,R,G	— чувствительность ретранслятора пониженная.
IA...(N x 0,2)	— питание УПЧ-1 ретранслятора, В.
IA U,K,W,O	— мощность «Маяка-1» номинальная.
IA S,D,R,G	— мощность «Маяка-1» повышенная.
IM...(N x 0,2)	— питание УПЧ-2 ретранслятора, В.
IM U,K,W,O	— мощность «Маяка-2» номинальная.
IM S,D,R,G	— мощность «Маяка-2» повышенная.
NI...(N x 0,2)	— напряжения стабилизатора +5 В, В.
NI U,K,W,O	— служебная информация.
NI S,D,R,G	— служебная информация.
NN...(N x 0,4)	— напряжения солнечных батарей, В.
NN U,K,W,O	— служебная информация.
NN S,D,R,G	— служебная информация.
NA...(N x 20)	— ток блока солнечных батарей, мА.
NA U,K,W,O	— служебная информация.
NA S,D,R,G	— служебная информация.
NM...(N x 20)	— ток потребления аппаратуры, мА.
NM U,K,W,O	— служебная информация.
NM S,D,R,G	— служебная информация.
AI...(N x 10)	— температура радиопередатчика, град.
AI U,K,W,O	— интервал опроса датчиков телеметрии 60 мин.
AI S,D,R,G	— интервал опроса датчиков телеметрии 15 мин.
AN...(N x 10)	— температура радиоприемника, град.
AN U,K,W,O	— скорость передачи телеметрии 600 Бод.
AN S,D,R,G	— скорость передачи телеметрии 1200 Бод.
AA...(N x 10)	— температура стабилизаторов, град.
AA U,K,W,O	— скорость передачи с бортовой памяти 600 Бод.
AA S,D,R,G	— скорость передачи с бортовой памяти 1200 Бод.
AM...(N x 10)	— температура блока заряд. акк., град.
AM U,K,W,O	— скорость приема с бортовой памяти 600 Бод.
AM S,D,R,G	— скорость приема с бортовой памяти 1200 Бод.
MI...	— температура БСБ-1, град. *
MI U,K,W,O	— вывод информации телеметрии разрешен.
MI S,D,R,G	— вывод информации телеметрии запрещен.
MN...	— температура БСБ-2, град. *
MN U,K,W,O	— вывод информации бортовой памяти разрешен.
MN S,D,R,G	— вывод информации бортовой памяти запрещен.
MA...	— температура БСБ-3, град. *
MA U,K,W,O	— не используется.
MA S,D,R,G	— не используется.
MM...	— давление в гермоконтейнере. *
MM U,K,W,O	— аккумулятор отключен от системы электропитания.
MM S,D,R,G	— аккумулятор подключен к системе электропитания.

* Параметры определяются пунктом управления по специальной расчетной таблице.

ясь с передачей телеметрической информации. Информация в бортовую память вводится специальным помехозащитным кодом со скоростью 600 или 1200 бод. При этом автоматически контролируется правильность принятой информации.

Телеметрическая система позволяет контролировать 16 аналоговых и 16 дискретных параметров в реальном масштабе времени. Сама телеметрическая информация передается в виде сочетания букв и цифр (см. таблицу).

Первые две буквы определяют принадлежность к соответствующим аналоговым параметрам, одна из последующих букв — U, K, W, O или S, D, R, G — является кодированную информацию для

пунктов управления и информацию азбукой Морзе как для пунктов управления, так и для радиослушателей. Значение аналоговых параметров представлено в виде двузначных чисел от 00 до 99 в десятичной системе счисления. Конкретное значение определяется по формуле, приведенной в левой строке таблицы после первых двух букв, отсчете после этих букв — место для принятой одной из четырех последующих букв. Погрешность аналогового цифрового параметра составляет один процент ±1 отсчета.

Например, IIW40 означает: II — напряжение бортовой сети, W — напряжение в норме, 40 — значение напряжения в условных единицах переводится в вольты по формуле $N \times 0,4$ ($40 \times 0,4 = 16$ В).

ГРАЖДАНСКИЙ ДИАПАЗОН — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Н. ЗОЛотов, Б. КОМАРОВ, г. Москва

Диапазон 27 МГц, отведенный в нашей стране для гражданской, т. е. личной и непрофессиональной служебной радиосвязи, сегодня используют десятки тысяч граждан России. Этот своеобразный массовый прорыв в область «свободного эфира» во многом стал возможен благодаря предложениям общественности и выступлениям журнала «Радио», которые во многом повлияли на позицию органов связи в этом вопросе. Недавно Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) расширила возможности использования диапазона 27 МГц на территории России.

Статья «Гражданский диапазон - новые возможности» познакомит вас с решениями ГКРЧ.

Любое массовое явление требует для своего существования и развития определенных организационных форм. Для «сбишинков» ею стала созданная в 1993 г. «Ассоциация-27». О ее работе и о задачах, которые она ставит перед собой, рассказывает вторая статья в рубрике «Актуальная тема».

К радиостанциям гражданского диапазона относятся приемные и передающие средства, работающие в диапазоне 27 МГц и использующиеся гражданами в личных интересах. На Западе их называют радиостанциями диапазона «СВ» (Citizen Band). Они занимают частотные каналы от 26960 до 27410 кГц, которые закреплены за какими-либо конкретными радиосетями или абонентами, и используются на равных правах всеми владельцами таких станций. Главное правило работы в этом диапазоне — соблюдать такт и не мешать радиосвязи, если канал в данный момент занят другим пользователем.

В нашей стране возможность пользоваться радиостанциями гражданского диапазона появилась только в 1989 г., после того как Государственная комиссия по радиочастотам выделила для этих целей полосу радиочастот 26967...27281 МГц. Были разрешены разработка и серийное производство портативных симплексных радиостанций с амплитудной (тип А) и частотной (тип Б) модуляцией. Предусматривалось, что их продажа должна осуществляться через специализированные магазины и при наличии у покупателей разрешений Госинспекции электросвязи (телерг — Госсвязьнадзор). Круг пользователей такими станциями был достаточно широк. Это — туристы, альпинисты, автолюбители, члены садовых товариществ и т. д. Наша радиопромышленность предлагала более двадцати типов новых разработок станций для личной радиосвязи, но все они имели ограниченные возможности — были рассчитаны на работу лишь из одной частоты.

Именно этим, пожалуй, можно объяснить интерес к зарубежным радиостан-

циям аналогичного назначения, которые ввозились в Россию. Их технические характеристики — полосу частот, номиналы рабочих частот, мощность передатчика и др. — существенно отличались от характеристик, определенных решением ГКРЧ. Поэтому в ноябре 1991 г. комиссия внесла дополнения и изменения в действующее положение. В частности, было разрешено разрабатывать (а также закупать по импорту) радиостанции с сеткой и номиналами частот, принятыми за рубежом. Кроме того, введена дополнительная полоса частот 27280...27410 кГц для радиостанций типа Е (с амплитудной и частотной модуляцией для служебной радиосвязи на предприятиях, в организациях и т. п.). Предполагалось, что последним нововведением удастся исключить взаимные радиопомехи между радиостанциями, используемыми частными лицами, и аппаратурой производственного назначения. Однако эта мера себя не оправдала. Производство отечественных радиостанций типа Е задерживалось, а в страну между тем ста-

ли поступать в большом количестве радиостанции зарубежного производства, имеющие 40 частотных каналов в полосе 26960...27410 кГц. Приобретая их, владельцы не могли использовать все имеющиеся частотные каналы, в том числе и те, которые отводились для производственной радиосвязи. Практика как бы сама выбрала наиболее оптимальный путь использования гражданского диапазона, в том числе и при работе на международных и национальных частотных каналах.

Следует, однако отметить, что это обстоятельство не вызвало каких-либо организационных сложностей, так как каждый пользователь сам для себя определял, какие радиостанции и с какой сеткой ему следует применять.

Изменили свою техническую политику и наши разработчики аппаратуры. Они задались целью создать унифицированную радиостанцию, имеющую международные и национальные частотные каналы, смещенные на 5 кГц. Например, одна из них — «Скаут» — будет иметь 88 частотных каналов.

Учитывая пожелания производителей аппаратуры гражданской связи и в соответствии с решением ГКРЧ своим решением от 29 августа 1994 г. разрешила использование на вторичной основе полос радиочастот 26970...27410 кГц и 27410...27860 кГц. Этим же решением разрешено применение однополосной амплитудной модуляции, а мощность передатчиков увеличена до 10 Вт.

Номиналы частотных каналов и их нумерация приняты международные. В радиостанциях отечественного производства предусмотрено использование частотных каналов 56, 62, 68, 70 и 74, которые в зарубежных радиостанциях отсутствуют. Это, на наш взгляд, может сыграть положительную роль в конкурентной борьбе между отечественными и зарубежными поставщиками радиостанций гражданского диапазона.

И еще об одном важном обстоятельстве хотелось бы сказать. Отдельные граждане и юридические лица имеют теперь равные права при работе на радиостанциях диапазона 27 МГц. Однако как одна, так и другая категория пользователей должны получить соответствующие разрешения Госсвязьнадзора.

Последнее решение ГКРЧ предоставляет новые возможности для широкого использования в нашей стране гражданского диапазона. Это имеет большое социальное значение, так как пользоваться услугами связи радиальных и сетовых сетей стоит пока весьма дорого.



- ПЗМ, совместимые с ZX-Spectrum и полный набор микросхем для них;
- микросхемы KP56SPY56-KP56SPY5D, KP56SPY65-KP56SPY6D, KP514, K155, KM531 и конденсаторы;
- телекоммуникационные микроволновые автоматы;
- принтеры отечественные с узкой печатью.

Телефоны: (06452)2-76-08;
(065)488-25-16; Факс (06452)2-78-07.

«АССОЦИАЦИЯ-27»

П. МИХАЙЛОВ, член правления «Ассоциации-27», г. Москва

Стремительный рост числа владельцев аппаратуры личной (гражданской) радиосвязи Российской Федерации со временем, естественно, привел к их объединению в общественную организацию. Известно, что многие вопросы быстрее и легче решать общими усилиями. Некоторые же проблемы, связанные с вступлением в контакты с государственными учреждениями, вообще разрешимы лишь в том случае, если их рассматривают «на официальном уровне».

А проблем и в Москве, и в других российских городах хватает: от приобретения качественной и не слишком дорогой радиоаппаратуры и вспомогательных устройств к ней до вопросов юридического и этического характера, от возможности получить квалифицированную техническую консультацию до защиты гражданских прав владельцев радиостанций.

Осенью 1993 г. в Москве собрались энтузиасты диапазона 27 МГц, чтобы создать свою организацию — «Ассоциацию-27». Были на собрании и представители государственных организаций связи. Сегодня эта ассоциация официально зарегистрирована, имеет бланк и печать, а ее члены получают членские билеты.

Вся работа «Ассоциации-27» ведется исключительно на общественных началах и, как это всегда и всюду бывает, держится на плечах энтузиастов из числа приверженцев гражданского диапазона.

Приступая к отстаиванию интересов членов ассоциации на официальном уровне, наша организация уже добилась определенных результатов. Государственной комиссией по радиосвязям решены вопросы об увеличении выделенных для гражданского радиосвязи числа частотных каналов, повышении допустимой мощности передатчиков и о разрешении использовать в диапазоне 27 МГц однополосную модуляцию. Используя новые возможности, мы помогаем членам ассоциации овладеть работой как в «восточноевропейском» (цифровые значения частот оканчиваются на «0»), так и в «западноевропейском» (оканчиваются на «5») стандартах, с узкополосной частотой и с однополосной модуляцией (с применением как верхней, так и нижней боковой полосы). Повышение разрешенной мощности передатчиков с 4 до 10 Вт повысило эффективность вызова спецслужб (например, на 9-м канале для криминальной информации — канал КРИК).

В настоящее время «Ассоциация-27» готовит проект новых правил пользования средствами радиосвязи гражданского назначения. В частности, в нем будет предложено существенно упростить процесс приобретения радиостанций диапазона 27 МГц, их регистрации и т. д.

Членами «Ассоциации-27» могут быть не только отдельные лица. Возможно, и коллективное членство. Некоторые предприятия и организации, став нашими членами, предлагают взаимовыгодное деловое сотрудничество. Члены ассоциации, являющиеся физическими лицами, пользуются определенными льготами при установке, техобслуживании и ремонте аппаратуры.

Всегда актуальным для нас вопрос — борьба за дисциплину в эфире. Дело в том, что диапазон 27 МГц, как известно, предоставлен для личной радиосвязи на вторичной основе. Здесь работают различные технические установки научного, промышленного и медико-биологического назначения, излучающие подчас сильные, широкополосные помехи. С этим борются органы контроля за работой в эфире.

Однако на фоне этих объективно-технических трудностей имеют место и наши собственные источники помех, создаваемые неумышленно или несознательными коллегами по эфиру. Немало случаев, когда один корреспондент начинает передачу, не прослушав частотный канал, который оказывается занят другой станцией. Бывают и более неприятные ситуации, когда в эфире начинается «демонстрация силы» в виде преднамеренного «глушения», трансляция музыки и т. п. Иногда это происходит на 16-м канале (диапазон С — частота 27,150 МГц), традиционно используемым в Москве и Подмосковье для общего вызова, передачи объявлений, например, о ситуации на улицах. Ассоциация считает своим долгом бороться с подобными нарушениями в эфире.

В ближайших наших планах — организация технических и юридических консультаций, создание краткосрочных курсов по изучению основных правил радиосвязи, проведение семинаров (в том числе и на международном уровне), выставок аппаратуры, осуществление технической экспертизы новых образцов техники для диапазона 27 МГц и многое другое. Для членов ассоциации участие в этих мероприятиях, разумеется, бесплатно. И, конечно, состоять у нас встречи коллег-единомышленников, которые, надеюсь, будут все чаще заходить к нам на Пречистенку 38, где на втором этаже до позднего вечера гостеприимно открыты двери «Ассоциации-27».

На всякий случай, сообщаем адрес для тех, кто захочет нам написать: 119034, Москва, ул. Пречистенка, 38, комн. 215. Наши телефоны: (095) 203-39-81 и 247-03-68. По первому номеру можно передать факс, а ночью включается автоинформатор.

Приходите, пишите, 73!

НОВАЯ УСЛУГА ТОО РИП «СИМВОЛ-Р»

По многочисленным просьбам читателей книги и брошюры высылаются по почте с предварительной оплатой их стоимости и почтовых расходов.

Сборник «Лучшие конструкции последних лет» (4100 руб.).

В. Никитин. «Как сделать телевизионную антенну»; 3-е издание (3250 руб.).

Д. Войцеховский, А. Пескин. «Любительские видео- и аудиосистемы для цветных телевизоров»; 2-й выпуск с новыми конструкциями (3300 руб.).

«Путеводитель по журналу «Радио» 1986-1990 гг.» (2000 руб.).

Справочник «Новые биполярные и полевые транзисторы» (2600 руб.).

С. Ельяшевич, А. Пескин. «Телевизоры пятого поколения «Рубин», «Горизонт», «Электрон»; установка, регулировка, ремонт (11500 руб.).

Цены указаны при действующих в кв. 1995 г. почтовых тарифах. Оплату направляйте за каждую книгу отдельно почтовым переводом: москвичи и жители области — на р/с «Символ-Р» № 7457430, уч. БК в Комбанка «Оптимум» в г. Москве, МФО 998918, жители России — на р/с № 7457430, уч. БЗ в Комбанка «Оптимум» в г. Москве, корсчет 511161600 в РКЦ ГУЦБ РФ, МФО 201791.

Книги для оптовых покупателей поставляются, как правило, на условии самовывоза, а также, по договоренности, после получения копии платежного поручения и полного адреса, пересылаются почтовыми посылками или багажом по железной дороге пассажирской скоростью.

ВНИМАНИЕ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

«Символ-Р» расширяет сеть официальных дилеров по продаже радиотехнической литературы для радиотехнических специалистов и домашних мастеров. Приглашаем подписать дилерские договоры. Договор предусматривает систему скидок на оптовые цены и частичную предоплату стоимости книг, полученных для реализации.

Наш адрес: 103045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 10, «Символ-Р».

Телефон 208-81-79
Факс 208-13-11.

АНТЕННЫЕ РЕШЕТКИ

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ

А. ТРИФОНОВ, г. Санкт-Петербург

Для увеличения направленного действия (и следовательно, усиления) приемных антенн обычно строят более сложные их варианты или системы, получившие название антенных решеток. Последние представляют собой набор (начиная с четырех) одинаковых элементов (активных вибраторов или простых антенн), размещенных пространственно в одной плоскости (или пересекаемых ею) в виде сетки с квадратными ячейками (при четырех элементах — по углам квадрата) и одинаково ориентированных в одном направлении. Число элементов по вертикали и горизонтали может быть одинаковое или разное (в зависимости от того, в какой плоскости нужно получить более узкую диаграмму направленности: где их больше, там диаграмма уже — и в зависимости от способа формирования решетки). При этом возникает проблема согласования элементов (антенн) решетки с одним фидером. Какими способами можно формировать антенные решетки и как их согласовать, рассказано в публикуемой статье.

Антенные решетки УКВ обычно содержат $N = 2^n$ антенн. Как правило, показатель степени n равен не более 5. Некоторые параметры применяемых и перспективных решеток, сформированных с использованием такой ступенной функции, указаны в табл. 1. Однако возможно построение антенных решеток по квадратичной функции, которые содержат $N = K^2$ антенн, где K — целое число, начиная с двух. Параметры решеток с числом антенн от 4 до 64, сформированных с применением квадратичной функции, представлены в табл. 2.

n	N=2 ⁿ	Нижний предел КВС	Число			
			типов кабеля	ступеней трансформации	ЧТ	отрезков в ЧТ
2	4	1	1	1	1	2
3	8	1,12	2	2	3	5
4	16	1	1	2	5	10
5	32	1,12	2	3	11	21
6	64	1	1	3	21	42

Таблица 2		
K	N=K ²	Полоса пропускания ЧТ при КВС не более 2, %
2	4	62
3	9	30
4	16	18
5	25	10
6	36	7
7	49	6
8	64	4

При четном n (см. табл. 1) ступенной функции, когда $N = 4, 16$ или 64, достигается полное согласование сопротивлений в коммуникациях решетки при использовании коаксиального кабеля одного типа (РК-50 или РК-75). При $N = 4$ применяют для согласования на входе всего один четвертьволновый трансформатор (ЧТ). Если волновое сопротивление кабеля равно Z , то необхо-

димо волновое сопротивление ЧТ определять по соотношению

$$W \sqrt{\frac{Z^2}{N}} = \frac{Z}{2}$$

Знаменатель полученной дроби характеризует коэффициент трансформации ЧТ и показывает сколько четвертьволновых отрезков кабеля с волновым сопротивлением Z должно быть включено в ЧТ параллельно. Сопротивления в нем трансформируются в соотношении 1:4. Одноуровневая схема коммуникаций четырехэлементной ст-

на работу ЧТ. Более того, без этой связи упрощается их монтаж.

При $N = 16$, коммуникации ступенной антенной решетки состоят из первой ступени трансформации (аналогично схеме на рис. 1) и четырех таких же ЧТ второй ступени, подключенных к ЧТ первой вместе антенн. При $N = 64$ число ступеней равно трем, а число ЧТ третьей ступени достигает шестнадцати. Линии связи в каждой ступени трансформации должны иметь строго одинаковую длину.

В случае нечетного n ступенной функции, когда N равно 8 или 32, волновое сопротивление ЧТ первой ступени равно

$$W = \frac{Z}{\sqrt{2}}$$

Коэффициент трансформации ЧТ на стандартных коаксиальных кабелях лишь приблизительно равен $\sqrt{2}$. Схема коммуникаций восьмизаэлементной ступенной антенной решетки показана на рис. 2. ЧТ первой ступени содержит один отрезок кабеля РК-50, если остальные коммуникации сделаны кабелем РК-75. Если же коммуникации выполнены из ва-

пной антенной решетки изображена на рис. 1. Утолщенными линиями на ней и далее обозначены четвертьволновые отрезки. Отсутствие гальванической связи между ветвящимися эквипотенциальными концами отрезков не влияет

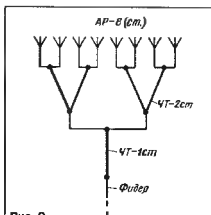


Рис. 2

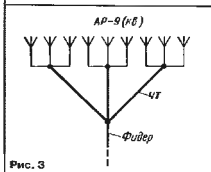


Рис. 3

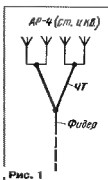


Рис. 1

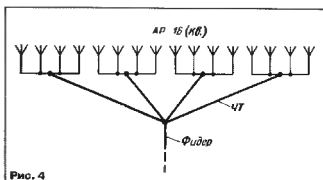


Рис. 4

беля РК-50, то ЧТ должен содержать два параллельных отрезка кабеля РК-75. Такое включение ЧТ из-за погрешности согласования сопротивлений обеспечивает на центральной частоте полосы пропускания коэффициент стоячей волны (КСВ) не менее 1,12. При $N = 32$ схема коммуникаций на рис. 2 должна быть дополнена третьей ступенью трансформации из восьми ЧТ, аналогичных схеме на рис. 1 и подключенных вместо антенны.

В последней графе табл. 1 указано необходимое число отрезков при монтаже коммуникаций ступенной антенной решетки кабелем РК-75 по схемам на рис. 1 и 2.

В отличие от ступенной функции при любом K (см. табл. 2) квадратичной функции обеспечивается полное согласование сопротивлений в коммуникациях антенной решетки с использованием кабеля одного типа и одного ЧТ. У четырехэлементной квадратичной антенной решетки коммуникации остаются такими же, как показано на схеме рис. 1, т. е. как у ступенчатой решетки. Для двенадцатиэлементной квадратичной решетки волновое сопротивление ЧТ равно

$$W = \frac{Z}{3}$$

Соответствующая схема коммуникаций изображена на рис. 3. Коммуникаций шестнадцативыделенной квадратичной антенной решетки при одном ЧТ с коэффициентом трансформации 4 показаны на рис. 4. Следовательно, для любой квадратичной антенной решетки (см. табл. 2) число параллельных отрезков в ЧТ и коэффициент его трансформации равны K .

Следует заметить, что полоса пропускания коммуникаций всех ступенных антенных решеток (см. табл. 1) постоянна. Для квадратичных антенных решеток с увеличением коэффициента трансформации полоса пропускания ЧТ уменьшается. В этих случаях ориентировочные значения относительной полосы пропускания ЧТ (в процентах от его центральной частоты, графически рассчитанные по номограмме, предложенной Родионовым В. М. в книге «Линии передачи и антенны УКВ» (М. Энергия, 1977, с. 45, 46), указаны в табл. 2. Заданный при расчетах КСВ на верхней и нижней частотах полосы пропускания равен 2. При КСВ, равном 1,4, полоса частот ЧТ по сравнению с табличным значением уменьшается в два раза. Некоторые квадратичные антенные решетки допускают расширение полосы пропускания коммуникаций, если ввести двухступенчатую трансформацию при одинаковых или даже различных коэффициентах трансформации ЧТ первой и второй ступени. Так, если K разложить на множители, то эти множители и будут необходимыми коэффициентами трансформации ЧТ. При этом полоса пропускания определяется ступенью с наибольшим коэффициентом трансформации.

Сравнение свойств антенных решеток, сформированных с использованием ступенчатой или квадратичной функции, позволяет сделать вывод, что при построении узкополосных антенных решеток по второму способу увеличивается число их вариантов, минимальный КСВ не ограничен, сокращается температура применяемых кабелей и упрощается технология монтажа комму-

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТВ АНТЕНН

Л. КУЗЬМИН, г. Самара

В настоящее время появляется все больше новых телевизионных каналов, в том числе коммерческих, и многим телезрителям, особенно в сельской местности, для приема программ с телевизионных центров, расположенных в разных направлениях, приходится использовать две антенны и более. Причем каждая из них должна быть ориентирована в нужную сторону. Такая же проблема возникает в городах, в которых имеются системы кабельного телевидения, но не все эфирные программы преобразуются и приходится пользо-

водимо установить еще одно гнездо или использовать гнездо 1-10, если таковое имеется, отводя от него резисторы, и коммутирующее реле. На рис. 1 показаны фрагменты схемы модуля выбора программ МВНП-2-2А с введенными в него изменениями и схема коммутатора антенн.

Транзисторным ключом VT1 может служить имеющийся в модуле транзистор VT2, предназначенный для блокировки вывода 12 соединителя X2 для изменения постоянной времени системы АПЧФ в модуле УСР при работе с видеоманитофоном. Если все же предполагается использовать видеоманитофон, то нужно собрать отдельно такой же ключ. Управляющее напряжение поступает на электронный ключ с того же вывода микросхемы DD1, с которого подается напряжение настройки программы, требующей подключения другой антенны. Если необходимо подключение этой же антенны для нескольких программ, то напряжение управления подают на электронный ключ VT1 с выводов микросхемы через развязывающие диоды.

При включении одной из программ, например, 1, 4-7, на соответствующем выводе микросхемы DD1 (14, 20, 22, 24 или 26) появляется напряжение 31 В, которое приводит на один из подстроечных резисторов блока RT для формирования напряжения настройки, а через один из диодов VD1, VD4-VD7 модуля не переключаемых поддиапазонов. На выводах 16, 18, 28, а следовательно, и на базу транзистора VT1 напряжение равно нулю, транзистор закрыт, реле K1 обесточено, к входу селектора каналов подключена антенна 1.

Если же включить программу 2, 3 или 8, то появившееся на выводе 16, 18 или 28 соответственно напряжение 31 В, кроме резистора блока RT и переключающего поддиапазонов, поступает через один из развязывающих диодов VD1, VD2, VD3 на делитель напряжения R1P2, а с него — на базу транзистора VT1. Транзистор открывается и включает реле K1. Реле срабатывает и своими контактами переключает вход селектора каналов с антенны 1 на антенну 2.

Реле K1 должно быть высокочастотным, но вполне удовлетворительно работает и любое маломощное реле с возможным меньшим рабочим напряжением и током срабатывания. Транзистор — любой низкочастотный с максимальным обратным напряже-

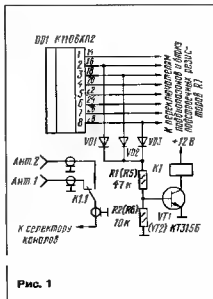


Рис. 1

ваться еще и внешней или комнатной антенной. При этом, переключая программы, необходимо коммутировать и антенны. Обычно от каждой из них к телевизору подведен отдельный антенный кабель, а их переключение сводится к механическому отключению одного и подключению другого штекера к антенному гнезду телевизора. Такой способ не только неудобен в эксплуатации, но и приводит к преждевременному выходу из строя антенного гнезда.

Для того чтобы избежать из указанного неудобства, предлагается способ, при котором антенны переключаются автоматически при выборе программ, что особенно удобно в телевизорах с дистанционным управлением.

Рассмотрим простой вариант, при котором требуется коммутировать две антенны. Для этого в телевизоре необ-

нием не менее 15 В и прямым максимальным током не менее тока срабатывания реле, например, серий КТ315, КТ209. Дiodы — любые малогабаритные, выдерживающие обратное напряжение не менее 40 В, например, КД521А, КД522Б. Практически были применены реле РЭС-49 (паспорт 423 и 428), имеющие сопротивление обмотки около 2 кОм и ток срабатывания не более 7 мА. Можно применить реле РЭС-55А (паспорт РС4 569 606), которое срабатывает уже при подаче на него напряжения питания 9,5 В, а при напряжении 12 В ток через его обмотку равен 6,5 мА.

В тех телевизорах, в которых отсутствует селектор каналов дециметрового диапазона и применено устройство сенсорного выбора программ СВН-4 2 или аналогичное, ключом для управления реле может служить ключ подачи

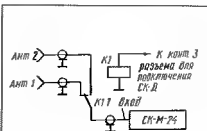


Рис. 2

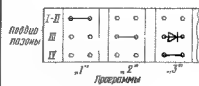


Рис. 3

напряжения питания на селектор СК-Д-24 (УТ15). При этом блок СВН не надо даже вынимать. Обмотку реле в этом случае подключаю к контактам 2 и 3 разъемов подключения селектора СК-Д-24 по схеме на рис. 2. В этом случае достаточно поставить всего один развешивающий диод вместо переключки включения поддиапазона (программа «3»), а переключку установить на этом же поле в положение, соответствующее включению поддиапазона IV-V по рис. 3. При этом на одной программе включаются сразу два ключа: один подает на реле питание на селектор каналов, а другой — на реле, коммутирующее антенны. Для другой программы MB в этом же поддиапазоне (в нашем случае III), на которой прием ведется также на вторую антенну, достаточно лишь одну переключку поставить в положение поддиапазона IV-V для включения реле, а поддиапазон III включается через развешивающий диод переключку. Полярность его включения определяют опытным путем.

ЧТО МОЖНО ПРИНИМАТЬ В МОСКВЕ НА НЕБОЛЬШОЮ АНТЕННУ

И. КОЗЛОВ, г. Москва

Использование параболической антенны с увеличенным диаметром для приема спутникового телевидения однозначно приводит к улучшению качества и возрастанию числа надежно принимаемых программ. Однако применение антенны с меньшим диаметром более приемлемо в любительских условиях. К тому же это значительно облегчает ее изготовление и монтаж. Публикуемая ниже информация об опыте приема программ спутникового телевидения в Москве и Московской области (в частности, в г. Дмитрове) поможет радиолюбителям решить эту непростую задачу.

В представленной здесь таблице указаны сведения о приеме на антенны диаметром 1 и 1,5 м при фокусном расстоянии (F) 37,1 и 68,5 см соответственно и при приеме в стандартах PAL и SECAM. Средние частоты телевизионных сигналов идентифицированы по зарубежным справочным материалам. Принять следующие оценки качества приема изображения.

5 — высококачественный прием цветного изображения,

4,5 — хороший прием в цвете, зашумленность только не ярких, сильно насыщенных фрагментах

4 — хороший прием в цвете, черноты и малонасыщенные фрагменты без зашумленности,

3,5 — устойчивый прием в цвете, небольшая зашумленность,

3 — устойчивый прием, иногда без цвета, большая зашумленность.

Спутниковые сигналы принимались на конвертер фирмы «CONATEC» с уровнем шума 1,3 дБ. Кабель снижения — РК 75 (толстый) длиной 15 м. Polarizer — отечественный фирмы ПО «Радий», ПФ 1 (вертикальную поляризацию исключает ток). Тонер — самодельный, в котором использованы ВЧ платы от радиоинженера кооператива «Орбита» из г. Пинска (промежуточная частота — 200 МГц, полоса пропускания — 27 МГц, интервал частот — 10,9...11,58 ГГц), синхронный фазовый демодулятор, описанный в журнале «VHF communications» (1987, № 1, с. 44), с применением отечественной элементной базы и фабричная плата обработки ПЦ13 московской фирмы «Кросна». На ВЧ плате сделана доработка: введен переключатель, позволяющий переключить преселектор на ручное управление (переменным резистором, изменяющим напряжение на варикапах), что необходимо для более точного согласования при приеме слабых сигналов, а также уменьшения потерь пропускания до 18 МГц при приеме со спутника ASTRA. С учетом местных условий антенну можно было повернуть дистанционно в интервале от 63° восточной (в. д.) до 1° западной (з. д.) долготы.

Необходимо учесть, что указанные оценки качества приема даны при наилучших условиях прохождения сигналов как на приемной, так и на передающей стороне. При ухудшении условий прохождения качество приема в основном понижалось на 0,5 балла, и только иногда до 1 балла, но без потери цвета изображения и заметного ухудшения звука. Причем ухудшение приема одной из программ еще не означало ухудшения приема других программ с того же спутника и тем более с других спутников.

На общем фоне значительно слабее (но более устойчивой) принимались программы со спутника ASTRA, а при использовании антенны диаметром 1 м практически отсутствовал звук, передающийся в стереоварианте Рарпа 1 на несущих промежуточных частотах 7,02 и 7,2 МГц (исключение — программы TELEKUB и MTV), а также на частотах 7,02/7,2 и 7,38/7,56 МГц, используемых для многоязыкового сопровождения и передачи радиопрограмм с других спутников.

Неизменно хорошо проходили все программы со спутника, находящегося на позиции 7° в д. (включая служебные каналы различных агентств), чешская программа со спутника на позиции 21,5° в д. и программа CNN со спутника на позиции 25,5° в д. Устойчиво с хорошим качеством (особенно в утренние часы) принимались интересные итальянские программы со спутника на позиции 63° в д. Прием со спутников позиций 10°, 13° и 16° в д. улучшается в дневные часы и при безоблачном небе ближе к полудню. В порядке эксперимента на антенну диаметром 1 м были приняты ретрансляторы на частоте 11,525 ГГц со спутников «Горизонт 26» (11° з. д.) и «Горизонт 20» (14° з. д.) при оценке качества 4,5...5 баллов, с отличным цветом и звуком.

В настоящее время автор остановил свой выбор именно на антенне диаметром 1 м, позволяющей в условиях Москвы принимать более 20 разнообразных по содержанию и насыщенности зарубежных телепрограмм с удовлетворительным и хорошим для просмотра качеством.

Параметры сигнала и программы при приеме спутника с названием и номером (долготой)

Средняя частота излучения, МГц	Поларизация*	Название программы	Страна	Язык	ПЧ звука, МГц	Оценка приема на антенну диаметром	
						1 м	1,5 м
INTELSAT 512 AOR (1° з.д.)							
11174	В	CH2	Израиль	Иврит	6,6	3	3,5
INTELSAT II F4M (2° в.д.)							
11134	В	Kanal 6/8T	Турция	Турецкий	6,6	4,5	5
11146	Г	PIC1 Nicosia	Кипр	Греческий	6,6	4	4,5
11163	В	Kanal 6	Турция	Турецкий	6,6	4,5	5
11178	Г	ERT-ET1	Греция	Греческий	6,6	4	4,5
11575	В	Kanal D	Турция	Турецкий	6,6	4,5	5
EUTELSAT II F2 (10° в.д.)							
10972	В	RAI UNO	Италия	Итальянский	6,6	4	5
10987	Г	а/ч	Италия/Турция	Турецкий	6,6	4	4,5
10016*	Г	ANKARA TV	Турция	Турецкий	6,6	3	4
Не уст.	Г	CINE 5*	Не уст.	Венгерский	6,6	3,5	4,5
11095	В	RAI DUE	Италия	Итальянский	6,6	4	5
11149	Г	two	Испания	Испанский	6,6	3,5	4,5
11575	В	SHOW TV	Франция/Турция	Турецкий	6,6	3,5	4
EUTELSAT II F1 (13° в.д.)							
10972	Г	EUROSPORT	Франция/Великобритания	Немецкий/Англ. Английский	6,65 7,02	3,5	4
10987	В	NBC SUPER CHANNEL NEWS/CHINA NEWS FU	Великобритания	Голландский Испанский Англ./Китайский Голландский	7,38 7,74 6,65 7,02	4	4,5
	Не уст.	VAVA*	Не уст.	Немецкий	7,2	4	4
	11075	TV5	Франция	Англ./Немецкий	6,65 моно, 7,02/7,2 стерео	4	4,5
	11095	RTL2	Германия	Французский	6,6	3	4
	11163	DW/WORLDNET	Германия/США	Немецкий	6,65 моно, 7,02/7,2 стерео	3	4
	11181	TRT-INT	Турция	Нем., Англ./Испан.	6,65	3,5	4
	11554	mdc*	Великобритания	Турецкий	6,65	4	5
	11575	EURO NEWS	Франция	Арабский	6,6	3,5	4
				Немецкий	6,65	3,5	4
				Английский	7,02		
EUTELSAT II F3 (16° в.д.)							
10972	В	RTM1 RABAT	Марокко	Арабский	6,6	3,5	4,5
10987	Г	HTV/HRT	Хорватия	Сербско-хорватский	6,65	4	4,5
11080	Г	TV Polonia	Польша	Польский	6,6	4	5
11095	В	TGRT	Турция	Турецкий	6,6	4	4,5
11178	Г	ESC/ERT1	Египет	Арабский	6,65 моно, 7,02/7,2 стерео	4	4,5
11578	В	RTR	Португалия	Португальский	6,6	3	4
ASTRA 1A + 1B + 1C (19,2° в.д.)							
10965	Г	ZDF*	Германия	Немецкий	7,02/7,2 стерео	3	4,5
Не уст.	В	CHINESE CHANNEL*	Не уст.	Китайский	6,5	3	4,5
Не уст.	Г	CNE 2	Не уст.	Китайский	6,5	3	4
11023	Г	TNT3	Великобритания	Английский	6,5 моно, 7,02/7,2 стерео	3	4
11053	Г	WOLFWEST3	Германия	Немецкий	7,02/7,2 стерео	3	4
11112	Г	mdc/MOR3	Германия	Немецкий	7,02/7,2 стерео	3	4
11127	В	Galearion eco	Мексика	Испанский	7,02	3	3,5
11141	В	Bayerische Fernsehen	Германия	Немецкий	7,02/7,2 стерео	3	4
Не уст.	Г	SUD WEST	Не уст.	Немецкий	7,02	3	3,5
11332	Г	TELECLUB*	Швейцария	Немецкий	6,5 моно, 7,02/7,2 стерео	3	4
11420	Г	MTV EUROPE	Великобритания	Английский	6,5 моно, 7,02/7,2 стерео	4	4,5
INTELSAT IFS (21,5° в.д.)							
11065	Г	Cable plus film	Чехия	Чешский	6,6 моно, 7,02/7,2 стерео	4,5	5
EUTELSAT IF1 + IF4 (25,5° в.д.)							
10092*	Г	CNN	Великобритания/США	Английский	6,5 моно, 7,02/7,2 стерео	5	5
INTELSAT 604 IOR (60° в.д.)							
10975	Г	TRT*	Турция	Турецкий	6,8	4	5
11188	Г	TRT3	Турция	Турецкий	6,8	4,5	5
INTELSAT 602 IOR (63° в.д.)							
10975	Г	ITA 1	Италия	Итальянский	6,6	3,5	4
10990	В	IRIB TV1	Иран	Фарси	6,6	3	3,5
11010	Г	TG 4	Италия	Итальянский	6,6	4	4,5
11055	Г	Cinguestelle	Италия	Итальянский	6,6	3,5	4,5
11138	Г	ITALIA 1	Италия	Итальянский	6,6	4	4,5
11155	В	IRIB TV2	Иран	Фарси	6,6	3	3,5
11178	Г	TG 5	Италия	Итальянский	6,6	3,5	4
Не уст.	В	IRIB	Иран	Фарси	6,8	3	3,5

* Поларизация вертикальная (в) или горизонтальная (г). * Репетиторский. * Кодированные фильмы. * Музыкальные крупнотубные программы. * На частоте 7,74 МГц программы радио Vaticano на русском языке. * На частоте 6,5 МГц передается различная информация по спутнику ASTRA. Прием в ночное время (без кодирования). * Учебные программы.

ЦИФРОВОЙ РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ КОРРЕКЦИЕЙ

А. ХНЫКОВ, г. Протвино Московской обл.

Предлагаемый вниманию читателей регулятор громкости построен на базе аналогового устройства, описанного Н. Прокопенко в статье «Электронный регулятор громкости с распределенной частотной коррекцией» («Радио», 1990, № 2, с. 69-71). Новый регулятор имеет ряд преимуществ перед своим прототипом. Так, в нем отсутствуют требующие программирования микросхемы, что существенно упростило его изготовление и настройку. Далее, в регуляторе применены коммутаторы К591КН3 с относительно высоким напряжением питания (± 15 В), что позволило снизить вносимые им нелинейные искажения. Громкость регулируется здесь синхронно в обоих каналах, функцию балансировки каналов по громкости выполняет частотно-независимый регулятор стереобаланса.

Отказ от примененной Н. Прокопенко отдельной регулировки громкости продиктован тем, что при наличии разбаланса каналов в исходной фоновой программе такая регулировка неизбежно приводит к различию в уровне тонкомпенсации каналов. К тому же для реализации синхронной регулировки требуется меньшее число микросхем.

Описанное ниже устройство имеет упрощенный регулятор максимальной громкости, обеспечивающий два фиксированных значения коэффициента усиления, что позволяет ему работать в усиленных трактах с сопротивлением акустических систем 4 и 8 Ом. И наконец, в нем имеется возможность начальной установки желаемого уровня громкости при включении питания, а также принудительной установки нулевого уровня громкости. Относительную сложность регулятора окупают его весьма высокие характеристики.

Принципиальная схема цифрового регулятора громкости (РГ) приведена на рис. 1. На нем показан только правый канал аналогового коммутатора, регулятора максимальной громкости (PMG) и регулятора стереобаланса (PB). Левый канал этих устройств идентичен правому.

Работает регулятор следующим образом. При нажатии на кнопку SB1 увеличения (или на кнопку SB2 уменьшения) громкости на элемент DD2.1 поступает низкий уровень напряжения с инверсного выхода RS-триггера DD1.1 (DD1.2), выполняющего функцию подавлениядребзга контактов. В результате на выходе элемента DD2.1 появляется высокий уровень напряжения, разрешающий работу генератора тактовых импульсов на логическом элементе DD3.1 и одновибраторов на DD4.1 и DD4.2. Одновременно с прямого выхода RS-триггера DD1.1 (DD1.2) на вход элемента DD2.2 (DD2.3) поступает высокий уровень напряжения, разрешающий прохождение сигнала с

генератора тактовых импульсов на суммирующий счетный вход +1 (или вычитающий вход -1) реверсивного счетчика DD5. Старший разряд счетчика построен на D-триггере DD6 и элемент DD3.2, на вход которого подаются сигналы прямого и обратного переноса счетчика DD5 (выводы 12 и 13 К555ИЕ7 соответствует). Сигнал прямого переноса появляется только в процессе прямого счета (нажата кнопка SB1) при переполнении счетчика DD5 (на выходе число 15) и наличии на входе +1 логического нуля (начало 16 го импульса). Предполагается, что счетчик DD5 и триггер DD6 первоначально были установлены в нулевое состояние. По положительному фронту 16 го импульса (конец импульса) происходит обнуление счетчика DD5 и с некоторой задержкой (десятичные наносекунды) переключение триггера DD6 из нулевого в единичное состояние. Состояние выхода обратного переноса остается при этом неизменным, на нем присутствует логическая единица. Таким образом происходит переход в счете от числа 15 к числу 16. При этом на выходе элемента DD7 будет сохраняться высокий уровень напряжения, разрешающий прохождение импульсов с тактового генератора через элемент DD2.2 на суммирующий вход счетчика DD5. Теперь счетчик DD5 может сосчитать еще 15 импульсов, и при повторном его заполнении на всех входах элемента DD7 появятся высокие уровни напряжения, а на его выходе — низкий. Поступая на вход элемента DD2.2, этот низкий уровень напряжения заправляет прохождение тактовых импульсов на суммирующий вход счетчика DD5, при этом РГ будет находиться в положении максимальной громкости (ступень 31).

Если теперь нажать на кнопку SB2 уменьшения громкости, то счетчик DD5 начнет работать в режиме вычитания, так как со стороны элемента DD6 пока еще нет запрета на прохождение тактовых импульсов на вычитающий вход счетчика. При поступлении положительного фронта 15 го импульса на вычитающий вход счетчик DD5 обнулится, сигнал же на выходе обратного переноса появится позже с приходом 16-го импульса, точнее его отрицательного фронта. По положительному фронту 16 го импульса счетчик переключится, а несколько позднее с задержкой в десятки наносекунд переключится триггер DD6 из единичного в нулевое состояние. Состояние выхода прямого переноса при этом не меняется на нем присутствует логическая единица. Таким образом происходит обратный переход в счете от числа 16 к числу 15. Если продолжать уменьшать громкость, то при следующем приходе счетчика в нулевое состояние на входах инверторов DD6.1 — DD6.5 появятся низкие уровни напряжения, а на их выходах — высокие. В результате на выходе элемента DD9 возникнет низкий уровень напряжения, который поступит на вход элемента DD2.3 и запретит прохождение тактовых импульсов на вычитающий вход счетчика DD5. В этом случае РГ окажется в положении нулевой громкости (ступень 0).

Технические характеристики регулятора

Число дискретных ступеней регулирования громкости	31
Угол дискретизации, дБ	2
Уровень тонкомпенсации, дБ, в положении минимальной громкости (ступень 01) на частотах, кГц:	
0,02	46
0,063	33
1	0
10	19
20	32
Глубина регулирования стереобаланса, дБ	24
Коэффициент передачи на частоте 1 кГц при установке регулятора громкости в положение максимальной громкости (ступень 31), а регулятора максимальной громкости в положение 4 (8) Ом	2,1 (3,1)
Максимальная амплитуда входного напряжения, В	1
Отношение сигнал/шум, дБ, на уровне 0,01 В	86
Ток, mA, не более, потребляемый от источника питания напряжением В:	
+5	500
± 15	2x10

С выхода счетчика пятиразрядный двоичный код поступает на управляющие входы аналоговых коммутаторов DA1 и DA2, открывая их элементы и задавая таким образом ослабление входного сигнала и требуемую при этом амплитудно-частотную характеристику РГ. Одновременно сигналы со счетчика поступают на преобразователь двоичного кода в двоично-десятичный (DD10) и далее на дешифраторы DD11 и DD12,

— SA5, устанавливающими счетчик в нужное положение. Кнопка SB3 позволяет быстро переключить РГ в положение нулевой громкости. Цепь задержки R10C1VD3 служит для начальной установки счетчика DD5 и D-триггера DD6. Конденсаторы C2, C3, C7—C10 защищают РГ от помех.

Цепи тонкомпенсации практически такие же, как в регуляторе Н. Прокопенко (увеличены только емкости конденсаторов В4 коррекции C13 — C18, с 470 пФ до 1000 пФ).

На ОУ DA3.1 собран регулятор максимальной громкости (PMG). Его усиление установлено не слух по оптимальной передаче НЧ и ВЧ составляющих при совместной работе с УМЗЧ, описанным в [1], накрученным на акустические системы 25АС-033 с номинальным электрическим сопротивлением 4 Ома. Для восьмьюмных АС того же класса усиление должно быть увеличено примерно в $\sqrt{2}$ раз. При использовании других УМЗЧ и АС требуемое усиление PMG следует определить исходя из их конкретных характеристик.

На ОУ DA3.2 собран регулятор стереобаланса. Поскольку переменный резистор R74 включен в цепь ОС ОУ, он должен быть группы А. При этом зависимость коэффициента передачи $K_{\text{пр}}$ от положения движка переменного резистора (α) получается достаточно линейной (рис. 2). Средний вывод в переменном резисторе позволяет уменьшать громкость в одном из каналов при сохранении ее неизменной в другом и избежать таким образом перегрузки последнего при балансировке каналов.

На рис. 3 штриховыми линиями показано семейство АЧХ РГ и сплошными — кривые равной громкости [2]. Здесь уровень минимальной громкости РГ принят равным 40 фон, что по данным [2] соответствует пиксисомму оркестра. Из рисунка видно, что АЧХ РГ близки к кривым равной громкости.

На рис. 4 приведены зависимости коэффициента гармоник (K_g) (на частоте 20 кГц при амплитуде входного сигнала 1 В) от показаний табло РГ (N) при установке переключателя SA6.1 в положение «4 Ом» и «8 Ом».

В РГ использованы постоянные резисторы МЛТ, переменные, СПЗ-23, конденсаторы КМ-5, К10-17, К50-16, К53-21, кнопки МП1-1, микропереключатели ПД2-9. Для цепей тонкомпенсации рекомендуется использовать резисторы с допустимым отклонением от номинала не более $\pm 5\%$ и конденсаторы — не более $\pm 20\%$. Вместо микросхем серии 555 можно использовать микросхемы серии 155, но при этом возрастает ток, потребляемый от источника питания напряжением +5 В.

Настройка РГ сводится к проверке работы всех его узлов и подбору резисторов R70 и R71 в зависимости от используемых УМЗЧ и АС.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Хныков А. УМЗЧ с системой защиты — Радио, 1993, № 6, с. 13-15
- 2 Саложков М. А. Электрорадиотехника. М.: Связь, 1978.

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ



А. Б. ГИТЦЕВИЧ,
А. А. ЗАЙЦЕВ И ДР.

**СПРАВОЧНИК.
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ
ПРИБОРЫ. ДИОДЫ
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ.
ДИОДЫ ИМПУЛЬСНЫЕ.
ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ
ПРИБОРЫ**

В справочнике приведены электрические и эксплуатационные характеристики и параметры полупроводниковых приборов, используемых для преобразования электрических сигналов в системах передачи и обработки информации: диодов, высокочастотных, импульсных, сверхвысокочастотных, туннельных и обращенных, варикапов, генераторов шума, инжекционных диодов ИК диодов, светодиодных индикаторов, оптопар, оптоэлектронных интегральных микросхем. Расширена номенклатура приборов, увеличена полнота сведений о параметрах и их зависимости от режимов применения.

Сохранена форма представления данных в виде справочных листов на группы однотипных приборов. Приведен алфавитно-цифровой указатель приборов, помещенных в справочнике.

Справочные данные составлены на основе данных, зафиксированных в государственных стандартах и технических условиях на конкретные типы приборов. Приведены краткие сведения о терминологии, основном назначении, габаритных и присоединительных размерах, маркировке (в т. ч. цветной), значения параметров и их зависимости от условий эксплуатации, о режимах измерения, предельных эксплуатационных режимах и условиях работы приборов.

В справочнике приведены также сведения о классификации приборов и системы их условных обозначений, даны перечни действующих стандартов.

Справочник будет полезным пособием для инженерно-технических работников, занимающихся разработкой, эксплуатацией и ремонтом радиотехнической аппаратуры, а также для радиолюбителей и студентов технических вузов.

г. Москва, издательская
фирма «ХУБК-а», 1994

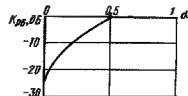


Рис. 2

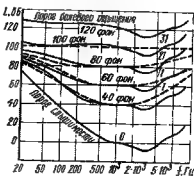


Рис. 3

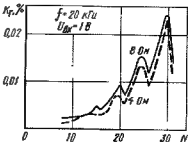


Рис. 4

управляющие двухразрядным десятичным табло на семисегментных индикаторах HG1 и HG2. Уровень громкости высвечивается на табло в условных единицах — от 00 до 31, показывающих номер ступени, на которую установлен РГ. Число ступеней дискретизации — 31 — выбрано как компромиссное, позволяющее уменьшить величину шага дискретизации до 2 дБ без заметного ухудшения схемы регулятора.

Начальное значение громкости при включении питания может быть выбрано пятью микропереключателями SA1

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭПУ «G602»

С. БОЯНОВ, г. Новосибирск

В свое время электропроигрыватели «G602» пользовались у радиолюбителей заслуженной популярностью. Однако техника звуковоспроизведения непрерывно совершенствуется, некоторые технические характеристики «G602» уже не удовлетворяют любителей грамзаписи. Их, например, не устраивает повышенный момент инерции тонарма, качество срабатывания микролифта. Усовершенствованию ряда узлов проигрывателя для достижения лучших характеристик и посвящена данная статья.

Владельцы ЭПУ G602 знают, как негатино отражаются на тонкости следования иглы звукозаписи по звуковой дорожке грампластины мелкие, на вибрации панели электропроигрывателя. Чтобы защитить панель ЭПУ от вибраций, его стараются поставить в такое место квартиры, которое меньше всего им подвержено, или же просто увеличивают силу пружины иглы к пластинке. Однако эти меры не столь хороши, как может показаться на первый взгляд. Найти в квартире место, полностью защищенное от возникновения вибраций, зачастую не представляется возмож-

ным, а увеличение пружинной силы звукозаписи резко увеличивает износы иглы и пластины.

Автор публикуемой заметки предлагает пойти по другому пути. При внимательном ознакомлении с конструкцией тонарма ЭПУ G602 им была обнаружена серьезная его недоработка. Оказалось, что головкодержатель в этом ЭПУ соединяется с трубкой тонарма с помощью массивной латунной втулки. Кстати, в более поздних моделях электропроигрывателя (ЭПУ «Unitra») эта втулка заменена на пластмассовую.

Для устранения указанной недоработки тяжелую втулку предлагается удалить, на трубку тонарма нарезать мелкую резьбу, а головкодержатель закрепить на ней двумя легкими гайками. Массу противовеса следует уменьшить. При этом значительно снижаются моменты инерции тонарма.

Чтобы проработать все это, нужно снять звукозаписыватель, отпаять провода, идущие к нему с внутренней стороны панели ЭПУ, вывинтить конические подшипники в поворотном узле тонарма и вынуть трубку тонарма вместе с проводом. Затем во втулку головкодержателя ослабить крепежный винт и головкодержатель со втулкой отделить от трубки тонарма. После этого трубку зажимают в тиски и с помощью плашки или подходящей стальной гайки нарезают на ней мелкую резьбу длиной около 8 мм. Чтобы не повредить трубку, следует изготовить прокладку из небольшого деревянного кубика. Предварительно в нем нужно просверлить отверстие диаметром 8 мм, а потом расколоть кубик вдоль оси тонарма и острым ножом подогнать канавки под изгибы трубки. После отделения втулки от головкодержателя последний следует закрепить на трубке с помощью двух тонких гаек.

Массу противовеса проще всего уменьшить, сняв участок длиной 11,5 мм с задней стороны противовеса до диаметра 18 мм на токарном станке. Перед токарными работами нужно снять пластмассовую шкалу пружинной силы

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В ближайшее время начнется подписка на периодические издания на второе полугодие 1995 г. Мы очень надеемся, что наши верные друзья - постоянные подписчики и на сей раз, как в первом полугодии, не откажут нам в поддержке и доверии. Хотелось бы думать, что первые номера «Радио» текущего года, с которыми вы уже познакомились, подтвердили стремление редакции делать журнал на европейском уровне по полиграфическому исполнению и, не в последнюю очередь, по его содержанию. Но будем саморекритичны: на этом пути нам предстоит еще многое сделать.

Вас, конечно, интересует, какова будет стоимость подписки на второе полугодие? Несмотря на галопирующую инфляцию и непрерывно растущие цены буквально на все, предпринятые редакцией меры дали возможность повысить стоимость журнала всего лишь на 20 %, т. е. каталожная стоимость одного номера будет составлять 6000 руб. (ранее нам приходилось повышать стоимость от полугодия к полугодию в 5-7 раз).

Как и прежде, для москвичей и жителей столичной области мы организуем подписку непосредственно в редакции. Это избавит их от необходимости оплачивать доставку журнала.

Для удобства подписчиков публикуем бланк абонемента с доставочной карточкой, заполнив которые, вы сможете оформить подписку в любом почтовом отделении.

Ф СП1

Министерство связи РФ
в Республике

АБОНЕМЕНТ на радио журнал 70772

(наименование издания) (индекс издания)

№ 19 95 год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Куда (почтовый индекс) (город)

Кому (фамилия, имя, отчество)

ДОСТАВКА КАРТОЧКА

на радио журнал 70772

(наименование издания) (индекс издания)


Сумма: наименование руб. коп. Количество: наименование руб. коп. 1

№ 19 95 год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Куда (почтовый индекс) (город)

Кому (фамилия, имя, отчество)

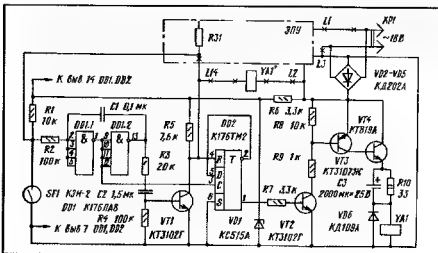

Электронное устройство управления электромагнитом позволяет кнопкой ЭПУ «Пуск» запускать двигатель ЭПУ, а также опускать и поднимать тонары, не останавливая двигатель. При наличии геркона и наибольшего магнита легко обеспечить автоматический пуск двигателя ЭПУ при снятии тонара со стойки. Устройство управления электромагнитом можно подключить к электронному блоку ЭПУ, не снимая последнего.

Схема узла управления электромагнитом показана на рисунке. Зачеркнутые соединения следует ликвидировать. Далее поступают следующим образом. Переменное напряжение 18 В подают на выпрямитель на диодах VD2-VD5. Вывод L1 оставляют свободным, а вывод резистора R31, соединяемый с выводом L14, выпаивают и подключают его к входу узла управления электромагнитом (см. схему). Вместо электромагнита рычага микролифта YA1 к выводу L14 подключают резистор R5 и коллектор транзистора VT1 узла управления электромагнитом YA1.

Когда ЭПУ находится в состоянии «Стоп», на выводе L14 присутствует положительное напряжение, а на входе R микросхемы DD2 высокий логический уровень. Транзисторы закрыты. При нажатии и отпускании кнопки «Пуск», которая через резистор R1 соединена с устройством подавления дребезга (R2, C1, DD1), положительный перепад напряжения через цепь R3C2 поступает на транзистор VT1 и открывает его. В результате ЭПУ переходит в состояние «Пуск». То же происходит при размыкании контактов геркона SF1, если такой имеется. На входе R микросхемы DD2 появляется низкий логический уровень, и последующие нажатия на кнопку «Пуск» будут переключать состояние микросхемы DD2 и с помощью транзисторов VT2-VT4 управлять электромагнитом. Цепь R10C3 предназначена для снижения тока, потребляемого электромагнитом YA1 в режиме удержания, и в случае применения электромагнита, отличающегося от упомянутых выше, может иметь другие параметры.

Правильно собранное устройство в налаживании практически не нуждается. Оно сводится к размещению геркона SF1 на таком расстоянии от магнита, приложенного к шток загостопа, чтобы при установке тонара на стойку геркон замыкался, а при снятии его со стойки размыкался.

Устройство управления электромагнитом собрано на макетной плате и на джонко работает уже несколько лет. Оно не критично к типу применяемых деталей. Микросхема DD1 может быть заменена любой из серий K561, KP1561, 564 (КМОП), содержащей не менее двух инверторов - например, ЛА7, ЛЕ5, ЛЕ10, ЛН-1 в соответствующем включении. DD2 - микросхема ТМ2 из серий K561, KP1561, 564 (КМОП). Транзисторы VT1, VT2 - кремниевые маломощные, например, КТ315, КТ342. Составной транзистор VT3, VT4 может быть заменен одним транзистором КТ825 с любым буквенным индексом. Стабилизатор VD1 - мало мощный с напряжением стабилизации 12...15 В. Выпрямитель на диодах VD2-VD5 должен обеспечивать ток не менее 1 А. Сопротивления резисторов могут отличаться от указанных на схеме в пределах ближайших номиналов. Емкость конденсатора C3 указана минимально возможная. Геркон любой малогабаритный.

и позднее приклеить ее на сточенный участок. После сборки тонара звукоинженер следует установить на ЭПУ по методике, приведенной в статье М. Омеляненко и С. Питулько «Установка звукоинженера любительского ЭПУ» (см. «Радио», 1979, № 12, с. 42, 43).

После описанной доработки появилась возможность существенно уменьшить прижимную силу, что благоприятно отразилось на качестве воспроизведения высших звуковых частот, а проблема защиты от вибраций и помех,

возникающих при проигрывании коробочных пластинок, была снята.

Следующим усовершенствованием ЭПУ стала замена рычага опускания микролифта электромагнитом. Электромагнит используется готовый, например, от магнитофонов «Комет-209», «Комет-212», «Маяк-203». Для уменьшения громкости лягания сердечника на регулировочный винт электромагнита с внутренней стороны следует приклеить тонкую прокладку из войлока или из кожи.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!

На абонементах должен быть проставлен оттиск кассовой машины.

При оформлении подписки (переадресовки без кассовой машины) на абонементах проставляется оттиск календарного штампа отделения связи. В этом случае абонент выдает подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования издания бланк абонента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах Роспечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки «ЛВ—МЕСТО» производится работниками предприятий связи и Роспечати.

ВНИМАНИЮ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ!

В редакции журнала «Радио» (Селиверстов пер., 10, ком. 102, тел. 207-77-28) вы можете приобрести:

• **авометр Ц20-05** (для измерения силы и напряжения постоянного тока, действующего значения силы и напряжения переменного тока синусоидальной формы, диапазон измерения напряжения — до 1000 В, тока — до 1 А. Питание — от 9 элементов типа А316. В комплект входит набор деталей для сборки сетевого блока питания, кроме трансформатора).

• **предварительный усилитель ЗЧ** (для работы в тракте высококачественных звукозаписывающих устройств. Можно подключить ко входу любого усилителя мощности чувствительностью 0,5...1 В с входным сопротивлением 10...20 кОм).

• **усилитель-корректор стереофонический** (корректирующий усилитель для электромагнитной головки электропроигрывателя или электрофона. Собран на микросхеме К548УН16. Напряжение питания 12...18 В).

• **генератор стирания и подмагничивания** (радиоконструктор, набор деталей позволяет собрать генератор, вырабатывающий ток стирания и подмагничивания в режиме «записи». Собран на микросхеме КР544УД25).

• **усилители воспроизведения** (для частотной коррекции и усиления сигнала, поступающего с воспроизводящей головки, до величины, достаточной для подачи на линейный вход усилителя мощности низкой частоты).

• **универсальный набор деталей** (для сборки простейших усилителей низкой частоты, звуковых генераторов, детекторов приемников. Основа — транзисторы МП35, МП39, МП41, КТ315Е).

• **набор из 3-х кварцев «Кварц-5»** (содержат три кварцевых резонатора на 100 кГц, 1 и 10 МГц).

• **кварцевый калибратор** (основу набора составляют кварцевый резонатор на 100 кГц и счетчик КТ76ЕБ5. Плата в набор не входит).

ТРАКТ РЧ ДЛЯ ПРИЕМНИКОВ


В. МИХАЙЛОВ, г. Санкт-Петербург

Проходят годы, но не угасает интерес радиолюбителей к приемникам прямого усиления. Их привлекают простота исполнения и настройки и, конечно же, хорошее качество звучания. В то же время низкие чувствительность и селективность приемников прямого усиления заставляют радиолюбителей искать пути их улучшения. В публикуемой ниже статье вниманию читателей предлагается схемотехническое решение тракта РЧ, в какой-то степени решающее эту проблему.

Радиоприемный тракт рассчитан на прием радиовещательных станций, работающих в диапазоне 300...1500 м. При вполне приемлемой селективности его чувствительность составляет около 2 мВ/м. Принципиальная схема тракта приведена на рисунке. Радиосигнал с катушки связи L2 входного контура поступает на двухкаскадный усилитель РЧ. Первый его каскад выполнен на составном транзисторе VT1, VT2. Его входное сопротивление — несколько десятков кОм, что позволило повысить коэффициент включения этого каскада в входной контур. Второй каскад тракта РЧ собран на транзисторе VT3, включенном по схеме с

можно взять конденсатор и от любого другого приемника с такой же емкостью. Магнитная антенна выполнена на плоском стержне из феррита 400НМ длиной 100 и толщиной 4 мм. Катушка L1 намотана проводом ПЭВ-2 0,25 и содержит 230 витков. Катушка L2 намотана поверх катушки L1 таким же проводом и содержит 22 витка.

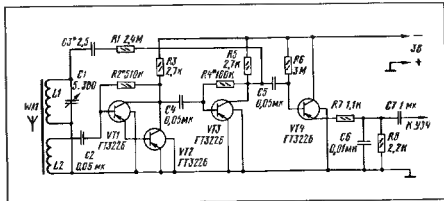Настраивают тракт в такой последовательности. Отключают цепочку R1C3 от катушки L1. Поддают на базу транзистора VT1 сигнал ГСС. К коллектору транзистора VT3 подключают осциллограф. Подбирают резисторы R2, R4 по максимальному усилению сигнала и минимуму его искажений. Затем на-



общим эмиттером. Далее сигнал поступает на детектор, выполненный на транзисторе VT4, в эмиттерную цепь которого включена нагрузка. Оба каскада усилителя РЧ и детектор хорошо согласованы друг с другом, что дало возможность получить усиление тракта более 60 дБ при напряжении питания всего 3 В.

Сигнал с выхода усилителя РЧ через цепочку R1C3 поступает и на входной контур. Изменяя емкость конденсатора C3 цепи ПЧ, можно добиться приема, близкого к синхронному, при котором значительно повышаются чувствительность и селективность приемника.

С выхода детектора сигнал может быть подан на головные телефоны или на усилитель НЧ и громкоговоритель.

В тракте РЧ использованы резисторы МЛТ 0,125, постоянные конденсаторы КПС и КТ, конденсатор переменного емкости от приемника «Села»;

стремятся на какую-либо радиостанцию. Прием должен быть чистым, без свиста, в противном случае следует поменять местами выводы катушки L1. После этого восстанавливают подключение цепочки R1C3 к катушке L1. В высококачественной части диапазона (роток конденсатора C1 в положении минимальной емкости) настраивают на слабо слышимую радиостанцию и, изменяя емкость конденсатора C3 или сопротивление резистора R1, добиваются увеличения громкости, не допуская возбуждения тракта, о чем свидетельствует появление свиста. На этом настройку заканчивают.

На базе описанной выше схемы было собрано несколько приемников прямого усиления, которые испытывались в самых разных областях России. Везде отмечался уверенный прием как ближних, так и дальних радиостанций при хорошей селективности.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ПРИЕМНИКА «БЫЛИНА-207-10»

В. ТЮРГАНОВ, г. Семенов Нижегородской обл.

В автомобильном приемнике «Былина-207-10» нередко выходит из строя интегральная микросхема К237ХА2 (ее прежнее название К237ХК2 и К2ЖА372). Несмотря на длительные поиски, купить такую микросхему не всегда удается. Как выход из создавшегося положения автор публикуемой ниже статьи предлагает изготовить функциональный эквивалент названной выше микросхемы. В статье подробно рассказывается и о тех изменениях, которые нужно внести в монтаж приемника «Былина-207-10» при установке в него эквивалента микросхемы. Надеемся, что статья будет полезна радиолюбителям, столкнувшимся с проблемой замены неисправной микросхемы К237ХА2 и в других устройствах.

Согласно электрической схеме, приведенной в [1], микросхема К237ХА2 содержит усилитель ПЧ (465 кГц), АМ детектор и усилитель АРУ. Для ее замены были изготовлены две платы, на одной из которых смонтирован регулируемый усилитель ПЧ (рис. 1), а на другой — АМ детектор и усилитель АРУ (рис. 2).

Регулируемый каскад усилителя ПЧ выполнен на транзисторе КТ3102Б (VT1). Этот транзистор выбран из-за большого коэффициента усиления по току β_{213} и низкой граничной частоты. Перейти из названных параметров обеспечивает эффективную работу АРУ, а второй повышает устойчивость работы усилителя ПЧ. Практически для этого каскада подойдет эк-

земпляр транзистора с коэффициентом $\beta_{213}=200...300$. Каскады на транзисторах VT2-VT4 должны иметь коэффициент $\beta_{213}=120...200$, поскольку коэффициент усиления всего усилителя ПЧ согласно данным, приведенным в [2], должен лежать в пределах 1200...2500. Кроме указанного на схеме (рис. 1) транзистора КТ315А в каскадах на транзисторах VT2-VT4 могут работать КТ315 с буквенными индексами Б, В, Г и КТ342 с индексами А и Б.

АМ детектор (рис. 2) выполнен на транзисторах VT7, VT8, а усилитель сигнала АРУ на транзисторах VT5, VT6. На их месте также могут работать транзисторы КТ315 с любым буквенным индексом и КТ342 с индексами А

и Б. Коэффициент усиления по току этих транзисторов должен находиться в пределах $\beta_{213}=120...200$.

В усилителе ПЧ, и в АМ детекторе, и в усилителе АРУ использованы резисторы МЛТ-0,125 (можно и ВС-0,125). Монтаж плат показан на рис. 3 и 4. Они изготовлены из стеклотекстолита толщиной 1 мм. Штыревые части разъемов XP1 и XP2 совпадают с расположением выводов микросхемы К237ХА2. Сами штыри выполнены из облуженных стержней провода ПЭВ-2 0,8 длиной 10 мм и припаяны к основаниям плат на расстоянии 2,5 мм друг от друга. Соединение радиоэлементов на платах, а также межплатные соединения выполнены гибким монтажным проводом МГТФ 0,7. Длина соединительных проводов должна быть возможно меньше.

Смонтированную сборку из двух плат устанавливают на плате радиоприемника вертикально в соответствии с цоколевкой микросхемы К237ХА2. После припайки выводов разъемов XP1 и XP2 их выступающие концы аккуратно обрезают. Экранировать функциональный аналог К237ХА2 не нужно, для большей механической прочности платы можно обернуть одним, двумя слоями липкой ленты. При правильном монтаже устройство начинает работать сразу при подаче питания. Может лишь потребоваться корректировка низкочастотного сигнала, поступающего на вывод 9 платы АМ детектора (рис. 2). Ее производят с помощью резисторов, включенных в цепь, соединяющую с выводом 9 микросхемы. Эти резисторы находятся на печатной плате радиоприемника «Былина-207-10». Радиоприемникам полезно знать постоянные напряжения на эквиваленте микросхемы К237ХА2. На выводах 1-14 они соответственно равны: 1; 1, 0, 1, 2; 1; 1, 0, 3; 0; 0, 5; 5; 5, 6; 2, 5...5, 2; 1, 2 В.

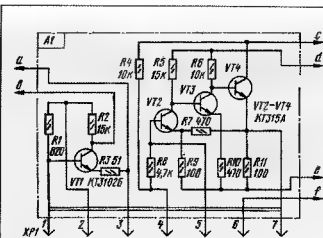


Рис. 1

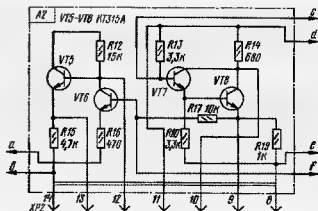


Рис. 2

КОРОТКО О НОВОМ

«ВЕСНА ML-6321»

Переносная двухкассетная стереофоническая магнитола «Весна ML 6321» рассчитана на прием программ радиовещательных станций в диапазоне длинных, средних, коротких и ультракоротких волн, а также для записи, перезаписи и последующего воспроизведения стереофонических и монофонических фонограмм на магнитной ленте МЭК I и МЭК II. В магнитоле имеются четырехполосный эквалайзер; индикаторы наличия стереосигналов, включения магнитолы, уровня записи и выходного сигнала; встроенный микрофон; переключатель типа ленты. Предусмотрены автоматическая регулировка уровня записи, автоматический останов ЛПМ при окончании или обрыве ленты. Возможно последовательное воспроизведение записи: первым, а затем вторым ЛПМ. «Весна ML-6321» может питаться от сети и от автономного источника постоянного тока напряжением 12 В.



Основные технические характеристики. Скорость ленты — 4,76 см/с, коэффициент детонации — не более $\pm 0,45\%$; диапазон воспроизводимых частот — 63 .. 12 500 Гц, номинальная выходная мощность — 2×1 Вт, реальная чувствительность при отношении сигнал/шум в тракте АМ — 20 дБ, ЧМ — 26 дБ в диапазоне: ДВ — 2,5, СВ — 1,5, КВ — 0,5, УКВ — 0,1 мВ/м, ток, потребляемый от источника постоянного тока, не более 0,2 А; габариты — 550х135х130 мм, масса без батарей и блока питания — не более 5 кг.

Рис. 3

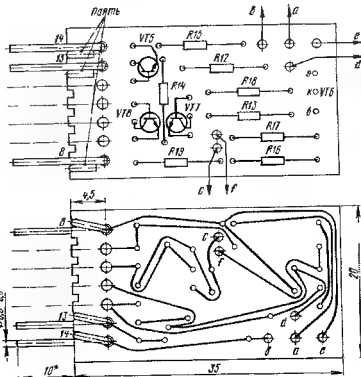


Рис. 4

ЛИТЕРАТУРА

1. Бродский М. Магнитофоны и магнитофоны. Пособие по эксплуатации и ремонту. — Минск: Полымя, 1991.
2. Кудряшов Б. и др. Аналоговые интегральные микросхемы. — М.: Радио и связь, 1981.

ТЮНЕРЫ

В статье представлен обзор тюнеров различных стран, имеющих в настоящее время в продаже в европейских торговых центрах. В обзор включены как дорогие модели, представляющие интерес для меломанов, так и модели среднего уровня с несколько худшими параметрами и функциональной насыщенностью, но пользующиеся большим спросом у потребителей. Тюнеры, входящие в состав музыкальных центров и других комбинированных радиоэлектронных устройств (магнитолы носимые, автомобильные, радиобудильники и другие изделия), в данном обзоре не рассматриваются.

На европейском рынке аудиопаратуры сейчас доминируют две японские фирмы — SONY и TECHNICS/PANASONIC, хотя ассортимент изделий, представленных SONY, несколько беднее. Есть аппаратура и других, менее крупных фирм, но она продается исключительно в небольших частных магазинчиках, в которых практически не бывает изделий класса «high end». В предлагаемом обзоре собраны данные о 25 моделях тюнеров различных фирм. Их технические характеристики — функциональные возможности и параметры — приведены в таблицах. В этих таблицах незаполненные графы указывают на отсутствие данных; сравнительный уровень цен в млн. злотых (ZL) приведен по данным 1994 г. (1 млн. ZL примерно равен 25 USD).

Отличительной особенностью современного тюнера является наличие в нем различного рода цифровых сервисных устройств: автоматической настройки, синтеза частоты и управляемой памяти более чем на три десятка радиостанций, автоматические системы декодирования с кварцевой стабилизацией. Тюнеры высшей группы сложности, как правило, снабжены системой RDS (цифровая система опознавания приоритета), и даже те, что используются не только в автомобиле. Такие тюнеры, конечно, значительно дороже, но при этом приемник становится намного удобнее в эксплуатации. Система RDS в диапазоне УКВ дает информацию и сообщений, содержащие цифровые коды, автоматически переключающие приемник (на какой бы УКВ станции он ни работал) на прослушивание этих сообщений (например, о резко меняющихся дорожных, погодных, других ситуациях и прочее).

Большое удобство предоставляет слушателю и система PTY — включение в коды информации о характере передачи: музыка, новости, биржевые сообщения, служба времени, сводки метеорологов и др. Такая система позволяет не настраивать сам тюнер, а нажатием соответствующей кнопки получить требуемую информацию. Поскольку вы не знаете, какая из местных радиостанций передает интересующую вас программу в данный момент, тюнер по коду находит ее. Приемник имеет табло, на котором высвечиваются рабочая частота и символы (четыре знака), идентифицирующие работающую радиостанцию. Тем, кого интересуют в тюнерах обе такие системы, рекомендуем обратиться внимание на модели «Sony ST-559RDS EE», «Pioneer F-502RDS» и «Pioneer F-301RDS».

Некоторые передающие радиостанции в режиме RDS дублируют передачу программы на другой, так называемой резервной частоте. Бывают случаи, когда по каким-либо причинам в данном районе, местности сигнал интересующей вас радиостанции принимается слабо. Тогда приемник автоматически перестраивается на резервную частоту. В режиме RDS непрерывно передаются сведения о текущем времени и приемник на табло (по команде вызова этого режима) отображает эту информацию. Такие «часы» более удобны в автомобиле, так как не требуют никакого ухода, перевода показаний при переходе времени с летнего на зимнее и обратно.

В настоящее время во всех странах заметно увеличивается число радиостанций в УКВ диапазоне. Поэтому способность отстраиваться от соседних по частоте каналов для приемника стала одной из важнейших характеристик. Это достигается новыми схемотехническими решениями — синтезом частоты гетеродина, узкой петлей фазовой автоподстройки, кварцевой стабилизацией (иногда деустановочной) генерируемых колебаний, реализованными в специальном едином микро-

процессорном устройстве. При таком решении ухода частоты практически не наблюдается, а настройка приемника, как ручная, так и автоматическая, становится удобной и эффективной. В число таких приемников можно отнести польскую конструкцию «Radmor T-552Z», микропроцессор которой снабжен еще и таймером.

В тюнерах «Pioneer F-301RDS» и «Pioneer F-401L» применена трехуровневая система автоматической настройки. Кратковременное нажатие кнопки настройки управляет подстройкой тюнера до ближайшей (по частоте в выбранном направлении) следующей станции, удержание кнопки в течение небольшого времени выводит настройку на одну из мощных станций, а более длительное ее удержание соответствует обзору выбранного диапазона. В других моделях, например в «Pioneer F-502RDS», имеется возможность ручной и автоматической настройки с определенным шагом (в диапазоне УКВ 25 кГц), что позволяет осуществлять точную подстройку на частоту радиостанции сцифрованной клавиатурой.

Тюнеры фирмы SONY, кроме настройки клавиатурой на самом приемнике, имеют возможность и дистанционной настройки, разработанной этой же фирмой.

Большинство из рассматриваемых тюнеров снабжены функцией запоминания частоты наиболее часто прослушиваемых радиостанций. Это дает возможность быстро и удобно выбрать одну из них при приеме или произвести обзор. Так, в тюнере «Marantz ST-72» возможно запоминание до 59 частот радиостанций (во всех диапазонах). Некоторые из тюнеров, и среди них польская модель, запоминают частоту последней перед выключением радиостанции.

Все большая конкуренция в области аудиопаратуры вынуждает конструкторов находить все более оригиналь-

Таблица 1					
Тюнер	Диапазон волн	Система RDS	Число станций в памяти	Тип индикатора	ДУ
Alwa XT-950	УКВ (С); СВ; ДВ	-	24	(P)	+
Aura TU50	УКВ (С)	-	16	Ф	+
Denon TU-580RD	УКВ (С); СВ	-	30-п	Ф	+
Denon TU-280	УКВ (С); СВ	+	30-п	Ф	+
Diodes AS-SC2	УКВ (С, D); СВ; ДВ	-	42	Сд	-
JVC FX-362BK	УКВ (С); СВ; ДВ	-	30-п	Ф-р	+
Kanwood KT-6040	УКВ (С); СВ; ДВ	-	39-п	Ф-р	+
Kanwood KT-3050L	УКВ (С); СВ	+	39-п	Ф-р	+
Kanwood KT-1050L	УКВ (С); СВ; ДВ	+	30-п	Ф-р	+
Marantz ST-72	УКВ (С); СВ; ДВ	-	59	Ф-р, в	-
Marantz ST-40	УКВ (С); СВ; ДВ	+	30	Ф	-
Nakamichi ST-2	УКВ (С)	+	30-п	Ф	-
Pioneer F-502RDS	УКВ (С); СВ	+	40-п	Ф-р, в	+
Pioneer F-301RDS	УКВ (С); СВ	+	30-п	Ф-р, в	+
Pioneer F-401L	УКВ (С); СВ; ДВ	+	30-п	Ф-р, в	+
Pioneer F-202L	УКВ (С); СВ; ДВ	-	36	Ф	+
Quad FM4	УКВ (С)	-	36	Ф	+
Radmor T-552Z	УКВ (С, D); СВ; ДВ	-	(n)	Сд	+
Sherwood TX3010C	УКВ (С); СВ	-	30	Ф-р	-
Sherwood TX1010C	УКВ (С); СВ	-	30	Ф	-
Sony ST-559RDS	УКВ (С, D); СВ; ДВ	+	30-п	Ф-р, в	+
Sony ST-6211	УКВ (С, D); СВ; ДВ	-	30	Ф	-
Technics ST-GT650	УКВ (С); СВ	+	30	Ф-а	-
Technics ST-GT550	УКВ (С); СВ	-	30	Ф	-
Technics ST-610L	УКВ (С); СВ	-	24	Ф	-

ПРИМЕЧАНИЕ: УКВ (С) — стереодекодер по системе CCLR, УКВ (D) — стереодекодер по системе CIRT, 30-п — запоминание последней станции перед выключением. Ф-р, в — флуоресцентный с отображением названия радиостанции и времени. Сд — светодиодная матрица.

Тюнер	Чувствительность, мкВ		Кг, %		Сигнал/шум, дБ		Избирательность в режиме АМ, дБ	Разделение каналов в режиме «Стерео», дБ	Потребляемая мощность, Вт	Стоимость, ЗЛ, грн
	ЧМ	АМ	ЧМ	АМ	ЧМ	АМ				
	моно/стерео	длина/мест.	моно/стерео		моно/стерео					
Alfa KT-950	0,9	300/1000	0,08/0,15		84/73	52				7,2
Aura TU50	6/32		-/0,3		76,72			38		12,0
Denon TU-580RD	0,8	18	0,08/0,1		83/78	53		50	12	6,0
Denon TU-280	0,9	18	0,3/0,5		79/74	53		40	6	4,6
Dods AS-SC2	0,8		0,15/0,3	0,4	70	56			12	2,5
JVC FX-362BK	0,95		0,09/0,12		80/73			40		4,4
Kenwood KT-6040	0,7	260	-/0,25		56	56		80	15	6,0
Kenwood KT-3050L	0,7	400	-/0,25		82	50		50		5,5
Kenwood KT-1050L	0,7	400	-/0,4		54	50		48	10	3,8
Marantz ST-72	0,7/20	350/800	0,05/0,03		66/76	54	40	55		4,5
Marantz ST-40	0,9/25	400/800	0,1/0,2		80/73	52	50	45		4,8
Nakamichi ST-2	1,9		0,08/0,1							
Pioneer F-502RD5	1,1	300	0,06/0,15		84/78	55	40	75	20	7,0
Pioneer F-301RD5	1,2	350	0,15/0,2		78/74	60	40	70	15	5,3
Pioneer F-401L	1,1	300/1000	0,2/0,3		83/79	60	30	50	15	4,9
Pioneer F-202L	1,2	350/1500	-/0,3		78/74	50	20	40	10	3,7
Quad FM4	1,0		-/0,15		78/70			40		12,6
Radnor	2,5/30	100/200	-/0,5		80		40	50	12	4,0
Shenwood TX3010C	0,8	500	0,15/0,25		80/75	45		80		3,2
Shenwood TX1010C	1	800	0,2/0,4		75/68	45		45		2,8
Sony ST-S590ES	0,93/23	250/700	0,03/0,04	0,3	80/76	54	32	60	14	6,8
Sony ST-S211	5	300/1000	0,3/0,5	0,5	74/69	54	32	40	10	3,8
Technics ST-GT650	1,5	600	0,05/0,1		73/66		40	45		7,1
Technics ST-GT550	1,5	600	0,15/0,2		70/65		40	45		5,2
Technics ST-610L	1,5	300	0,15/0,3		70/60		50	40		3,7

Таблица 2

ные решения и применяя более современную элементную базу, благодаря чему в современных моделях заметно увеличена чувствительность при сохранении низких уровней шумов и хороших динамических характеристик. Большинство современных тюнеров последних разработок имеют переключатели ширины пропускания радиоканала. Введение такого регулятора позволяет решить вопрос получения максимальной селективности. В позиции регулятора «узкая полоса» («Narrow») можно «выловить» станции, находящиеся по частоте совсем близко к другой, даже более мощной, без их взаимного влияния в виде интерференционных шумов. В положении «Широкая полоса» («Wide») можно осуществить прием станции с минимальными искажениями звука. В фирме TECHNICS пошли еще дальше — модели Technics ST-GT550, Technics ST-GT650 и Technics ST-610L снабжены процессором, управляющим шириной полосы пропускания в зависимости от условий приема той или иной радиостанции.

Сильные искажения могут возникнуть и от перегрузки входных каскадов при приеме мощной близкорасположенной станции. Для устранения такого явления производители тюнеров, например фирма SONY, вводят переключатель вида приема — «Местный/дальний» («Local-DX»), который, по сути, выполняет роль сдвигателя от регулятора чувствительности при приеме.

В тюнерах высшей группы сложности фирмы TECHNICS для получения высокой верности воспроизведения усилители работают в ультралинейном режиме. В свою очередь, фирма MARANTZ предложила в своем тюнере симметричный выходной каскад, что позволило значительно снизить нелинейные искажения сигнала. Практически все модели перечисленных тюнеров на линейном выходе обеспечивают сигнал с полосой 20...15 000 Гц, а фирмам MARANTZ и TECHNICS удалось снизить нижнюю границу до 10 Гц.

Во многих тюнерах, как и в магнитофонах высшей группы, имеется фильтр-пробка, которая фильтрует звук частоты поднесущей стерео, чтобы при работе с магнитофонами не возникали бинарии с частотой генератора тока подмагничивания.

Большинство тюнеров по принципу своего действия могут служить од-

ним из звеньев системы дальнего управления. Среди тюнеров, параметры которых приведены в таблице, тюнеры «Denon TU-580RD» и «Kenwood KT-6040» могут исполнять такую функцию.

По материалам журнала «Radioelektronika»

ОБМЕН ОПЫТОМ

ДОРАБОТКА БЛОКА ЗАЖИГАНИЯ И КОРРЕКТОРА УГЛА ОЗ

Мною было собрано и испытано несколько блоков зажигания Г. Карасева (см. его статью «Стабилизированный блок электронного зажигания» в «Радио», 1988, № 9, с. 17, 18), причем совместно в одном корпусе с корректором угла опережения зажигания, описанным в статье В. Беспялова «Корректор угла ОЗ» («Радио», 1988, № 5, с. 17, 18). Оба устройства хорошо показали себя на различных моделях автомобилей, но в процессе отработки блоков пришло внести в них некоторые изменения.

При одновременной работе обоих устройств иногда наблюдаются свечение светодиода HL1 в корректоре и отклонение стрелки тахометра при неработающем имитаторе прерывателя. Это объясняется проникновением помех с частотой блокинг-генератора на вход корректора через обмотку цепи питания. Устранить неприятное явление удалось путем замены конденсатора С9 (по схеме корректора угла ОЗ) на окисленный емкостью 5 мкФ на напряжение 16 В.

В блоке зажигания хорошие результаты дает применение зарубежного транзистора А1 100 (приблизженный отечественный аналог — ГТ806Б). Этот транзистор имеет высокий статический коэффициент передачи тока $\beta_{ст} = 40 \dots 250$, что позволяет получить мощную, стабильную искру в разрядном промежутке между свечами. Транзистор из серии ГТ210, ГТ806Б несложно подобрать по наименьшему значению коэффициента $\beta_{ст}$.

Если в распоряжении автолюбителя нет стабилизатора ДЛ17Б, его приходится заменять другим. При использовании, например, ДЛ17Б напряжение на конденсаторе С3 достигает 520 В, что может привести к порче диода VD4. После замены этого диода на КД226Д указанной неисправности блока не отмечено. Применение же стабилизатора ДЛ17А дает, наоборот, завышенное (около 300 В) напряжение на выходе преобразователя, недостаточное для надежного искрообразования. Наилучший результат получается при замене стабилизатора ДЛ17Б двумя последовательно соединенными стабилизаторами ДЛ16В. Их можно заземлить на одном теплораспределителе с транзистором VT1 (одну из стабилизаторов крепят через слюдяную прокладку). При длительной работе блока перегрева стабилизаторов не было замечено.

Использование вместо КТ202Н более мощного транзистора Т-10-20 или Т-10-25 позволяет монтировать его без теплоотвода.

В корректоре угла ОЗ вместо дефицитных транзисторов КТ361Г я использовал распространенные КТ203Б. Емкость конденсатора С2 (33 мкФ) незначительна. Я установил конденсатор С20 В, что может привести к порче стабилизатора КС168А, и специально ДЛ18Е, можно с успехом применить более доступные ДЛ14А и ДЛ14Б соответственно.

И, наконец, вместо импульсных диодов ДД22 в блок зажигания и КД521А в блок корректора вполне подойдут любые кремниевые. При этом заметного ухудшения работы обоих устройств не наблюдается.

Г. ТОМАК, Киргизия

В. БУКРЕВ

«РАДИО-86РК»: РАЗВИТИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Е. СЕДОВ, А. МАТВЕЕВ, г. Москва

Ровно год назад, в мартовском номере журнала, появилось название нового цикла статей «Радио-86РК»: развитие, перспективы». За прошедшее время в нем было опубликовано около десятка материалов по усовершенствованию компьютеров, которые, судя по редакционной почте, заинтересовали читателей. Наступила пора подвести первые итоги.

Чего хотели авторы статей и редакция журнала, публикуя названный цикл? Во-первых, конечно, дать возможность пользователям усовершенствовать компьютер, так как стало очевидно, что «Радио-86РК» не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Что же получилось в результате? Объем ОЗУ увеличен с 32 до 64 Кбайт, компьютер оснащен дополнительным страничным ОЗУ, благодаря введению программно управляемого турборежима повысилась его быстродействие, задействована система прерываний; в компьютере появились буферные микросхемы шин данных и адреса, что увеличило его надежность, стало возможным программирование адресного пространства; разработаны загружаемые версии МОНИТОР64 и DOS64 и, наконец, появилась возможность программно совместить доработанный «Радио-86РК» («РК-МАКСИ») с многочисленными вариантами компьютеров на основе микропроцессоров KP580BM80 и Intel 8080.

Конечно, для того чтобы пользователи получили ПК-подобный компьютер с такими возможностями, достаточно было бы опубликовать его схему и краткое описание. Так, например, был представлен читателям «Орион-128». В случае с «РК-МАКСИ» редакция и разработчики выбрали другой путь: был предложен ряд технических решений, позволяющих из чисто бытовой машины «Радио-86РК» постепенно сделать полупрофессиональный компьютер. В этом — вторая и, пожалуй, основная цель цикла: показать, что «не боги горшки обжигают», что, пользуясь схемами и рекомендациями, приведенными в статьях, можно не только усовершенствовать компьютер, но только глубоко разобраться в принципе действия его основных узлов, но и, если смотреть более широко, проследить весь путь развития компьютерной техники от простейших машин начала шестидесятых до современных персональных ЭВМ. Генеральный путь, по которому идет это развитие, — увеличение объема ОЗУ, быстродействия и удобства работы. По этому же пути, как следует из содержания статей цикла, пошли и авторы при трансформации «Радио-86РК» в «РК-МАКСИ». Для пользователей этих ПК не является тайной за семью печатями система прерываний, турборежим, гибкое распределение адресного пространства, страничная память и т. п. Опираясь на полученные знания, можно смело переходить к освоению самой сложной техники сегодняшнего дня. Желаем вам успехов на этом пути!

ФОРМИРОВАНИЕ RAM ДИСКА В «РК-МАКСИ»

Одна из интересных особенностей загружаемой дисковой операционной системы DOS64, о которой рассказывалось в [1], — ее способность работать не только с обычным НГМД, но и с электронным диском (квазидиском), конечно, при условии, что компьютер оснащен дополнительным страничным ОЗУ, а общий объем памяти превышает 120 Кбайт.

Продолжение. Начало см. в «Радио», 1994, № 3 — 5, 8 — 10, 12, 1995, № 1.

Правила обращения пользователя с электронным диском в основном не отличаются от ставших уже привычными правил работы с НГМД. Но есть и особенности.

— обычный НГМД может иметь одно из двух логических имен: А: или В:, а с электронным диском закреплено постоянное имя С:

— максимальный объем информации, размещаемой на электронном диске, существенно меньше, чем на магнитном: RAM диск разбивается на 110 секторов (вместо 795 на обычном диске) по 512 байт в каждом, из которых пользователю доступны 108 секто-

ров. Первый сектор электронного диска отводится под VTOC, а второй — под каталог.

— нельзя увеличить число секторов под каталог (например, до четырех, как это допускается при разметке магнитного диска)

Кроме того, вследствие увеличения в «РК-МАКСИ» объема ОЗУ, отведенного под DOS64, видоизменены тексты сообщений об ошибках, добавлено несколько новых сообщений.

При включении компьютера в микросхемах основного ОЗУ и страничного ДОЗУ содержится случайная информация, поэтому попытка сразу обратиться к устройству С: одной из команд DOS64 скорее всего приведет к сообщению об ошибке.

DEVICE NOT READY

Происходит это из-за того, что операционная система при обращении к любому из дисков (магнитному или электронному) прежде всего проверяет его на готовность. Признаком готовности RAM диска является наличие определенного набора данных, записанных в специальные контрольные ячейки памяти. Чтобы стало возможным работать с квазидиском, должен быть продлен целый ряд подготовительных операций. Инициализация ДОЗУ, формирование каталога и карта диска, произведена разметка RAM диска на секторы и записана контрольная информация в определенное место ДОЗУ. Все эти действия выполняет специальная программа RAMD, машинные коды которой с помощью контрольных сумм, приведенных в табл. 17 (общая контрольная сумма — 803D).

Запускают эту программу из конфигурации компьютера, которую мы условно будем называть «РК-МАКСИ». Старт программы, как обычно, из базовой конфигурации, не имеет смысла, так как электронный диск в этом случае недоступен. При случайном запуске файла RAMD.COM из среды базового компьютера нарушается в работе не произойдет.

Через 1..2 с после запуска программы RAMD управление вновь возвращается к DOS64. Электронный диск сформированной этой программой, имеет полезный объем 55 Кбайт и занимает в ОЗУ с первой по седьмую страничку. Операционная система следит за тем, чтобы после завершения операций с электронным диском всегда активизировалась нулевая страница ДОЗУ. При этом в ней может располагаться любая полезная информация вплоть до стека микропроцессора.

ДОРАБОТКА ПРОГРАММИРУЕМОГО ДЕШИФРАТОРА «РК-МАКСИ»

Практика работы с компьютером, оснащенным программируемым дешифратором, показала, что время от времени в его работе происходят сбои. Это становится особенно заметным, когда «РК-МАКСИ» подключен контроллер прерываний KP580BH59 по схеме, приведенной в [2]. Замена микросхем компьютера в этом случае не помогает — сбои продолжают наблюдаться и при заведомо исправных радиоэлементах.

Таблица 17																							
1C00	01	00	01	04	FF	E6	F8	B0	03	FF	21	00	A0	3E	C0	71	026F						
1C10	23	05	C2	01	1C	04	78	08	04	1C	05	FF	E6	F8	0E	FF							
1C20	F4	01	03	FF	21	00	A0	AF	0E	DF	71	81	23	0E	17	71	1761						
1C30	01	23	0E	11	71	81	25	0E	15	71	81	23	77	21	00	A0	A848						
1C40	36	A0	23	0E	20	3E	1F	C0	84	1C	36	03	23	0E	15	B103							
1C50	3E	08	C0	84	1C	0E	6A	3E	1F	C0	84	1C	28	88	1C	21	6882						
1C60	05	A2	06	40	36	0E	11	84	02	19	7C	FE	C0	DA	1C	2138							
1C70	D8	FF	3C	03	FF	11	00	09	19	05	C2	64	1C	08	FE	18F9							
1C80	F8	03	FF	97	23	00	C2	84	1C	C9	21	02	A0	3E	C0	71	39C9						
1C90	00	11	00	00	7E	85	5F	7A	C2	00	7F	81	C2	6E2C									
1CA0	94	13	73	72	C0	40	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00CE						

Разработчики «РК-МАКСИ» провели детальный анализ схемы, в результате чего выяснилось, что в программируемом дешифраторе, описанном в [3], некорректно использованы регистры, «зашекливающие» слово состояния микропроцессора (триггер DD3). Как видно из схемы (см. рис. 2 в [3]), сброс триггера в исходное состояние осуществляется одним из сигналов RES (общий сброс системы) или HLDA (формируется микропроцессором в ответ на запрос прямого доступа в память от контроллера ПДП KP580BT57). Сброс в работе «РК МАКСИ» наблюдается именно во втором случае, то есть тогда, когда сброс системного контроллера DD3 производится сигналом HLDA и одновременно с ним поступает запрос на прерывание от контроллера KP580BH59. Такая ситуация возникает нечасто, но приводит к неприятным последствиям.

Какой же выход предлагается из создавшейся ситуации? Устранить ошибку можно только путем блокировки сигналов слова состояния на время прямого доступа к памяти с последующим их восстановлением в исходное состояние. Это можно осуществить несколькими способами. Например, использовать регистр с тремя состояниями на выходе или же мультиплексоры, управляемые сигналом HLDA. Однако и в том, и в другом случае требуется усложнение программируемого дешифратора.

Возможен и еще один вариант, с точки зрения автора, оптимальный. Он заключается во введении в «РК-МАКСИ» еще одной БИС серии KP580 — системного контроллера KP580BK38. Эта микросхема выполняет несколько функций, из которых основной является формирование сигналов управления работой всех составных частей компьютера. На-

помним, что сам микропроцессор из-за ограниченных ресурсов и малого числа выводов не может сформировать весь спектр необходимых управляющих сигналов. Сигнал RD, например, используемый практически всеми контроллерами компьютера, формируется не микропроцессором, а элементом D5 1 из сигналов DBIN и MEMV [4]. При использовании БИС KP580BK38 отпадает необходимость формирования сигналов управления на дополнительных элементах цифровой логики. Кроме того, системный контроллер еще и буферизирует шину данных, что увеличивает ее нагрузочную способность и повышает надежность работы компьютера, особенно при работе в турборежиме. Заметим, что в состав микропроцессорного комплекта KP580 входит еще одна микросхема, выполняющая функции системного контроллера, — KP580BK28. Хотя эта БИС имеет те же назначение и расположение выводов, что и KP580BK38, использовать ее в компьютере «РК МАКСИ» нельзя. Если KP580BK38 выдает необходимые сигналы сразу после «зашекливания» слова состояния процессора, то контроллер KP580BK28 строит их с задержкой WR или DBIN микропроцессора. Это приводит к тому, что программируемый дешифратор слишком поздно формирует сигнал выбора устройства.

Способ остановки микросхемы KP580BK38 в «РК-МАКСИ» иллюстрируется рис. 9. Схема компьютера изменена на таком образом, чтобы «прощивка» микросхемы ППЗУ K556PT4 ушла в режим она осталась прежней. Все наработанное на «РК-МАКСИ» программное обеспечение также сохраняется без изменений. Из программируемого дешифратора [3] исключают микросхему DD3 (K555TM2), а логические элементы микросхемы DD2 (K155ЛЛ1) подсоединяют в соответствии с рис. 9. Для этого все старые связи DD2 с программируемым дешифратором удаляют и заменяют новыми соединениями. Кроме того, выводы линий данных процессора напрямую соединяют с соответствующими выводами системного контроллера. Выводы DB0—DB7 БИС KP580BK38 формируют буферизирован-

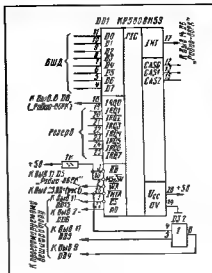


Рис. 10

ную шину данных (БШД) «РК-МАКСИ», и теперь ко всем элементам компьютера данные будут поступать только по БШД. Линии сигналов управления процессора подключают к системному контроллеру, не нарушая прежних соединений. Сигнал STSTB, выработываемый тактовым генератором KP580ГФ24 (ведомой, если «РК-МАКСИ» работает в турборежиме), поступает теперь только к БИС KP580BK38 в соответствии с рис. 9.

Изменения в контроллере прерывания заключаются в следующем. Все микросхемы, за исключением DD1 и DD3 2 (см. рис. 10, из контроллера [2] удалены. Сигнал INT с вывода 17 микросхемы DD1 поступает непосредственно к входу INT микропроцессора (вывод 14 микросхемы D6 в «Радио-86РК»). Линия с вывода 23 системного контроллера KP580BK38 соединяют с выводом 28 контроллера KP580BH59. Такое упрощение схемы связано с тем, что БИС системного контроллера самостоятельно формирует три сигнала INTA, необходимые для приема трех байт команды CALL ADDR в цикле прерывания. Выход RD контроллера прерываний (вывод 3 DD1 на рис. 10) можно соединить с выводом RDID системного контроллера (вывод 25 DD1 на рис. 9). Это позволяет осуществлять прерывания по опросу, однако имеющиеся в настоящее время программные обеспечения такие прерывания не поддерживает.

(Продолжение следует)

ЛИТЕРАТУРА

- Седов Е., Матвеев А. «Радио-86РК»: развитие, перспективы. Конфигурирование компьютера «РК-МАКСИ». — Радио, 1994, № 12, с. 17—19.
- Седов Е., Матвеев А. «Радио-86РК»: развитие, перспективы. Контроллер прерывания. — Радио, 1994, № 9, с. 16—18.
- Седов Е., Матвеев А. «Радио-86РК»: развитие, перспективы. Программируемый дешифратор. — Радио, 1994, № 4, с. 18—20.
- Горько Д., Зеленин Г., Озеров Ю., Попов С. Персональный радиомобильный компьютер «Радио-86РК». — Радио, 1996, № 5, с. 31—34.

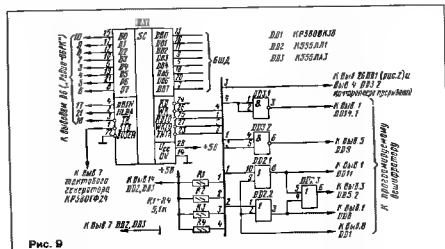


Рис. 9

ОДНОКРИСТАЛЛЬНЫЕ МИКРО-ЭВМ

МИКРО-ЭВМ СЕМЕЙСТВА 8052

А. ФРУНЗЕ, С. ХОРКИН, г. Москва

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ПРИЕМОПЕРЕДАЧИК

Приемопередатчик микро ЭВМ семейства 8052 в целом идентичен приемопередатчику 8051, те же четыре режима работы, различающиеся числом передаваемых бит информации, скоростью передачи, условиями установкой флагов прерывания R или TI после приема или передачи байта информации. Другими словами, все, что ранее было сказано про приемопередатчик микро-ЭВМ 8051, справедливо и для семейства 8052. Но последние имеют и ряд отличий от своих предшественников.

Первое отличие мы уже описали — это возможность работы приемопередатчика в режимах 1 и 3 не только от таймера/счетчика 1, но и от таймера/счетчика 2. Благодаря этому разброс частот при необходимости может использоваться различающийся между собой скорости приема и передачи без перенастройки таймеров.

Второе отличие приемопередатчика 8052 — наличие в нем устройства детектирования ошибок формата (Framing Error Detection). Это устройство позволяет последовательно по порту проверять правильность стоп-битов в режимах 1, 2 или 3. Потеря стоп-бита может произойти, например, из-за шумов в линиях передачи или из-за одновременной передачи информации двумя процессорами мультимикропроцессорной системы.

Если бит останова потерян, устанавливается бит ошибки формата FE. Он может быть проверен программно после каждого приема для обнаружения ошибок связи. Будучи однажды установлен, бит FE может быть сброшен только программным путем. Если после установившегося не был сброшен программно, а затем в результате следующего цикла обмена информацией получен байт данных с правильным стоп-битом, сброс биты ошибки формата на произойдет.

Бит FE расположен в SCON и дает один адрес с SM0. Бит управления SMOD0 в регистре PCON (PCON.6) определяет, к какому биту обращается микропроцессор к SM0 или к FE. Если SMOD0 = 0, он обращается к SM0, а если SMOD0 = 1, то — к FE.

И, наконец, третье отличие приемопередатчика 8052 от 8051 — автоматическое распознавание адреса, сокращающее время, требуемое микро-ЭВМ на обслуживание последовательного порта. Поскольку в этом случае CPU на прерывающейся при получении адресного байта, отличного от своего собственного адреса, издержки CPU на сравнение адресов исключаются. Эта особенность микро-ЭВМ исполь-

зуется, как правило, в одном из девятибитных режимов. При этом флаг прерывания от приемника (RI) устанавливается только в том случае, если полученный адресный байт совпадает с индивидуальным или с широковековым адресом.

Это отличие приемопередатчика 8052 можно использовать в мультимикропроцессорных системах следующим образом. Когда ведущая микро-ЭВМ «хочет» передать блок данных одному или нескольким подчиненным процессорам системы, она сначала посылает адресный байт, который идентифицирует нужный компонент. Напомним, что в адресном байте девятый бит установлен в 1, тогда как в байте данных девятый бит установлен в 0. Во всех подчиненных процессорах биты SM2 должны быть установлены в 1, так что они могут быть прерваны при приеме адресного байта. Способность автоматического распознавания адреса позволяет обеспечить прерывание только того подчиненного процессора, к которому адресуется ведущая микро-ЭВМ. В этом режиме адреса сравниваются аппаратно, а не программно. (В последовательном порте микро-ЭВМ 80C51 адресный байт прерывает все подчиненные процессоры для сравнения адресов).

Подчиненный процессор-получатель затем стирает свой бит SM2 и готовится к приему байтов данных. На остальные процессоры эти байты данных никак не действуют, и они продолжают выполнять свои программы до получения ими адресных байтов, соответствующих их заданным адресам.

Так же, как в девятибитных режимах 2 и 3, автоматическое распознавание адреса функционирует и в восьмибитном режиме 1. Однако в последнем месте девятого бита данных занимает в RB8 стоп-бит. Если SM2 установлен, то флаг RI устанавливается только в случае, если полученный байт соответствует заданному или широковековому адресу и сопровождается правильным стоп-битом. Установка SM2 никак не проявляется в режиме 0.

Ведущая микро-ЭВМ может избирательно связываться и с группами подчиненных процессоров. Адресация ко всем подчиненным сразу или к какой-либо группе из них возможна при использовании адресов, хранящихся в двух специальных функциональных регистрах SADDR и SADEN.

Индивидуальные адреса подчиненных процессоров хранятся обычно в SADDR. SADEN — это масочный байт, определяющий значащие биты для формирования заданного адреса. Эти биты придают гибкость определяемому пользователем протоколу для формирования адреса выбранного подчиненного процессора. Ниже дан пример того, как можно ис-

пользовать адреса, хранящиеся в SADDR и SADEN, для того чтобы избирательно адресовать разные подчиненные процессоры.

Предположим, что в системе имеется один ведущий процессор и два подчиненных, регистры SADDR и SADEN которых содержат следующую информацию.

Подчиненный процессор 1

SADDR = 1111 0001 B

SADEN = 1111 1010 B

Заданный адрес = 1111 0X0X B

Подчиненный процессор 2

SADDR = 1111 0011 B

SADEN = 1111 1001 B

Заданный адрес = 1111 0XX1 B

Биты SADEN выбраны таким образом, чтобы иметь возможность адресовать к каждому подчиненному процессору отдельно. Заметим, что бит 0 является незначащим для заданного адреса подчиненного процессора 1, но он же равен 1 для заданного адреса подчиненного процессора 2. Таким образом, для избирательной связи именно с первым подчиненным процессором ведущий должен послать адрес, в котором бит 0 равен 0 (например, 1111 0000). Аналогично бит 1 равен 0 для заданного адреса подчиненного процессора 1, но он же — незначащий для заданного адреса подчиненного процессора 2. Поэтому для связи именно с подчиненным процессором 2 должен использоваться бит 1, равный 1 (например, 1111 0111).

Наконец, для того чтобы ведущий процессор связывался с обоими подчиненными одновременно, в передаваемом адресе бит 0 должен быть равен 1, а бит 1 равен 0. Отметим, однако, что бит 2 — незначащий для обоих процессоров одновременно. Это позволяет двумя разными адресами выбирать оба подчиненных процессора (1111 0001 или 1111 0101). Если в систему добавились еще и третий подчиненный процессор, нужно потребовать, чтобы бит 2 его заданного адреса был равен 0. Тогда адрес 1111 0101 может использоваться для связи с процессорами 1 и 2, а адрес 1111 0001 — со всеми тремя процессорами одновременно. Для индивидуальной адресации третьего процессора при этом придется использовать третий и последующие биты адреса.

Ведущий процессор может также связываться со всеми подчиненными одновременно с помощью широковекового адреса. Он формируется логикой ИЛИ регистров SADDR и SADEN, при этом нули в SADEN по-прежнему определяют незначащие биты в адресном байте. Это также дает дополнительные возможности в выборе широковекового адреса, но в большинстве случаев в качестве такового выбирает OFFH.

Регистры SADDR и SADEN расположены по адресам 0A9H и 0B9H соответственно. При сбросе эти регистры устанавливаются в 00H, что определяет заданный и широковековый биты адреса как XXXX XXXX (все биты неоп-

редленные). Это гарантирует совместимость сверху вниз последовательного порта микро-ЗВМ 8052 со своей предшественницей 8051, не способной автоматически распознавать адреса

РЕЖИМ ПОНИЖЕННОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Микро-ЗВМ 8052 может выходить из режима пониженного энергопотребления как при аппаратном сбросе, так и при внешнем прерывании. Сброс переопределяет все регистры специальных функций, но не меняет содержимого внутреннего ОЗУ. Внешнее прерывание позволяет как регистром (кроме бита PD в PCON), так и встроенному ОЗУ сохранять значения их содержимого. Чтобы обеспечить правильный выход из этого режима, сигнал сброса или внешнее прерывание не должны подаваться прежде, чем напряжение питания U_{cc} восстановит свой нормальный рабочий уровень, и должны удерживаться достаточно долго, чтобы генератор перестартовал и стабилизировался (обычно — не менее 10 мс).

Если для выхода из режима пониженного энергопотребления используются внешние прерывания INT0 или INT1, схема прерываний должна быть конфигурирована на срабатывание по уровню соответствующего сигнала. Удержание на выводе нулевого потенциала приводит к перезапуску генератора, а подача на вывод единичного уровня завершает выход из режима. После выполнения команды RETI в подпрограмме обслуживания прерывания следующая должна выполняться команда, идущая после той, которая перевела микро-ЗВМ в режим пониженного энергопотребления

ФЛАГ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

Флаг отключения питания POF, расположенный в PCON.4, устанавливается аппаратно, когда U_{cc} повышается от 0 до примерно 5 В. Этот флаг может быть также установлен или сброшен программно, что позволяет пользователю различать сбросы «холодного» и «теплого» старта. Первый из них совпадает с подачей на микро-ЗВМ напряжения питания, второй происходит без отключения питания, например, при выходе из режима пониженного энергопотребления.

Сразу после сброса пользовательская программа может проверить состояние бита POF. Если он равен 1, то это означает «холодный» старт. Программа затем стирает бит POF и начинает решать свои задачи. Если же POF = 0 сразу после сброса, то это означает «теплый» старт.

Для того чтобы флаг POF удерживался в сброшенном состоянии, напряжение питания не должно опускаться ниже 3 В.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ЭМУЛЯЦИИ ONCE

Данный режим позволяет тестировать и отлаживать системы с применением микро-ЗВМ семейства 8052 без удаления последних из платы. Для активизации режима эмуляции необходимо выполнить следующие действия.

— при высоких логических уровнях на выводе RST и PSEN подать уровень логического 0 на вывод ALE,

— удерживать уровень логического 0 на выводе ALE при деактивации сигнала сброса на RST (подача на этот вывод уровня логического 0), после чего снять нулевой уровень с вывода ALE

В режиме эмуляции выходы порта P0 микро-ЗВМ переходят в высокотемпературное состояние, а выходы ALE, PSEN и портов P1—P3 находятся под потенциалом логической 1, который обеспечивается с помощью внутренних высокоомных резисторов. Тракт генератора сброса остается активным. Во время нахождения микросхемы в режиме эмуляции для управления системой можно использовать внешний эмулятор или тестовый процессор. Нормальная работа микро-ЗВМ возобновляется после подачи нормального сигнала сброса на вход RST.

ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕЙ ПАМЯТИ ПРОГРАММ

Микро-ЗВМ семейства 8052 содержит два механизма защиты внутренней памяти программ от несанкционированного доступа извне: проверку зашифрованного содержимого памяти программ и биты ее защиты.

Шифровальная таблица

Микро-ЗВМ имеют 64-байтную шифровальную таблицу, расположенную во внутренней ПЗУ и программируемую пользователем или предпринятием-изготовителем. Эта таблица (или область памяти) может использоваться для шифрования байтов внутренней памяти программ, выбираемых внешними средствами из ПЗУ во время проверки его содержимого.

Всякий раз, когда в режиме проверки адресуются байт внутреннего ПЗУ, шесть бит адреса используются для адресации шифровальной таблицы. Возникающий на выводах микро-ЗВМ байт является результатом выполнения операции ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ-НЕ над байтом, выбранным из ПЗУ программой, и байтом, выбранным из шифровальной таблицы. Зная содержимое таблицы, можно дешифровать указанный байт и узнать истинное содержимое внутренней памяти программ.

Незапрограммированные байты шифровальной таблицы содержат OFFH. Таким образом, если шифровальную таблицу оставить незапрограммированной, то в режиме проверки внутреннего ПЗУ будет считываться истинное значение его содержимого. Заметим, логично, что незапрограммированные байты ПЗУ внутренней памяти программ также содержат OFFH.

Необходимо иметь в виду следующее обстоятельство. Если байт программной памяти содержит OFFH, то результатом операции ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ-НЕ над ним и байтом шифровальной таблицы будет значение байта шифровальной таблицы (аналогично тому, что такая операция над байтом ПЗУ и байтом таблицы, содержащим OFFH, даст значение байта из ПЗУ). Следовательно, если пользователь оставит незапрограммированным большой фрагмент памяти программ (хотя бы в 2...3 раза

большим объемом шифровальной таблицы), то определить ее содержимое будет несложно, повторяющийся не несколько раз фрагмент из 64 бит и есть искомое содержимое. Поэтому незнание пользователем программой байты ПЗУ должны заполняться какой-либо информацией.

Некоторые из микро-ЗВМ семейства 8051, выпускаемые фирмами Intel, AMD (8751BH, 8752BH), а также отечественные микро-ЗВМ K1830BE751 и K1830BE753 также содержат шифровальную таблицу, но ее объем ограничен 32 байтами. Микро-ЗВМ 87C51 последних модификаций содержат шифровальную таблицу объемом 64 байта. Более подробно об этом будет сказано ниже.

Биты защиты памяти программ

Кодированная шифровальная таблица, хотя и создает проблемы для нелегального копирования ПЗУ защищенного микро-ЗВМ, все же не делает содержимое ПЗУ абсолютно недоступным. Для разработчиков микро-ЗВМ было неприятным сюрпризом узнать, что информацию из защищенного внутреннего ПЗУ можно, оказывается, считать выполнением программы из внешнего ПЗУ, содержащей команды чтения бита ПЗУ (MOVX) с последующим выводом содержимого, например, через порт 1. Чтобы предотвратить подобные способы нелегального копирования, система защиты памяти программ была дополнена еще одной ступенью. Кроме шифровальной таблицы, микро-ЗВМ семейства 8052 содержат на кристалле один, два или три (в зависимости от модификации) бита защиты внутреннего ПЗУ (см. табл. 6), каждый из которых может быть запрограммирован (3) или оставлен незапрограммированным (H).

Если бит 1 запрограммирован, логический уровень на выводе EA опрашивается и фиксируется во внутренней зацепке во время сброса. При отключении питания микросхемы без формирования сигнала сброса запоминается случайное значение, которое сохраняется до активизации сигнала сброса. Для правильной работы микро-ЗВМ необходимо чтобы значение логического уровня на выводе EA совпадало с состоянием зацепки.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ МИКРО-ЗВМ СЕМЕЙСТВА 8052

Микро-ЗВМ семейства 8052 программируются с помощью специального алгоритма («Алгоритм программирования укороченных импульсов»), отличающегося от более ранних версий величинами программирующего напряжения U_{pp} , а также длительности и числом программирующих импульсов на выводе ALE/PROG.

В табл. 7 указаны логические уровни (0 — низкий, 1 — высокий) на выводах микросхем при программировании памяти программ, шифровальной таблицы и бит защиты памяти.

Программирование и верификация памяти программ осуществляется, как видно из табл. 7, аналогично 8751, за исключением величины напряжения U_{pp} .

Таблица 6

Биты защиты внутреннего ПЗУ

Бит защиты			Дополнительные свойства
1	2	3	
И	И	И	Нет дополнительных свойств
3	И	И	Команда, выбирающая из внешней памяти, не имеет доступа к внутренней памяти программ (фактически для команды MOVPC)
			Дальнейшее программирование невозможно
3	3	И	Команда, выбирающая из внешней памяти, не имеет доступа к внутренней памяти программ (фактически для команды MOVPC)
			Дальнейшее программирование невозможно
			Режим проверки внутренней памяти программ запрещен
3	3	3	То же, что и в предыдущем случае, но невозможно выполнение программ из внешнего ПЗУ
Другие комбинации бит защиты памяти не определены			

Таблица 8

Однокристальные микро-ЗВМ, производимые в республиках бывшего СССР

Микро-ЗВМ	Аналог	Память программ (Кбайт)	Объем ПЗУ, байт	Тактовая частота, МГц	Потребл. ток, мА
KP1816BE35	8035	Внешняя	64	6	135
KP1816BE48	8748	УФ ПЗУ (1)	64	6	135
KP1816BE39	8039	Внешняя	128	11	110
KP1816BE40	8040	ПЗУ (2)	128	11	110
KP1830BE35	8035	Внешняя	64	6	8
KP1830BE48	8048	ПЗУ (1)	64	6	8
KP1830BE39	8039	Внешняя	128	8	8
KP1830BE40	8040	ПЗУ (2)	128	8	8
KP1830BE49	8049	Внешняя	64	6	-
KP1830BE51	8051	ПЗУ (1)	64	6	-
KP1830BE50	8050	Внешняя	128	6	-
KP1830BE52	8052	ПЗУ (2)	128	6	-
KP1830BE53	8053	Внешняя	256	6	-
KP1830BE54	8054	Внешняя	256	6	-
KP1830BE55	8055	ПЗУ (3)	256	6	-
KP1830BE56	8056	Внешняя	64	11	55
KP1830BE57	8057	ПЗУ (1)	64	11	55
KP1830BE58	8058	Внешняя	128	11	55
KP1830BE59	8059	Внешняя	256	11	55
KP1830BE60	8060	Внешняя	256	11	55
KP1830BE61	8061	ПЗУ (4)	256	11	55
KP1830BE62	8062	Внешняя	128	12	150
KP1830BE63	8063	ПЗУ (3)	128	12	150
KP1830BE64	8064	УФ ПЗУ (4)	128	12	220
KP1830BE65	8065	Внешняя	128	12	18
KP1830BE66	8066	ПЗУ (6)	128	12	18
KP1830BE67	8067	Внешняя	128	12	-
KP1830BE68	8068	ПЗУ (4)	128	12	-
KP1830BE69	8069	Внешняя	256	-	-
KP1830BE70	8070	ПЗУ (16)	256	-	-
KP1830BE71	8071	ПЗУ (32)	128	12	600
KP1830BE72	8072	Внешняя	128	12	600
KP1830BE73	8073	Внешняя	128	12	600
KP1830BE74	8074	УФ ПЗУ (8)	128	12	-
KP1830BE75	8075	УФ ПЗУ (8)	128	12	-

Таблица 9

Однокристальные микро-ЗВМ семейства MCS-40, разработанные фирмой "Intel"

Микро-ЗВМ	Память программ (объем, Кбайт)	Объем внутр. ПЗУ, байт	Корпус
8048AH	ПЗУ (1)	64	P
8035AH	Внешняя	64	P
8049AH	ПЗУ (2)	128	N, P
8039AH	Внешняя	128	N, P
8050AH	ПЗУ (4)	256	D, M, P
8040AH	Внешняя	256	D, P
8749H	УФ ПЗУ (1)	64	D, P
8749H	УФ ПЗУ (2)	128	D, M, P

Таблица 7

Режимы программирования УФ ПЗУ 87C52

Режим	Выход микро-ЗВМ								
	RST	PS-EN	ALE/PROG	EA/Упр	P2.7	P2.6	P3.7	P3.6	P3.5
Программирование памяти программ	1	0		Упр	1	0	1	1	1
Проверка памяти программ	1	0	1	1	0	0	1	1	0
Программирование выносимой таблицы 0...3FH	1	0		Упр	1	0	1	0	1
Программирование бита 2 защиты памяти программ	1	0		Упр	1	1	1	1	1
Программирование бита 3 защиты памяти программ	1	0		Упр	1	1	0	0	1
Программирование бита 3 защиты памяти программ	1	0		Упр	0	1	0	1	1

Таблица 10

Однокристальные микро-ЗВМ семейства MCS-51, разработанные фирмой "Intel"

Микро-ЗВМ	Память программ (объем, Кбайт)	Объем ПЗУ (байт)	Число линий шина выхода	Тактовая частота, МГц	Земля	Корпус
8031AH	Внешняя	128	32	12	-	D, M
8051AH	ПЗУ (4)	128	32	12	P	D, M, P
8751AH	УФ ПЗУ (4)	128	32	12	L1	D
8751BH	УФ ПЗУ (4)	128	32	12	L2	M, P
8032AH	Внешняя	256	32	12	-	D, M, P
8052AH	ПЗУ (8)	256	32	12	-	D, M, P
8752BH	УФ ПЗУ (8)	256	32	12	нат. Л2	D, M, P
8033BH	Внешняя	128	32	12, 16	-	D, M, P, S
8053BH	ПЗУ (4)	128	32	12, 16	P	D, M, P, S
8753C1	УФ ПЗУ (4)	128	32	12, 16, 20, 24	L3	D, M, P, S
8033C2	Внешняя	256	32	12, 16, 20, 24	-	M, P, S
8753C2	ПЗУ (8)	256	32	12, 16, 20, 24	L1	D, M, P, S
8753C3	УФ ПЗУ (8)	256	32	12, 16, 20, 24	L3	D, M, P, S
8053C4	ПЗУ (16)	256	32	12, 16, 20, 24	L1	M, P, S
8753C4	УФ ПЗУ (16)	256	32	12, 16, 20, 24	L3	D, M, P, S
8053C8	ПЗУ (32)	256	32	12, 16, 20, 24	L1	M, P, S
8753C8	УФ ПЗУ (32)	256	32	12, 16, 20, 24	L3	D, M, P, S
80531FA	Внешняя	256	32	12, 16	-	M, P, S
87531FA	ПЗУ (8)	256	32	12, 16	L1	D, M, P, S
87531FA	УФ ПЗУ (8)	256	32	12, 16, 20, 24	L3	D, M, P, S
80531FE	ПЗУ (16)	256	32	12, 16, 20, 24	L1	M, P, S
87531FE	УФ ПЗУ (16)	256	32	12, 16, 20, 24	L3	D, M, P, S
80531FC	ПЗУ (32)	256	32	12, 16, 20, 24	L1	M, P, S
87531FC	УФ ПЗУ (32)	256	32	12, 16, 20, 24	L3	D, M, P, S
80531GB	Внешняя	256	48	12, 16	-	A1
80531GB	ПЗУ (8)	256	48	12, 16	L1	A1
87531GB	УФ ПЗУ (8)	256	48	12, 16	L3	A1
80532JA	Внешняя	256	40	16, 5	-	P1, A1
80532JA	ПЗУ (8)	256	40	16, 5	-	P1, A1
80532JA	УФ ПЗУ (8)	256	40	16, 5	нет	P1, A1
80531SL-BG	Внешняя	256	67	16	-	KU
87531SL-BG	ПЗУ (8)	256	67	16	нет	KU
80531SL-BG	ПЗУ (8)	256	67	16	нет	KU
80531SLAH	Внешняя	256	67	16	-	KU
87531SLAH	ПЗУ (8)	256	67	16	нет	KU
80531SLAH	ПЗУ (8)	256	67	16	нет	KU
87531SLAH	УФ ПЗУ (8)	256	67	16	нет	KU
80531SLAL	Внешняя	256	67	16	-	Sb
87531SLAL	ПЗУ (8)	256	67	16	нет	Sb
80531SLAL	ПЗУ (8)	256	67	16	нет	Sb
87531SLAL	УФ ПЗУ (8)	256	67	16	нет	Sb

и структуры сигнала на входе ALE/PROG.

Для программирования шифрованной таблицы используется тот же алгоритм, что и для программирования ПЗУ программ со стиранием УФ облучением, но уровни сигналов на выходах микро-ЗВМ должны соответствовать приведенным в табл. 7 для режима «Программирование шифрованной таблицы». При этом шифрованное пространство от 0 до 3FH (0 — 1F и 32 байтной версии). Не следует забывать, что после того, как шифрованная таблица запрограммирована, в режиме проверки из микросхемы будет считываться только зашифрованные данные.

Для программирования битов защиты памяти программ используется тот же алгоритм, что и для программирования ПЗУ программ со стиранием УФ облучением и чипов шифрованной таблицы, но уровни сигналов на выходах микро-ЗВМ должны в этом случае соответствовать приведенным в табл. 7 для режима «Программирование битов защиты памяти программ». После того, как один из бит защиты памяти программ запрограммирован, дальнейшее программирование внутренней памяти программ и шифрованной таблицы становится невозможным. Однако при этом другой бит защиты памяти может быть запрограммирован.

Во всех случаях напряжение U_{pp} должно быть равно 12,75 В (предельные значения 12,5 и 13 В; ток программирования не превышает 50 мА, напряжение питания U_{cc} во время программирования на вывод ALE/PROG подает 25 программных импульсов, поддерживая при этом напряжение U_{pp} в указанных пределах. Длительность импульсов должна быть равна 100 мкс (допустимое отклонение — 90...110 мкс, логический уровень — низкий), паузы между уровнями — как минимум — 10 мкс (логический уровень — высокий).

Необходимо отметить, что вход EA/ \bar{A}_{10} очень чувствителен к превышению максимально допустимого напряжения программирования, равного 13 В. Даже кратковременные пики (иголки) амплитуды которых превышают это значение, могут привести к отказу микросхем.

О НОМЕНКЛАТУРЕ МИКРО-ЗВМ, ВЫПУСКАЕМЫХ В СНГ

За время подготовки материала (а это без малого год) появились дополнительные сведения о том, какие изделия выпускались и продолжают выпускаться промышленностью стран бывшего СССР. Перечень микро-ЗВМ и их основные особенности приведен в табл. 8 (информация большей частью заимствована из книги Бобрыкина А. В., Липецкого Г. П. и др. «Отечественные микросхемы ЗВМ. Справочник.» — М. МИКАП, 1994).

ЗАРУБЕЖНЫЕ МИКРО-ЗВМ СЕМЕЙСТВ 8048, 8051, 8052

Последние несколько лет коренным образом изменили экономическую ситуацию в нашей стране. Помимо негативных явлений, которые уже прояви-

лись и еще будут проявляться в экономике, появились и позитивные моменты. Один из них — возможность приобретения отечественными разработчиками и пользователями импортных комплексов изделий, в том числе и рассматриваемых микро-ЗВМ. Такую возможность предоставляет развивающаяся сеть официальных дилеров (поставщиков) продукции западных фирм. Информацию о некоторых из них можно найти в рекламных объявлениях, регулярно публикуемых на страницах журнала «Радио». Кроме того, в крупных городах по-прежнему функционируют радиорынки, где также часто появляются изделия. Стоимость импортных микро-ЗВМ, хотя и относительно высока (от нескольких долларов США до 20...25 долларов в зависимости от типа), не является непреодолимым препятствием для приобретения этих микро-ЗВМ. Поэтому краткая информация, содержащая основные характеристики микро-ЗВМ рассматриваемых семейств, разработанных фирмой «Intel» и выпускаемых десятком крупнейших западных фирм-производителей микросхем (см. табл. 9 и 10), даст возможность пользователю сориентироваться в номенклатуре изделий, предлагаемых дилерами и рыночными продавцами.

Все микро-ЗВМ, названные в табл. 9, изготавливаются по технологии NMOS (быстродействующие структура — ПМОП), содержат один таймер/счетчик, имеют 27 линий ввода-вывода данных. Тактовая частота — 11 МГц. Каналов аналогового ввода и защиты памяти программ эти микро-ЗВМ не имеют.

Указанные в табл. 10 изделия группы 80C51FA-80C51FC содержат программные матрицы счетчика (ПМС), 80C51GB-87C51GB — восьмikanальные восьмибитные ALU с двумя ПМС и шестью портами ввода-вывода, 80C152DA-83C152DA — многорежимные последовательные порты, 80C51SLAN, 83C51SLAN — четырехканальные восьмибитные ALU; 80C51SLBG-83C51SLBG и 87C51SLAN представляют собой контроллеры клавиатуры; 80C51SLAL-87C51SLAL рассчитаны на работу с пониженным напряжением питания. Микро-ЗВМ группы 8031AH 8752 изготавливаются по технологии NMOS, остальные по технологии CMOS (быстродействующие структура КМОП).

Микросхемы группы 8031AH-8751BH, 80C31BH, 8751 и 80C152A-87C51SLAL содержат два таймера/счетчика, все остальные — три, изделия группы 80C51GB-87C51GB имеют восемь каналоаналогового ввода информации, 80C51SLBG-87C51SLAL — четыре, остальные таких каналов не имеют. Число линий ввода-вывода 80C152A — 66, 80C51GB-87C51FC — 40, 80C152B — 56, 80C51GB-87C51FB — 48, 80C51SLBG-87C51SLAL — 87, всех остальных — 32.


В табл. 9 и 10 приняты следующие условные обозначения: D — керамический корпус DIP с 40 выводами; K_L — корпус со 100 планарными выводами в четыре стороны; N и N1 — корпус соответственно с 44 и 68 планарными выводами; P и P1 — пластмассовые корпуса DIP соответственно с 40 и 48 выводами S и Sb — с 44 и 100 выводами в четыре стороны. Тактовая частота 24i — 24 МГц для внутренних операций. Цифра после буквы I в графе «Защита» — число бит защиты, буква P — обычная защита.

ОБМЕН ОПЫТОМ

РАСТЯЖКА РАЗВЕРТКИ В ОСЦИЛЛОГРАФЕ «САГА»

В осциллографах растяжку развертки обычно используют для измерения длительности фронтов исследуемых импульсов, при работе на максимальных частотах развертки, для оперативного переключения коэффициента развертки или оценки влияния времени нарастания переходной характеристики канала — вертикального отклонения (КВО) на погрешность измерения.

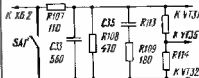Осциллограф «Сага», который выпускает Вильнюсским заводом радиоизмерительных приборов, можно отнести, как и распространенный осциллограф Ц194 [1], к сервисным. Оба эти прибора очень близки по своим техническим характеристикам. Но, если в осциллографе Ц194 есть возможность растяжки развертки установкой перемычки на одном из разъемов, в «Саге» такой возможности нет.



Путем несложной доработки платы развертки (A2) осциллографа можно ввести режим растяжки развертки с масштабы коэффициентов, равным четырем, соответствующим увеличению коэффициента передачи усилителя горизонтального отклонения. Для этого необходимо в соответствии с приводимым рисунком вывести выход пилообразного напряжения (точка 10 на плат. A2) и точку соединения резисторов R108, R109, R114 и конденсатора C33 с эмиттером транзистора VT32 на внешний тумблер или переключатель SA1. Обозначение элементов даны по принципиальной схеме осциллографа «Сага» [2]. Соединение необходимо выполнять экранированным проводом.

Коэффициент растяжки без растяжки, как и ранее, устанавливается ступенями от 0,05 мкс/дел. до 50 мкс/дел. и с растяжкой от 0,0125 мкс/дел. до 12,5 мкс/дел. соответственно.

Автор использовал малогабаритный тумблер типа П11 1-1В, расположив его на лицевой панели прибора под ручками регулировки яркости и фокусировки пучка. Подобный переключатель будет полезен и в осциллографе Ц194.

О. МОРОЗОВ

г. Донецк, Украина

ЛИТЕРАТУРА

- Булбучев Н., Кондратьев Ю. Универсальный сервисный осциллограф Ц194 — Радио, 1983, № 1 с.37, № 2 с.29.
- Осциллограф «Сага». Руководство по эксплуатации. Схема электрическая принципиальная.

МУЛЬТИМЕТР СО СТРЕЛОЧНЫМ ИНДИКАТОРОМ

М. ДОРОФЕЕВ, г. Москва

Без стрелочного мультиметра порой просто не обойтись, так как с цифровым прибором в ряде случаев работать практически невозможно из-за меняющихся показаний индикаторов. Другие полезные свойства стрелочных приборов — наличие шкалы относительных значений, проградуированной в децибелах, объясняет их популярность при некоторых видах измерений.

Предлагаемый вниманию читателей журнала прибор имеет широкий набор измеряемых параметров. Его особенность — малое падение напряжения на проверяемом элементе в режиме омметра, что необходимо при проверке цепей с полупроводниковыми приборами. Возможность использования в приборе как высокоомного вольметра с готовой шкалой, так и миллиамперметра с током полного отклонения в несколько миллиампер позволяет повторить конструкцию многим радиолюбителям.

Уже в течение многих лет радиолюбители отдают предпочтение электронным измерительным приборам с цифровой индикацией. Имеются примеры удачных разработок вольтметров и омметров на базе специальных микросхем со светодiodными [1] и с жидкокристаллическими [2] индикаторами. Следует, однако, признать, что в ряде случаев удобные стрелочная индикация. Иногда важно не абсолютное значение напряжения, а его минимум или максимум, например, при настройке контуров или фильтров, минимизации шумов или потерь, при комплексных измерениях.

В радиолюбительских конструкциях измерительных приборов со стрелочной индикацией довольно распространение получили вольтметры, использующие операционные усилители с в прямительным мостом в цепи отрицательной обратной связи (ООС) [3]. Схемы коммутации входов и пределов измерения таких вольтметров относительно сложны, а для определения полярности напряжения введен дополнительный узел индикации.

При разработке конструкции ставилась задача создания прибора, обеспечивающего комплекс измерений при проведении экспериментальных работ и испытаний в лаборатории в диапазоне частот 20 Гц... 200 кГц с диапазоном напряжений 1 мВ... 300 В.

Предлагаемый комбинированный измерительный прибор отличается от опубликованных ранее однопериодным выпрямлением переменного напряжения простотой коммутации, в двойной защитой от перегрузочного по входу. При измерении постоянных напряжений стрелочный измеритель показывает обратную полярность отклонением стрелки влево от нуля. Измерение сопротивления при низком напряжении позволяет использовать прибор при контроле исправности цепей с полупроводниковыми приборами без их демонтажа.

Прибор позволяет измерять постоянное и переменное напряжения, постоянный и переменный ток, сопротивление. Диапазон измерения напряжения со-

ставляет 0...300 В для переменного и 0...1000 В для постоянного напряжения в 9 (9) поддиапазонах с пределами 0,1 В, 0,3 В, 1 В и более до 300 В (1000 В). Диапазон измерения постоянного и переменного токов — от 0 до 10 А в 5 поддиапазонах с пределами 0,001 А, 0,01 А и более до 10 А. Диапазон измерения сопротивления от 0 до 10⁶ Ом в 5 поддиапазонах с микроваттами 1, 10, 1000, 10000. Частота измерения переменного напряжения должна находиться в пределах 20 Гц...100 кГц, частота измеренного тока — в пределах 20...1000 Гц. Входная емкость прибора — 35 пФ, а входное сопротивление для постоянного напряжения составляет 10 МОм. Точность измерения параметров на постоянном токе ограничена, в основном, классом точности используемого микроамперметра.

Вольтметр прибора построен по структурной схеме, содержащей входное устройство, предварительный усилитель, преобразователь переменного напряжения в постоянное и измеритель постоянного напряжения, а также выходное устройство измерения переменного и переменного напряжения.

Принципиальная электрическая схема мультиметра приведена на рис.1. Входное устройство содержит частотно-комбинированный делитель напряжения из элементов R1—R4, C1—C3, C5, подключенный к входным клеммам X1—X5. Делитель напряжения имеет дополнительную цепочку R4C5 для коррекции влияния емкости монтажа и проводимости изоляции. Переменное напряжение U_x подается как на открытый вход X3 так и на закрытый X52, позволяющий измерять пульсирующее напряжение с большой постоянной составляющей.

Входное устройство содержит также переключатели пределов измеренного напряжения SB1, вида измерений SB2 и цепи защиты вольтметра от перегрузки, состоящие из резисторов R10, R12, диодов VD1, VD2 и стабилитронов VD3, VD4. Защитные диоды закрыты обратным напряжением и открываются при вход-

ном напряжении более 6 В, безопасном для вольтметра, а максимальная измеряемая амплитуда синусоидального напряжения на входе не превышает 4,5 В.

Предварительный усилитель (ПУ) выполнен на широкополосном операционном усилителе DA1 K574UD1A по схеме неинвертирующего усилителя. Предварительное усиление измеренного напряжения улучшает линейность выпрямителя и нормализует уровни напряжений в одном диапазоне. Номинальное выходное напряжение ПУ принято равным 3 В. В поддиапазонах с пределами 0,1 В, 0,3 В, 1 В, 3 В коэффициенты усиления ПУ соответственно равны 30, 10, 3 и 1.

Преобразователь переменного напряжения в постоянное на основе ОУ DA2 соединен с измерителем переменного напряжения — микроамперметром PA1, включенным вместе с выпрямительным диодом VD7 в цепь ООС ОУ для линейризации шкалы прибора. Входное напряжение преобразователя принято равным 3 В. Входной ток каскада практически равен току, потребляемому через микроамперметр, поэтому его чувствительность определяется сопротивлением резистора R22 или R23. Сопротивление резистора R23 выбрано таким, чтобы показания прибора соответствовали эффективному значению измеренного синусоидального напряжения (ток).

Микроамперметр PA1 зашунтирован конденсатором C6 с целью уменьшения дрожания стрелки прибора и защиты от бросков. Диод VD5 ограничивает выходной ток ОУ в положительные полупериоды переменного напряжения, а резистор R26 обеспечивает небольшое отклонение стрелки прибора влево нуля при обратной полярности измеренного постоянного напряжения.

Если у радиолюбителя отсутствует стрелочный прибор высокого класса точности на 100...250 мА, можно использовать головку на ток 1...3 мА с долговременным каскадом усиления. Изменяемая часть принципиальной электрической схемы приведена на рис.2. Изменения введены в преобразователь и добавлен усилитель постоянного тока на ОУ DA4 K140UD6. Цепь R34C6 фильтрует пульсации и защищает от бросков напряжения.

Принцип измерения сопротивления прибором состоит в следующем. Для определения сопротивления проверяемого резистора R_x он соединяется последовательно с эталонным резистором R_0 образующим делитель напряжения. Попадению опорного напряжения U_0 на измеренное напряжение U_x на проверяемом резисторе R_x измеряется вольтметром. При такой схеме измерения шкала омметра получается нелинейной, но этот недостаток компенсируется расширенным диапазоном измерений в пяти поддиапазонах можно измерять сопротивления от 0,1 МОм до 1 МОм.

Шкалу омметра можно построить расчетным путем, не прибегая к измерениям. Напряжение U_0 для разных значений сопротивления R_x определяется по формуле $U_x = U_0 \cdot R_0 / (R_0 + R_x)$ [4]. В указанной статье приведен чертеж такой шкалы.

В омметре используется опорное напряжение, равное чувствительности вольтметра на предельно 0,1 В. Стоящее на нем напряжение не оказывает воздействия на исправные полупроводниковые переходы, но позволяет обнаружить дефектные. Стабильность опорного напряжения обеспечивается стабилизатором, содержащим ОУ DA3, прецизионный ста-

билитрон VD12, транзистор VT1. Точное значение опорного напряжения устанавливает подстроечный резистор R30.

Измерение силы постоянного или переменного тока производится измерением падения напряжения на выносных эталонных шунтах R5 — R9. Падение напряжения на соответствующем поддиапазону шунте при полном токе данного поддиапазона равно 0,1 В. Источники тока подключают к винтовым зажимам XT1 — XT6, а вилки XP1 и XP2 внешнего шунта вставляют в гнезда XS4 и XS3 или XS2. Значение тока отсчитывают по шкале на приборной 0...100.

Электрическая схема блока питания особенностей не имеет. Общая шина питания прибора соединена с его корпусом через конденсатор C4.

В мультиметре использованы прецизионные резисторы R1 — R3, R13, R23 с допуском по сопротивлению 0,1...0,2% из ряда E96 или E192. Можно также применить резисторы БЛП, С2-14, С2-29,

С2-34 и др. Резисторы R17 — R21 типов С5-5, С5-53В, ПТМн. Прецизионные резисторы можно заменить обычными из ряда E24 подгонкой номинального значения параллельным присоединением более высокоомных. Резисторы R5...R9 можно изготовить самостоятельно. Остальные резисторы МЛТ, МТ, С2-33 и аналогичные им. Резисторы R1, R2 должны выдерживать измеряемые напряжения, поэтому резистор R1 лучше составить из трех резисторов близких номиналов. Подстроечные резисторы R24, R28, R30 — СП4-16. Конденсаторы C1, C2 — слюдяные, C1 — КСГ-2Г, C3 — СГМ-3, C3 — конденсатор с воздушным диэлектриком на напряжение не менее 300 В, C4 — МЕМ на напряжение 500 В. Конденсаторы C5, C7, C8 — керамические, мелкий, K10-7а, C6, C9 — C11 — К50-35 или К50-16.

Трансформатор питания Т1 выполнен на ленточном магнитопроводе ПЛ10х12,5-20 или на Ш10х12. Обмотка I

имеет 4000 витков провода ПЭВ-2 0,07 мм, обмотка II — 2х280 витков провода ПЭВ-2 0,18 мм.

После проверки правильности монтажа наладочные начинают с вольтметра. При включении питания прибора светодиод VD11 должен светиться. После проверки напряжений на шинах питания и прогрева 10...15 мин нужно установить нулевое напряжение на выходе ОУ DA1. Для этого выходные гнезда XS3 и XS4 замкнуть коротко небольшим отрезком провода, переключатель SA1 установить на предел «3 В», SB1 — в положение «1», SB2 в положение «1» и с помощью осциллографа проверить напряжение на выходе 7 ОУ DA1. Для исключения влияния на устойчивость ОУ выходной емкости осциллографа его вход нужно подключать через резистор сопротивлением 2...5 кОм. Возможность генерации ОУ в режиме повторителя (с единичным усилением) можно предотвратить введением частотной коррекции, включив между выводами 6 и 7 л/бю

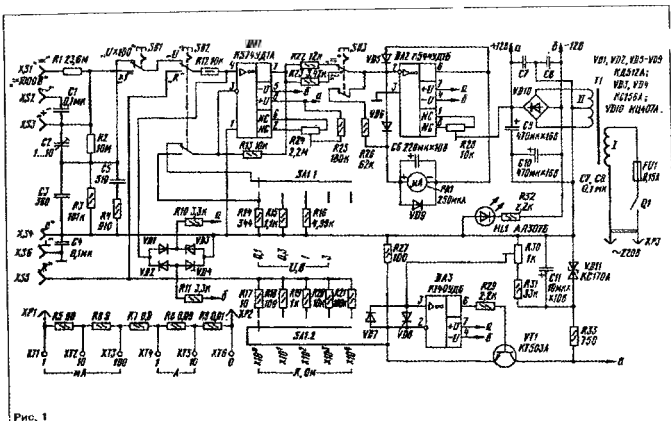


Рис. 1

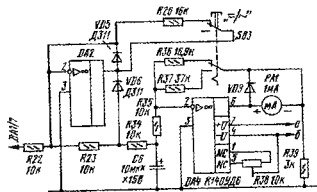


Рис. 2

1 и 7 микросхем конденсатор емкостью 3...30 нФ. Подстроечным резистором R24 установить нулевое напряжение на выходе ОУ DA1 с точностью до 1 мВ. Для точной балансировки каскада может потребоваться увеличение сопротивления резистора R25 до 1...1,5 МОм. Проверку установки нуля надо повторить в положении переключателя SA1 «0,1 В», а затем подстроечным резистором R27 установить нулевое напряжение на выходе 6 ОУ DA2, контролируя его по показаниям стрелочного прибора.

После балансировки смещения перемычку на входе можно снять и, установив переключателем SA3 режим измерения постоянного напряжения и SA1 предел измерения «3 В», подать на входposito-

янное напряжение 3,0 В. Стрелка измерительной головки РА1 должна отклониться на крайнее деление шкалы. Если показания прибора неточны, подобрать сопротивление резистора R22.

Далее нужно проверить прибор в режиме измерения переменного напряжения. Для этого перевернуть переключатель SB3 в соответствующий режим и подать на вход (XS2) переменное напряжение 3,0 В частотой 50...1000 Гц. Стрелка прибора должна установиться на крайнее деление шкалы, в противном случае необходимо подобрать сопротивление резистора R23.

Затем следует проверить точность показаний прибора при измерении образцовых постоянных напряжений 0,10 В, 0,30 В, 1,0 В, устанавливая переключатель SA1 на соответствующие пределы измерения. Показания прибора, отличающиеся от номинальных значений, следует откорректировать подбором резисторов R14 — R16.

Проверку показаний на высоковольтных пределах измерения вольтметра производят в положении переключателя SB1 «Ux100» и SA1 в положении «3 В» подаций на входы XS1 или XS3 напряжения 300 В. Необходимо проверить точность прибора в нормируемой полосе частот от 20 Гц до 200 кГц. Неравномерность показаний вольтметра можно устранить подбором емкости конденсатора C2 и резистора R4.

Настройка симметра заключается в установке подстроечным резистором R30 постоянного напряжения 0,1 В на резистора R27. Для этого достаточно перевести переключатель SB2 в положение «Я», и на любом из пределов измерений стрелка прибора должна устанавливаться на деление, соответствующее бесконечно большому сопротивлению.

Проверку амперметра проводят следующим образом. Вилки XP1 и XP2 внешнего шунта вставить в гнезда XS3 и XS4, а прибор установить в режим измерения постоянного напряжения на предел 0,1 В. Источник измеряемого тока подключить к винтовым зажимам соответствующего предела измерения последовательно с образцовым амперметром, и на каждом из пределов, начиная с 10 А, провести калибровку показаний контролируемого прибора.

Предварительно подогнать сопротивление шунтов, особенно низкоомных, довольно сложно, поэтому сначала расчетным путем нужно определить длину высокоомного провода из манганина (константана, никрома) и, уменьшив ее на 5...10 %, впасть на место в делитель. По образцовому амперметру установить максимальный измеряемый на пределе ток. Подгибая надфилем провод шунта равномерно по длине, установить стрелку прибора на номинальное значение шкалы. Шунты R7 и R8 следует делать большего сопротивления на последующей подгонкой укороченной длины провода. Шунты после изготовления до подгонки желательно состарить несколькими циклами нагрева и охлаждения в диапазоне температур 20...150°C.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Ануфриев Л. Мультиметр на БИС — Радио, 1986, № 4, с. 34.
- 2 Бочков С. Цифровой мультиметр — Радио, 1980, № 9, с. 45.
- 3 Шелканов В. Вольтметр на операционном усилителе. Радио, 1985, № 4, с. 47.
- 4 Иванов Б. Симметр на полевом транзисторе. Радио, 1993, № 4, с. 27.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ


УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЧЕТЧИКА РАСХОДА ЛЕНТЫ

В счетчиках расхода ленты, предложенных ранее на страницах журнала [1, 2], как правильно отмечалось редакцией, присутствует существенный недостаток, состоящий в некачественной погрешности при многократных перемещениях из-за инерционности боковых узлов лентопрокатного механизма (ЛПМ), а рекомендованная регулировка их тормозов неэффективна.

Указанный недостаток устранен в предлагаемом варианте узла коммутации счетчика, предназначенного для работы с ЛПМ магнитофонов «Электроника ТА1-003», «Электроника ТА-004», «Олимпик-03» [3] и др., имеющий электронное устройство управления (УУ).

по соответствующим входам С триггеров микросхемы DD1 в случаях переключения режимов ЛПМ, минуя режим «Стоп». Делители напряжения из резисторов R6, R7, R9, R10 образуют начальное смещение для диодов VD3, VD4 и снижают уменьшение амплитуды импульсов на р-п переходах.

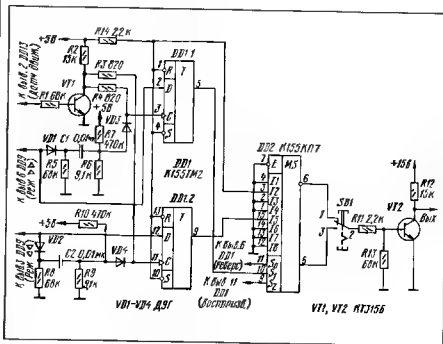На выходе мультиплексора целесообразно ввести переключатель S1, позволяющий переводить счетчик в режимы: прямого или обратного счета по входу инвертирующего (в режиме реверсивного воспроизведения возможен прямой или обратный счет). Это расширяет функциональные возможности счетчика расхода ленты.



Принципиальная схема узла коммутации счетчика приведена на рисунке. Сигналы от УУ ЛПМ запоминаются триггерами микросхемы DD1 не время действия датчика движения, сигнал от которого также имеется в УУ (см. рис. 8, 9 в [3]). Импульсы самого датчика, используемые для счета расхода ленты, имеют частоту 8 Гц на скорости 19,05 см/с и 4 Гц на скорости 9,53 см/с.

Мультиплексор DD2 в зависимости от сигнала на входах S0 и S2, соответствующих режимам «Реверс» и «Воспроизведение», преобразует выходные сигналы триггеров DD1 в сигнал высокого или низкого уровня, который и управляет реверсивным счетчиком.

Ключ на транзисторе VT1 инвертирует сигнал состояния датчика движения из блока управления ЛПМ. Цепи R5R6C1VD1 и R8R9C2VD2 формируют импульсы для запоминания состояния

Ключ на транзисторе VT2 предназначен для согласования по уровню выходов мультиплексора с входами реверсивного счетчика, собранного на микросхемах K561IE11 и имеющего выход на четырехразрядный люминесцентный индикатор ИВЛ-7/5.

г. Екатеринбург

Л. ГАВРИЛОВ

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Кулешов В., Савибаев П. Упрощение счетчика времени звучания — Радио, 1967, № 1, с. 42.
- 2 Басалев С. Счетчик расхода ленты. — Радио, 1990, № 6, с. 66.
- 3 Соколов Ю. «Электроника ТА1-003» — магнитофон-приставка высшего класса. — Радио, 1981, № 3, с. 30.

ПУТЬ В ЭФИР

Борис СТЕПАНОВ, RUZAX

В нашем рассказе об основах любительской радиосвязи на коротких и ультракоротких волнах мы прошли с вами чуть меньше половины пути. Пришло время та знания, которые вы уже получили из первых двух статей цикла «Путь в эфир», попробовать применить на практике. А для этого вам нужен приемник с любительскими ВМ диапазонами и антенна. Хорошо, если у вас есть возможность приобрести приемник заводского изготовления. У нас в стране такая техника для радиолюбителей не выпускается, поэтому «охотиться» надо на связную армейскую технику (приемники общего назначения, имеющие все или почти все любительские диапазоны — P-250, P-326 и им подобные). Ну а если этот путь по тем или иным причинам для вас недоступен, то для начала можно самому собрать несложный приемник (буквально на нескольких транзисторах). О том, где такие самоделки описаны, и рассказывает публикуемая в этом номере подборка. Выбирать то, что вам понравится, и — за паяльником!

КВ КОНВЕРТЕРЫ

КВ конвертер. Г. Шульгин. Приставка на двух транзисторах КТ315А к радиоприемнику, имеющему диапазон СВ. Принимает сигналы любительских радиостанций в диапазоне 20 м. Дана схема усилителя РЧ на КТ315А для увеличения чувствительности конвертера. Приведен чертеж печатной платы. — Радио, 1977, № 1, с. 51, 52

КВ конвертер А. Безруков. Двухтранзисторный (КТ303А, КТ301Е) устройство к приемнику, имеющему диапазон 6...6,35 МГц. Позволяет принимать сигналы любительских станций в диапазоне 20 м. Частота гетеродина стабилизирована кварцевым резонатором. Приведен чертеж печатной платы. — Радио, 1978, № 10, с. 52, 53

Конвертер к приемнику коротковолновой наблюдателя В. Поляков. Приставка на трех транзисторах (КТ311Б, 2ХТ315Г) к приемнику, описанному автором в «Радио», 1976, № 2, с. 49-52. Принимает сигналы в диапазоне 10 м. Приведен чертеж печатной платы. Радио, 1977, № 7, с. 53, 54, 1979, № 6, с. 63 (о согласовании входа конвертера с 50 омным кабелем)

Коротковолновый конвертер К. Сафонов. Устройство на двух транзисторах П416 к приемнику с диапазоном СВ. Принимает сигналы радиостанций в любительских диапазонах 14, 20 м и радиовещательных 25 и 41 м. — Радио, 1973, № 3, с. 27.

Конвертер коротковолновой Н. Корнеев. Устройство на ИС К217НТЗ к приемнику с диапазоном СВ. Рассчитано на прием сигналов любительских радиостанций в диапазонах 10, 14, 20 и 40 м, а также радиовещательных станций в диапазонах 25 и 31 м. Приведен чертеж печатной платы. — Радио, 1983, № 4, с. 52-54

Коротковолновый конвертер С. Семенович. Выполнен на двух транзисторах П416. Принимает сигналы любительских радиостанций в диапазонах 10, 14 и 20 м, а также радиовещательных станций в диапазонах 25 и 31 м. — Радио, 1976, № 8, с. 33; 1977, № 1, с. 63 (о переключении диапазонов)

Простой конвертер Е. Карнаухова. Приставка на четырех транзисторах КТ312В к приемнику с диапазоном СВ для приема сигналов любительских радиостанций в диапазонах 20, 40, 80 м, а также радиовещательных станций в диапазонах 19, 25, 31 и 41 м. Приведен чертеж печатной платы. — КВ журнал, 1992, № 1, с. 22, 26.

КВ РАДИОПРИЕМНИКИ

Приемник прямого преобразования В. Поляков. Устройство на трех транзисторах (П28, МП14, КТ315Г) для приема сигналов любительских радиостанций в диапазоне 80 м. Приведен эскиз расположения деталей приемника на шасси. — Радио, 1977, № 11, с. 53-55; 1978, № 7, с. 62 (о замене диодов и перестройке приемника на диапазон 40 м); 1979, № 8, с. 62 (о перестройке приемника на 20 м)

Приемник прямого преобразования на 28 МГц В. Поляков. Четырехтранзисторный (П28, 2ХМП40, П423) устройство для приема сигналов СВ и СSB станций в диапазоне 10 м. Приведены чертеж печатной платы и фото расположения деталей в корпусе приемника. Радио, 1973, № 7, с. 15, 16, 1975, № 9, с. 63 (о переломке приемника на другие диапазоны).

Приемник прямого преобразования А. Медвский. Выполнен на пяти транзисторах КТ315Б и ИС К23УН1, принимает сигналы любительских радиостанций в диапазонах 10, 20, 40, 80 и 160 м. Приведен чертеж печатной платы и эскиз расположения деталей приемника на шасси. Радио, 1981, № 5-6, с. 49, 50, 1982, № 3, с. 62 (о налаживании гетеродина, введении регулировки усиления и замене конденсатора С8), № 8, с. 62 (замена К23УН1, данные катушки диапазона 15 м), 1983, № 7, с. 63 (немножко данные катушки L1-L7 для всех диапазонов)

Приемник коротковолновой наблюдателя (За рубежом). Несложный приемник прямого преобразования на пяти транзисторах для работы в диапазонах 10, 15, 20, 40 и 80 м. Приведен чертеж печатной платы. Радио, 1985, № 11, с. 60, 61.

Всеголовный приемник «Радио-87ВП» В. Степанов, Г. Шульгин. Выполнен по схеме прямого преобразования на шести транзисторах (2ХКТ312Б, КТ3102А, КТ3102Е, КТ3107А) и ОУ К140УДБ4. Приведены чертеж печатной платы и эскизы шасси. Радио, 1987, № 2, с. 19, 20; № 3, с. 17-19; 1988, № 3, с. 63 (чертежи каркасов катушек, замена варикапа, введение цепи управления расстройкой, чувствительность приемника, рекомендации по выбору антен-

ны); № 7, с. 61 (селективность приемника, устранение самовозбуждения).

SSB-приемник прямого преобразования В. Поляков. Собран на семи транзисторах (КТ311Д, 2ХКТ312Б, П28, 2ХМП40) и рассчитан на работу в диапазоне 10 м. Чувствительность приемника — 0,4 мкВ, избирательность при расстройке на ± 10 кГц — не менее 70 дБ. Приведен чертеж печатной платы. Радио, 1974, № 10, с. 22, 23, 1976, № 3, с. 62 (о катушках L9-L12)

Гетеродинальный приемник на диапазон 20 м В. Степанов. Выполнен на шести транзисторах (КТ342Б, 2ХКТ312Б, КТ3107А, КР302БМ) и предназначен для приема сигналов СВ и СSB. Приведен чертеж печатной платы. — Радиожегодник, 1986, с. 16-29

Гетеродинальный прием В. Поляков. Описан простейший гетеродинальный приемник на двух транзисторах (КТ303А, КТ303Б) и ОУ К140УД1Б для приема сигналов в одном из любительских диапазонов. Приведены намоточные данные катушек и емкость конденсаторов для диапазонов 10, 15, 20, 40, 80 и 160 м. — Радиожегодник, 1987, с. 16-38.

На двух транзисторах (По страничкам зарубежных журналов). Простейший супергетеродинальный на двух транзисторах для приема сигналов СВ/SSB-станций в диапазоне 10 м. — КВ журнал, 1993, № 2-3 с. 47-49

Приемник коротковолновой наблюдателя В. Поляков. Супергетеродина на восьми транзисторах (2ХП416, 2ХМП42) для приема сигналов любительских станций в диапазонах 20, 40 и 80 м, работающих в режимах АМ, СSB и СВ. Чувствительность — 40...80 (АМ) и 20...40 мкВ (СВ) избирательность при расстройке на ± 10 кГц — 35...40 дБ. Приведены чертеж печатной платы и фото расположения деталей в корпусе. — Радио, 1976, № 2, с. 48-52, № 7, с. 55, 56 (усовершенствование приемника), 63 (чертежи каркасов катушек L1-L9); № 10, с. 56 (повышение избирательности по зеркальному каналу), 1977, № 1, с. 62, 63 (замена пьезокерамических фильтров КФ-фильтрами); 1978, № 4, с. 62 (замена фильтра ПФ1 электромагнитическим, а ПФ2 — КФ-фильтром).

Четырехдиапазонный приемник радиостанции В. Скрипник. Супергетеродина на двух ИС (К237ХК1, К118ВН2Б) и четьрех транзисторах (КТ315Б, 2ХКТ315Б, МГ31) для приема сигналов любительских станций в диапазонах 20, 40, 80 и 160 м. Чувствительность не хуже 3 (СВ) и 10 мкВ (АМ), избирательность по соседнему каналу — не менее 40 дБ. Приведен чертеж печатной платы и корпуса приемника. — Радио, 1983, № 5, с. 45, 52, 1984, № 6, с. 62 (замена микросхем, расположение катушки L22).

Любительские диапазоны в «ВФ-202» Н. Сергеев. Введение диапазонов 20 и 80 м. Приведена схема второго гетеродина на МП41Б для приема СВ. — Радио, 1982, № 8, с. 55

Диапазон 10 м в «Меридиане-206» В. Малыш. Радио, 1985, № 2, с. 53.

Любительские станции на радиовещательный приемник. Рекомендации по доработке приемников для приема сигналов любительских КВ радиостанций в диапазонах 10, 14, 20 и 40 м. — Радио, 1976, № 9, с. 54-56

ИЗ СТЕРЖНЯ ШАРИКОВОЙ АВТОРУЧКИ

Ю. ПРОКОПЦЕВ, г. Москва

Не спешите выбрасывать отработавший стержень шариковой авторучки — его можно пустить на изготовление разнообразных поделок для радиолюбительских конструкций.

Пишущая часть шариковой авторучки состоит из пластмассового стержня, заполняемого пастой, и металлического пишущего узла. Бюльва оложна пишущая часть «балпочниковой» конструкции. пластмассовая трубка, заглушка (вверху трубки), «сосок» (внизу трубки) и вставленный в него металлический пишущий узел.

Вот эти детали, которые обычно выбрасывают после окончания пасты, могут пригодиться для изготовления предлагаемых изделий (см. рис.), предназначенных к использованию в радиолюбительском творчестве.

с укрепленными в нем ферритовыми сердечниками 2 помещают внутрь трубки, на которой размещают обмотки 4, скажем, аходного и гетеродинного контуров. Знакомые по предыдущей конструкции пробки 5 фиксируют скобы 6 (алюминиевые или пластмассовые пластины), с помощью которых трубку крепят к платв. Сердечники получившегося ферровариометра перемещают внутри катушек перемещением нитей, прикрепленных к концам стержня.

Чтобы подключить к телефонному гнезду приемника или магнитофона внешнее радиопристройство, необходимо


вую втулку, фиксируют на клею в укороченном «соске» 5, на который насаживают отрезок трубки 6 длиной около 20 мм и закрывают пробкой 7 с рассверленным отверстием. Но предварительно полость трубки 6 заполняют эпоксидной смолой.

Пишущий узел, из которого вынут шарик, послужит гнездом разъемного соединения (рис. г). Тонкий конец 1 узла вставляют в отверстие платы (корпуса) 2 и удерживают в нем развальцовкой или пайкой (если плата из фольгированного материала). Ответной частью разъема 3 может служить такой же узел, если отверстие основного узла рассверлить.

Пригодятся в деле и оставшиеся от резки старшей и трубок для изоляции близко расположенных на плате постоянных резисторов, конденсаторов, диодов.

Аккуратные подставки и упоры для плат, корпусов небольших блоков получаются из заглушек от «балпочников» (рис. д). Сопреженные с платой или корпусом поверхности заглушек удерживаются в отверстиях клеем.

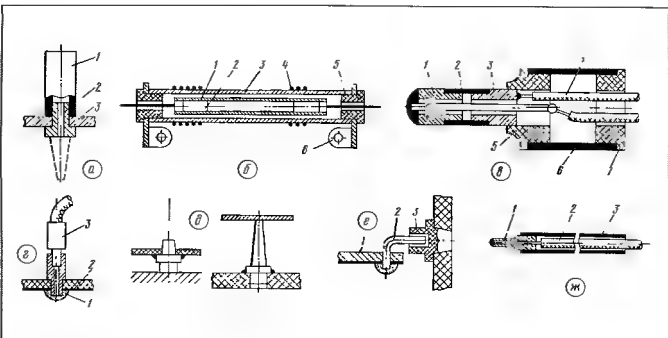Эти же элементы позволяют сконструировать шарнирные крепление платы с возможностью ее поворота для осмотра и ремонта (рис. е). Для этого плату 1 снабжают двумя шпильками 2 из толстого медного провода, укрепленными обжимом либо пайкой по разным ве-



Если понадобится, например, каркас для катушки КВ или УКВ контура, воспользуйтесь «балпочником» от авторучки. Сначала разберите его — снимите с трубки заглушку, «сосок» и пишущий узел. От конца трубки отрежьте заготовку нужной длины для каркаса 1 (рис. а), намотайте на каркас обмотку катушки и прикрепите каркас к платв 3 с помощью отрезка «соска» 2. Для прочности соединения смажьте соприкасающиеся поверхности деталей клеем.

Блок катушек переменной индуктивности (рис. б) получается из отрезков трубки 3 и стержня 1. Стержень вместе

соответствующий разъем. Сдвинуть его можно из двух пишущих узлов от стержней и «балпочника» (рис. в). Пишущие узлы укорачивают, отверстие канала в плоскости среза расширяют и раззенковывают — эти детали станут контактными втулками.

К головной втулке 1 припаяют конец провода ПЭВ-2 0,3 длиной около 25 мм. От «соска» отрезают изолирующую трубку 2, в ней на клею фиксируют втулку 1 и 3. Когда клей высохнет, к проводу и хвостовой втулке 3 припаяют проводники 4 из многожильного монтажного провода в изоляции. Далее хвостовую

конец. Выступающий конец шила входит в отверстие детали 3, случайной подшипником. Два таких узла, установленных на одном конце платы, обеспечат ускоренное крепление платы в корпусе — здесь витовое крепление достаточно лишь со стороны, противоположной шилам.


Из стержней либо трубок получают неплохие цупы (рис. ж). Достаточно лишь удалить из пишущего узла 1 шарик и на его месте запаять конец многожильного провода 2 в изоляции. Стержень (трубка) 3 будет служить рукояткой цула.

ОБМЕН ОПЫТОМ

ТРИНИСТОРНЫЙ
РЕГУЛЯТОР
НАПЯЖЕНИЯ

Как и многие подобные устройства, этот регулятор (см. рис.) рассчитан на работу от осветительной сети напряжением 220 В и позволяет плавно изменить напряжение на нагрузке от 5 до 210 В.

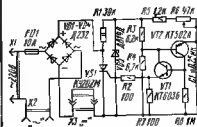Основное назначение регулятора — управление режимом работы электронагревательных и осветительных приборов, бытовых машин и электронно-инструментов, содержащих коллекторные



электродвигатели переменного или постоянного тока. Максимально допустимый ток нагрузки (при наличии радиаторов у тристора и выпрямительных диодов) — до 10 А в любом диапазоне напряжений.

Регулятор похож по схеме на рассмотренный ранее в статье Л. Ломачкина «Регулятор мощности пальчиков» в «Радио», 1994, № 4, с. 38, 39. Основное отличие — введение диодного моста на мощных выпрямительных диодах VD1–VD4 и замена транзисторного «стабилизатора» обычным кремниевым (VD5).

Если нужно регулировать на нагрузку переменное напряжение, ее включают в розетку X2, а гнезда розетки X3 замыкают перемычкой. При необходимости регулировать постоянное напряжение (оно с пульсациями) нагрузку включают в розетку X3, а перемычку вставляют в X2. В любом варианте нужно напряжение на нагрузке устанавливать переменным резистором R6.

Конденсатор C1 — МВГ или К73 на номинальное напряжение не ниже 160 В, постоянные резисторы МЛТ указанной на схеме мощности, переменный R6 — СП, СПО или другой, мощностью не менее 0,5 Вт.

Н. КАЛАШНИКОВ,
М. СПЕТЕНСКИЙ

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ...

В этой подборке строки лишь из двух писем, полученных редакцией. Однако они во многом отражают замечания и пожелания, проблемы, волнующие наших подписчиков, читателей журнала.

Вот, например, что пишет А. В. Хозяинов (г. Пенора): «Сегодня, хоть и с опозданием, получил девятый номер «Радио» и, как всегда, сразу же перелистел его страницы. Не терпелось узнать радиолобительские новости: выбрать конструкцию для повторения. Интерес вызвали статьи: «Автономные накопители энергии», «Устройство «мягкого» включения кинескопа» (собирался реализовать в своем телевизоре), «Пятидиапазонный измеритель емкости».

Радует появление в журнале новых рубрик «Советы покупателям», «Личная радиосвязь».

В последующих номерах хотелось бы видеть подборки материалов о радиостанциях на 27 МГц, об антенной технике — расчете антенн, согласовании, наладке и т. п.

Время от времени публикуйте все-таки схемы на лампах. Ведь они не совсем отошли в прошлое. Хотел бы иногда давать материалы по КВ-таматике. Они интересуют многих, а «КВ журнал» выплывает далеко не все».

А вот строки из письма А. П. Романова (г. Владивосток): «В статье «Итоги заочной читательской конференции» («Радио» № 4 за 1994 г.) я не нашел ответа, как мне кажется, на ряд вопросов, интересующих самостоятельных конструкторов».

Известно, что в радиолобительской практике большое значение имеют навыки по изготовлению корпусов для аппаратуры, нанесение на них надписей, а также способы намотки трансформаторов и др. Хотелось бы видеть на страницах журнала побольше заметок в разделе «Радиолобительская технология».

И еще. Насколько загружен редакционный портфель схемотехническими материалами? Имеет ли смысл присылать вам статьи незначительной сложности типа «Конструкции выходного дня?»

Хотелось бы кратко прокомментировать эти и другие письма наших читателей. По поводу материалов о радиостанциях на 27 МГц, о сверхрегенераторах и др. Дело в том, что это — тематика «КВ журнала». Согласно, что приложение к «Радио» выплывает относительно ограниченный круг радиолобителей — коротковолновиков. Редакция намерена учесть пожелание А. В. Хозяинова и других читателей. В 1995 г., например, мы начали публиковать цикл статей «Путь в эфир», планируем на страницах «Радио» регулярно помещать обзоры материалов «КВ журнала». Думаем, они будут полезны многим.

Что касается статей по антенной технике, то мы, правда, не часто, но неоднократно публиковали их. К слову сказать, в ближайшем номере журнала читатели смогут познакомиться со статьей «Согласование антенны».

В обзорных письмах читателей редакция неоднократно призвала наших потенциальных авторов не стесняться присылать нам свои материалы, в том числе и для рубрик «Обмен опытом», «Радиолобительская технология». Редакторы обязательно ответят вам по поводу актуальности вашего материала и, если это необходимо, отрецензируют его, помогут подготовить к печати.

В письмах нет-нет да и встречаются замечания, что у редакции, мол, есть свой постоянный авторский актив, а статьи и заметки новых авторов с трудом могут пробиться на страницы журнала. Это — глубоко ошибочное мнение! Да, у нас есть актив, и мы этим гордимся. Материалы таких авторов, как В. Полякова, И. Нечаева, В. Банникова и др., пользуются большой популярностью у радиолобителей. Но это вовсе не значит, что редакция против новых авторов. Наоборот, мы им всегда рады и с удовольствием работаем с каждым из них, лишь бы материал его был интересен и полезен нашим читателям.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Редакция консультирует только по статьям и заметкам, опубликованным в журнале «Радио». Вопросы по каждой статье просим писать на отдельных листах. Обязательно укажите название статьи, ее автора, год, номер и страницу в журнале, где она опубликована. Если Вы хотите, чтобы Вам ответили в индивидуальном порядке, вложите, пожалуйста, полностью оплаченный конверт с надписанным Вашим адресом.

Адресе авторов без их согласия редакция не сообщает. Если у Вас возникли вопросы, на которые, по Вашему мнению, может ответить только автор статьи или заметки, пришлите письмо нам, а мы перешлем его автору. Не забудьте в этом случае вложить два конверта (один — чистый, другой — с недписанным Вашим адресом).

АВТОМАТ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ

И. НЕЧАЕВ, г. Курск

Как известно [1-4], в автоматах управления насосом в качестве датчиков уровня зачастую используют электрические контакты, «замыкающиеся» благодаря электропроводности воды. В предлагаемой же конструкции использованы электрические датчики, реагирующие на разность теплопроводностей воды и воздуха. Автомат с такими датчиками способен поддерживать уровень воды в резервуарах из любого материала.

В этом устройстве датчиками уровня служат терморезисторы с положительным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС) — позисторы. Отличительная их особенность в том, что в диапазоне температур 40...100°C их ТКС может достигать 15%/°C, а кратное изменение сопротивления — 1000...10 000. Позисторы к тому же малобаритны.

Принцип работы подобных датчиков уровня иллюстрирует рис. 1. В случае работы позистора на воздухе и увеличении напряжения на нем от 0 до 7 В его характеристика сравнительно линейна. Дальнейшее увеличение напряжения ведет к саморазогреву позистора, в результате чего его сопротивление увеличивается, а потребляемый ток начинает уменьшаться. При напряжении примерно 20 В его температура может подняться до 70...100°C, а потребляемый ток уменьшится до 30 мА.

Если такой датчик поместить в воду, то за счет ее большой теплопроводности саморазогрев датчика начинается при большем питающем напряжении, а значит, и при большем потреблении тока. Следовательно, ток через позистор в диапазоне напряжений 12...20 В сильно зависит от того, в какую среду он помещен и может изменяться в несколько раз. Например, при напряжении источника питания 20 В ток через позистор в воздухе может быть 30 мА, а в воде — 120 мА, то есть в четыре раза больше. Этот эффект позистора и используется для автоматического управления работой насоса.

Схема автомата приведена на рис. 2. Если датчики уровня РК1 и РК2 находятся в воздухе, то сразу после подключения устройства к сети через них потечет ток, превышающий порог срабатывания герконового реле К1 и К2, работающих как датчики тока. Срабатывая, они контактами К1.1 и К2.1 замыкают цепь питания электромагнитного реле К3. В этот момент загорается светодиод HL1, контакты К3.2 реле К3 замыкаются и электродвигатель насоса обесточивается. Через 30...60 с (время реакции позисторов) ток через датчики

уменьшится, контакты К1.1 и К2.1 реле К1 и К2 разомкнутся, обмотка К3 обесточится, светодиод погаснет и автомат включит питание насоса.

Когда вода в резервуаре достигнет датчика РК2 нижнего уровня, ток через него и реле К2 резко увеличится. Реле К2 при этом сработает, контакты реле К1 в это время разомкнутся, поэтому реле К3 останется обесточенным и насос будет продолжать работать. Так будет продолжаться до тех пор, пока вода не достигнет датчика верхнего уровня РК1, его сопротивление уменьшится и сработает реле К1. Реле К3 тоже сработает, загорится светодиод, а контакты К3.2, замыкаясь, выключат насос. Это означает, что резервуар наполнен до установленного уровня. Если теперь вода будет расходоваться, то вскоре датчик РК1 верхнего уровня окажется в воздухе, его сопротивление увеличится и контакты К1.1 разомкнутся. А поскольку эти контакты заблокированы контактами К3.1 реле К3, то состояние автомата не изменится — насос будет отключен.

Когда же уровень воды в резервуаре окажется ниже датчика РК2, контакты К2.1 реле К2 разомкнутся, реле К3 обесточится, насос вновь включится и будет работать до тех пор, пока уровень воды снова не достигнет датчика РК1.

Конструкция датчика показана на рис. 3. Он состоит из металлической (желательно медной) шайбы 2 с припаянным к ней позистором 1. Толщина шайбы может быть 0,3...0,5 мм, диаметр — немного больше диаметра позистора. Этот чувствительный элемент датчика закрыт сверху корпусом 3 из изоляционного материала с плохой теплопроводностью, например, стеклотекстолита, фторопласта. Все пустоты внутри и место ввода соединительных проводов 5 заплаты эпоксидной смолой 4. Сверху датчик, кроме, конечно, шайбы 2, покрывают защитным водостойким лаком или краской.

Рекомендуется следующая последовательность изготовления датчика. К шайбе нужно припаять позистор и соединительные провода (с загасом). Затем этот узел со стороны позистора покрыть водостойким лаком («Марс», «Феникс») и подать на него напряжение постоянного тока примерно 20 В. При этом позистор саморазогревается, оксидная смола вспенивается и быстро высыхает. Этот процесс надо повторить 2-3 раза, после чего покрыть

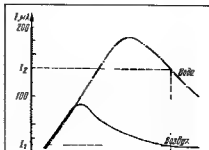


Рис. 1

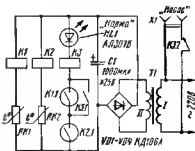


Рис. 2

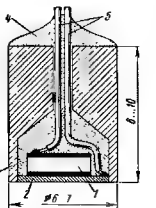


Рис. 3

позистор слоем смолы и дать ему высохнуть в нормальных условиях. Это обеспечит позистору надежную теплоизоляцию от корпуса и защиту от воды. Остается наполнить корпус эпоксидной смолой, разместить в нем позистор с шайбой. Излишки смолы удаляют

Внешний вид конструкции электронного части автомата показан на рис. 4, а печатная плата и размещение деталей на ней — на рис. 5. Диоды VD1...VD4 выпрямительного моста могут быть КД105 с буквенными индексами Б — Г, КД208А, КД212А, КД212Б, Д228Б или диодная сборка серии КЦ402, светодиод HL1 — серии АЛ307 или АЛ341 с индексами Б — Г. Конденсатор C1 — К50 24, К50 6.

Реле К1 и К2 самодельные. Это — герконы типа КЭМ-2 (или аналогичные), на корпуса которых установлены катушки, содержащие по 380—400 витков провода ПЭВ-2 0,2. Оптимальное число витков подбирают опытным путем, добиваясь, чтобы ток срабатывания герконового реле был примерно 90 мА, а ток отпускания — около 50 мА.

РАЗРАБОТАНО
В ЛАБОРАТОРИИ ЖУРНАЛА
РАДИО

КОНКУРС «РАДИО-100»

Журнал «Радио», принимающий активное участие в ряде общегосударственных мероприятий, посвященных 100-летию радио, проводит в этом году и свой традиционный значимый конкурс радиолюбительских конструкций. Мы, вместе с читателями и авторами журнала, также посвящаем его 100-летию зарождения радиосвязи и радиотехники, сказывающих огромное влияние на развитие цивилизации.

Радиолюбители никогда не оставались в стороне от технического прогресса. Мы знаем, что, несмотря на все трудности сегодняшнего дня сотни тысяч энтузиастов радиоэлектроники с увлечением продолжают заниматься радиолюбительством. Мы предлагаем всем вам, дорогие друзья, поделиться своими успехами и достижениями в техническом творчестве.

Чтобы радиолюбители с различными интересами были в равных условиях, редакция решила оценивать работы отдельно по их принадлежности к одной из групп, определенных рубриками журнала «Радио» и «КВ» журналов: «Видеотехника», «Спутниковое ТВ», «Звуковая техника», «Радиоприем», «Измерения», «Промышленная аппаратура», «Микропроцессорная техника», «Радионавигация», «Электроника в быту», «Электроника за рулем», «Аппаратура для радиосвязи и радиоспорта».

В каждой из перечисленных групп основными призами может быть отмечено по три работы. Мы, в связи с инфляционными процессами, не называем сегодня точные размеры денежных призов, но можем уверенно сказать, что они будут в юбилейном году высокие. Кроме того, авторы интересных разработок могут быть отмечены по решению жюри почетными призами.

Радиолюбители по желанию могут участвовать и по нескольким разделам. Описания конструкций, ранее публиковавшихся в радиолюбительских изданиях, к рассмотрению не принимаются.

На конкурс следует представить описание конструкции (в двух экземплярах, отпечатанных на машинке или принтере через 2 интервала), принципиальную схему (в двух экземплярах) и фотографии внешнего вида изделия и монтажа. Объем рукописи не ограничивается, последовательность изложения — в соответствии с рекомендациями журнала для материалов, подготовляемых к публикации (см. «Радио», 1993, № 1, с. 40). Не забудьте разборчиво указать свои фамилию, имя, отчество и почтовый адрес.

Все материалы по конкурсу должны поступить в редакцию не позднее 31 декабря этого года. Мы рекомендуем радиолюбителям не откладывать высылку материалов до последнего момента.

Желаем удачи!
Ждем ваших работ!

РЕДАКЦИЯ

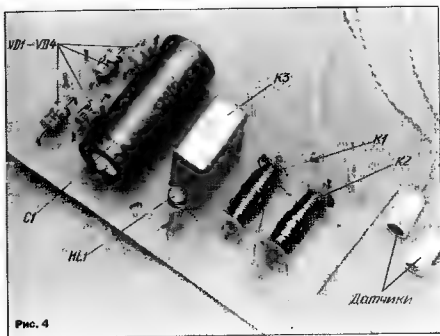


Рис. 4

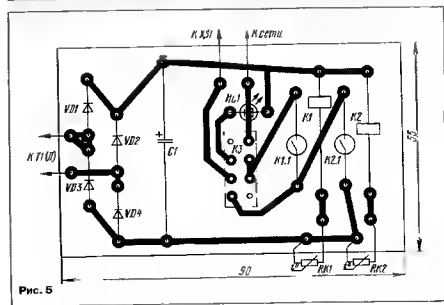


Рис. 5

Электромагнитное реле K3 — РЭС48 (паспорт РС4 590.201). Можно также использовать реле РЭС9, РЭС22, РКМ, срабатывающее при напряжении 15...17 В. Но тогда придется соответственно доработать печатную плату.

Трансформатор П1 — любой подходящий, обеспечивающий на вторичной обмотке переменное напряжение 16...17 В при токе нагрузки до 300 мА.

Позисторы датчиков СТ6-1а или аналогичные.

Настройка устройства начинается с проверки характеристик датчиков. Для этого при номинальном напряжении питания позистора измеряют текущий через него ток при помещении датчика в воду и на воздухе. При этом учитывают постоянную времени датчика, то есть проводят измерения после установления теплового равновесия. Затем, в случае необходимости, под-

бором числа витков обмоток реле K1, K2 устанавливают необходимые токи срабатывания.

Датчики в воде располагают таким образом, чтобы плоскость шайбы была в вертикальном положении. Это исключает скопление пузырьков воздуха на шайбе при нагревании воды, что ухудшает отвод тепла от датчика.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахметжанов А. Узел управления насосом — Радио, 1989, № 2, с. 25.
2. Калашник В. Автоматическая водоподкачка — Радио, 1991, № 6, с. 32, 33.
3. Агарков А. Блок управления насосом. Радио, 1992, № 1, с. 23-25.
4. Сигаль В. Усовершенствование устройства управления насосом. Радио, 1994, № 6, с. 40.

ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ

Д. МАКАРОВ, г. Москва

В том, что нас с вами могут подслушивать, неожиданности нет. Это может быть на улице во время беседы с приятелем, хотя вблизи никого из посторонних нет, либо за закрытыми наглухо дверями и окнами офиса или квартиры. И даже в такой ситуации, когда, казалось бы, подслушивать просто невозможно!

Не верите? Прочитайте эту статью — в ней раскрываются некоторые секреты не только техники подслушивания, но и защиты своих интересов от посторонних ушей.

— Жора, вот уже две недели, как я прослушиваю Ваши телефонные разговоры и Вы хотя бы пару слов сказали за Ваш бизнес...

— Ай, бросьте, Аркадий. О том, что Вы делаете или думаете себе сделать, знают все

— ?!

— Помните те часы, что Вам подарили на именин?

— Конечно, они и сейчас на мне

— Как, и Вы еще не знаете, до чего докатились эти самураи—японцы? Они-таки встроили в них радиомикрофон

(Из разговора одесситов)

Прошли те славные времена, когда для того, чтобы в «Центр» полетела ценная радиোগрамма от «Алекса», Штирлицу приходилось, согнувшись пополам, приладить к замочной скважине. Теперь не обязательно для получения информации становиться суперменом вроде Джеймса Бонда. Не надо, как агент 007, попользовались, ладать с небоскреба, увертываться от осколков гранат и автоматных очередей, не нужно побеждать культуристов-каратистов и соблазнять секретаршу шефа.

Сейчас эти подвиги можно оставить для кино. А в жизни на помощь делом и любознательным людям, которые пока не обладают экстрасенсорными способностями, поспешили прийти некоторые магазины, начавшие торговать шпионской техникой, и московские радиорынки: Митинский и Царицынский.

На этих рынках и раньше можно было купить кучу разных диковинок, но сейчас они презабавили самих себя, предлагая приобрести пособия и аппаратуру, с помощью которой без особого труда можно узнавать, что творится за каменными стенами и железными дверями. Подозрительно появившаяся на радиорынках брошюра безымянных авторов «Технический шпионизм и борьба с ним» обещает помочь ревным супругам лучше понять свою вторую половину, показывает, как без подготовки отвечать на экза-

менах лучше экзаменатора и содействует успешной работе господ бизнесменов и других предпринимателей.

Английская поговорка о том, что мой дом — моя крепость, прочно села в нашем народе. Но так ли неграмотна эта самая крепость, как кажется на первый взгляд?

Оказывается, нет, и узнать секретную, скрываемую информацию не составляет большого труда. Думается, пора внести некоторую ясность по этим цекетливым вопросам. Вот канал, по которым вообще возможно получение информации: подкуп должностных лиц; вхождение в доверие к родственникам или к детям объекта наблюдения; прямой доступ к компьютерным банкам данных, копирование документов и носителей информации, визуальный контроль помещений (через окна и установленные передающие телекамеры); расшифровка радионаушников, компьютеров, факсов, талетайпов; использование эффекта индуктивности любых незаземленных проводников внутри помещений (линий связи, электропитания, сигнализация); олуховой контроль через резонирующие перегородки (стекла, стены, батареи отопления), дистанционное звуковое прослушивание; прослушивание телефонных аппаратов; установка микропередатчиков в помещениях, в автомобилях, в одежде и вещах объекта наблюдения.

Рассмотрим наиболее интересные для нас с вами технические средства получения информации. Слуховой контроль через резонирующие перегородки, будь то стекла, стены, батареи отопления, вентиляционные системы, осуществляется с помощью датчиков либо микрофонов и чувствительного усилителя.

Конструирование чувствительного усилителя имеет свои особенности. Наибольшее влияние на качество воспроизведения звуков и разборчивость речи оказывают АЧХ (амплитудно-частотная характеристика) усилителя и уровень шумов. Также важны параметры используемого микрофона, его АЧХ, ДН (диаграмма направленности), чувствительность и т.д. Если не применять специальных мер по коррекции, то наиболее информативный участок звукового диапазона 0,3...3,4 кГц может практически не прослушиваться. Кроме того, усилитель должен иметь достаточное акустическое усиление, по крайней мере не ниже 60 дБ, а при использовании встроенных источников питания потреблять весьма малый ток.

Современная микросхеменная база позволяет создавать качественные усилители на базе специализированных микросхем серий К548, К538, а также операционных усилителей КР140УД12, КР140УД20; К140УД25 [1]. Однако устройства на дискретных элементах — транзисторах — имеют свои преимущества. Это большая стабильность при более высоком коэффициенте усиления, возможность добиться при настройке качественной работы минимального тока потребления каждого отдельного каскада. Внутренние шумы усилителя прослушивания могут быть снижены применением во входных каскадах малощумящих транзисторов. Коэффициент шума первого каскада оказывает решающее влияние на получение информации.

На рис. 1 приведена принципиальная схема усилителя прослушивания с коррекцией. Прослушивающее устройство содержит двухкаскадный усилитель на транзисторах VT1, VT2, устройство коррекции на транзисторе VT3

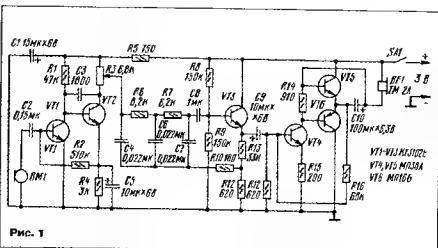


Рис. 1

и оконечный усилитель на транзисторах VT4...VT6, собранный по двухтактной бестрансформаторной схеме.

Сигнал с микрофона BM1 через конденсатор C2 поступает на базу транзистора VT1. Усилительные каскады на транзисторах VT1 и VT2 охвачены глухой отрицательной обратной связью, которая позволяет обеспечить устойчивую работу каскадов и более линейную АЧХ. Переменный резистор R4 является регулятором «громкости».

Сложный RC-фильтр (R3C4; R6C6; R7C7) отсекает «шумовые» ВЧ составляющие, принимаемые микрофоном, и оставляет только сигналы в диапазоне частот до 4 кГц, в котором заключается основная («смысловая») информация человеческой речи.

Выбор микрофона определяет несколько факторов: его чувствительность, диаграмма направленности (важно правильно сориентировать максимум главного лепестка ДН на требуемый источник звука) и размеры. Можно взять, например, микрофон типа «сосна», который обладает весьма малыми размерами.

В качестве R3 подходит СПЗ-41. Остальные резисторы — МЛТ-0,125. Оксидные конденсаторы — К50-35, остальные — МЕМ. Усилитель рекомендуется собирать на печатной плате из стеклотекстолита возможно малых габаритов. Акустическое усиление устройства — 85 дБ, начальный ток потребления (без сигнала) — не более 1,8 мА, питание — два элемента обобщ. напряжением 3 В. Усилитель обеспечивает наибольшее усиление на частотах 0,3...3,4 кГц, и хоть сейчас готов к работе.

Необходимо помнить, что микрофонный усилитель усиливает звуки, приходящие со всех сторон, и если соотношение сигнал/шум будет недостаточным, то нужно применять пространственные направляющие системы (направленные микрофоны). При прослушивании человеческой речи за стенами, панелями, перегородками достаточно поместить микрофон в основную (центр) параболического рефлектора (рис. 2).

Дистанционное звуковое прослушивание ведется с помощью дистанционных направленных микрофонов, имеющих очень узкую диаграмму направленности. С помощью такого микрофона можно прослушать разговор на расстоянии до 1 км в пределах прямой видимости. Поблизости вы никого не видите, а Вас тем не менее хорошо слышат. Использование явления резонанса звуковых волн в направленных системах приводит к увеличению звуковой энергии, поступающей в микрофон.

Простой направленный микрофон представляет собой набор из семи алюминиевых трубок диаметром 10 мм. Длина трубки определяет ее резонансную частоту. На рис. 2 показан вариант размещения направленных систем. Длины первой трубки (550 мм) соответствуют частоте 300 Гц; длине второй трубки (400 мм) — 412 Гц; третьей (300 мм) — 550 Гц; четвертой (200 мм) — 825 Гц; пятой (150 мм) — 1100 Гц;

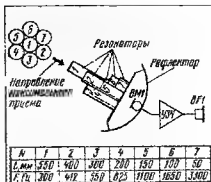


Рис. 2

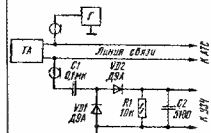


Рис. 3

шестой (100 мм) — 1650 Гц; седьмой (50 мм) — 3300 Гц.

Микрофон располагается в фокусе параболического улавливателя, для дальнейшего усиления использует высокочувствительный микрофонный усилитель.

Еще более простая приставка, повышающая чувствительность обычного микрофона настолько, что он улавливает тиканье часов на расстоянии в несколько метров, описана в [2]. В этой же статье предлагается параболический рефлектор диаметром 800 мм — незаменимый помощник в лесу при записи п олов и пения птиц.

Слуховой контроль за вашим домом или офисом может вестись с использованием лазерного луча, направленного на стекло. Звуковые колебания в помещении приводят к синхронной вибрации стекла, а они модулируют лазерный луч. Использование лазерного луча, как, алорем, и съем информации от радиолучения компьютера, факса, телетайпа, требует сложной специальной аппаратуры аналоговой и цифровой обработки сигналов с применением компьютеров и соответствующего программного обеспечения. Серьезные деловые люди имеют доступ к такой дорогой аппаратуре, и, как правило, их оснащение не уступает уровню государственных секретных спецслужб.

Способы прослушивания телефонных разговоров весьма разнообразны. Остановимся на некоторых.

Первый из них — непосредственное подключение к телефонной линии. Это наиболее простой и надежный способ

получения информации. В простейшем случае применяется трубка ремонтника-телефониста, подключаемая к линии в распределительной коробке, где производится разводка кабелей. Чаще всего это почерк нижнего звена «специализован» криминального мира. Необходимо помнить, что АТС переключает линию на разговор при слушивании ее сопротивлением около 1 кОм, применение аппаратуры прослушивания с низкоомным входом приводит к обнаружению прослушивания. Если вы услышите щелчки в линии, перегады громкости это вполне может свидетельствовать о том, что вас пытаются прослушать не совсем профессиональным способом.

Второй способ — подкуп обслуживающего персонала на АТС для установки записывающей аппаратуры — весьма распространенный вариант раскрытия ваших секретов.

Третий способ — прослушивание через электромагнитный звонок телефонного аппарата (ТА). Звонок обладает свойством дуальности, т.е. если на него действуют звуковые волны, вырабатывается соответствующий электрический сигнал. Эксперименты показали, что амплитуда сигнала в некоторых ТА может достигать нескольких милливольт, что достаточно для последующего его обработки.

Возможно также прослушивание через микрофон ТА. На первый взгляд, когда трубка лежит на аппарате, нет никакой возможности использовать микрофон в качестве источника сигнала. Но это только на первый взгляд. На рис. 3 приведена схема прослушивания с использованием «ВЧ насадкой», сигнала, подаваемого с генератора. Относительно общего провода (в качестве которого лучше использовать землю, трубы отопления и т.д.) на один провод подается ВЧ колебания частотой 150 кГц и выше. Через элементы ТА, даже если трубка лежит на аппарате, эти колебания поступают на микрофон и далее — уже промодулированные звуковым сигналом с микрофона — в линию. Прием информации производится относительно общего провода через второй провод линии. Амплитудный детектор позволяет получить НЧгибающую для дальнейшего усиления и записи. Для увеличения выходного напряжения низкой частоты применяется детектор с удвоением напряжения на диодах VD1, VD2.

Электрически не связанные, но близко расположенные элементы конструкции ТА за счет явления индукции являются хорошими проводниками ВЧ колебаний. Для качественной работы подобного устройства желательно, чтобы и подключенные ВЧ генератора, и прием промодулированного сигнала происходили как можно ближе к ТА — тогда индуктивное влияние первого провода на второй будет минимальным. Прием ВЧ колебания подает в линию и снимают только экранированными проводами.

(Окончание следует)

ЗАВОД "ЭЛТАВ" ПРЕДЛАГАЕТ

быстродействующие транзисторы со статической индукцией (БСИТ)

Наимен. изделий	$I_{с\max}$ (А)	$U_{сн\max}$ (В)	$U_{об0}$ (В)	$U_{сн\max}$ (В)		$I_{кз\max}$ (мА) $U_{кз} = 4$ В	$I_{сн}$ (нС)	$t_{ксл}$ (нС)	$t_{расс}$ (мкс)	$P_{расс}$ (Вт)	Тип корп.
				Режим	(В)						
КП946А Е	15	500	400	$I_c = 7$ А	0,7	0,5	55	80	0,7	40	ТО-220
	15	500	200	$I_c = 1$ А	0,7	0,5	55	80	0,7	40	
КП948А Б В Г	5	800	400	$I_c = 2$ А	0,3	0,5	100	80	1,3	20	ТО-220
	5	800	300	$I_c = 0,4$ А	0,3	0,5	100	80	1,3	20	
	5	700	370		0,3	0,5	100	80	1,3	20	
	5	600	250		0,3	0,5	100	80	1,3	20	
КП810А Б В	7	1500	650	$I_c = 2$ А	0,4	0,5	220	200	2,1	50	ТО-218
	7	1000	650	$I_c = 0,4$ А	0,4	0,5	220	200	2,1	50	
	5	1100	700	$I_c = 5$ А	1,0	0,5	220	200	2,1	50	
КП953А Б В Г Д	15	800	450	$I_c = 7,5$ А	0,45	0,5	150	150	2,0	50	ТО-218
	15	800	300	$I_c = 1,5$ А	0,45	0,5	150	150	2,0	50	
	15	700	450		0,45	0,5	150	150	2,0	50	
	15	600	300		0,45	0,5	150	150	2,0	50	
	15	800	450	$I_c = 7$ А	0,45	0,5	150	150	2,0	50	
КП954А Б В Г	20	150	80	$I_c = 10$ А	0,3	0,3	50	50	0,3	40	ТО-220
	20	100	50		0,3	0,3	50	50	0,3	40	
	20	80	40	$I_c = 0,5$ А	0,25	0,3	50	50	0,3	40	
	20	20	20		0,25	0,3	50	50	0,3	40	
КП964А (р-кан) Б В Г	20	150	80	$I_c = 20$ А	0,3	0,3	50	50	0,5	40	ТО-220
	20	100	80		0,3	0,3	50	50	0,5	40	
	20	60	25	$I_c = 1$ А	0,25	0,3	50	50	0,5	40	
	20	20	15		0,25	0,3	50	50	0,5	40	
КП955А Б	25	500	400	$I_c = 15$ А	0,6	0,5	100	100	1,5	50	ТО-218
	25	450	200	$I_c = 3$ А	0,5	0,5	100	100	1,5	50	
КП956А Б	2	450	400	$I_c = 0,5$ А	0,3	0,1	100	100	0,8	10	ТО-126
	2	450	200	$I_c = 50$ мА	0,3	0,1	100	100	0,8	10	
КП957А Б В	1	800	400	$I_c = 0,5$ А	0,4	0,1	110	80	0,7	10	ТО-126
	1	800	300	$I_c = 0,1$ А	0,4	0,1	110	80	0,7	10	
	1	700	400		0,4	0,1	110	80	0,7	10	
КП958А Б В Г	30	150		$I_c = 10$ А	0,2	0,5	80	80	0,5	70	ТО-218
	30	100			0,2	0,5	60	80	0,5	70	
	30	60		$I_c = 0,2$ А	0,2	0,5	60	80	0,5	70	
	20	20			0,2	0,5	60	80	0,5	70	
КП959А Б В	0,2	300	220	$I_c = 7$ мА	0,4	0,02				7	ТО-126
	0,2	250	200	$I_c = 1$ мА	0,4	0,02				7	
	0,2	200	120		0,4	0,02				7	
КП960А Б (р-кан) В	0,2	300	220	$I_c = 10$ мА	0,8	0,02				7	ТО-126
	0,2	250	200	$I_c = 1$ мА	0,8	0,02				7	
	0,2	200	120		0,8	0,02				7	
КП961А Б В Г Д Е	5	250		$I_c = 4$ А	0,65	0,05	25	40	0,18	10	ТО-126
	5	160		$I_c = 0,4$ А	0,55	0,05	25	40	0,18	10	
	5	120			0,45	0,05	25	40	0,18	10	
	5	60			0,4	0,05	25	40	0,18	10	
	5	20		$I_c = 0,5$ А	0,4	0,05	25	40	0,18	10	
	3	10		$I_c = 2$ мА	0,4	0,05	25	40	0,18	10	
КП965А Б (р-кан) В Г Д Е	5	250		$I_c = 1$ А	0,4	0,05	25	40	0,18	10	ТО-126
	5	180		$I_c = 0,1$ А	0,3	0,05	25	40	0,18	10	
	5	120			0,3	0,05	25	40	0,18	10	
	5	60			0,2	0,05	25	40	0,18	10	
	5	20		$I_c = 0,5$ А	0,2	0,05	25	40	0,18	10	
	3	10		$I_c = 2,5$ мА	0,4	0,05	25	40	0,18	10	

Биполярные транзисторы: КТ805ИМ, КТ814, КТ815, КТ816, КТ817, КТ829, КТ872, КТ940, КТ961, КТ8114.

Диоды и диодные сборки на их основе. КС504, КД105, КД2888 (корпус ТО-220, $U_{об0\max} = 800$ В, $I_{кз\max} = 15$ А, $f_{\max} = 100$ кГц)

Микросхемы серий 530, К145, К561, К580, КР531, КР599

МЫ ЖДЕМ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АДРЕСУ:

367009, РОССИЯ, г. МАХАЧКАЛА, ул. АВИАЦИОННАЯ, 7, завод "ЭЛТАВ"
Тел. (872-00) 4-25-81, 4-23-11. Телефон: 411390 МЕТР-СУ. Телефакс: 178242 МОРЕ
Факс: (095) 291-42-81 (с.п. "ЭЛТАВ"), E-MAIL: postmaster @ eltav.dagestan.ru

Представительство в Москве: (095) 534-25-01

ПЯТИВОЛЬТНЫЙ ШИ СТАБИЛИЗАТОР

О. ХОВАЙКО, г. Москва

Импульсные стабилизаторы постоянного напряжения завоевывают все большую популярность у радиолюбителей-конструкторов. Основные их преимущества перед классическими непрерывного действия — экономичность и высокий КПД. Это позволяет использовать стабилизатор при большой разнице между входным и выходным напряжениями, а также существенно уменьшить массогабаритные показатели за счет снижения мощности, рассеиваемой в стабилизаторе. В результате более компактным становится монтаж: можно отказаться от огромного теплоотвода для регулирующего транзистора.

В «Радио» уже неоднократно рассматривались такие стабилизаторы. Однако описанные в [1, 2, 5], хотя и являются простыми, относятся к классу ключевых стабилизаторов с самовозбуждением, которым присущи повышенный уровень коммутационных помех и нестабильность частоты коммутации, зависящей от тока нагрузки. В некоторых случаях частота коммутации может попасть в слышимый звуковой диапазон («стабилизатор свистит»). Более совершенными стабилизаторами являются построенные по принципу широтноимпульсного (ШИП) регулирования выходного напряжения [3, 4]. В них частота коммутации определяется отдельным задающим генератором, вследствие чего они свободны от указанных выше недостатков. Но ШИП системы сложны, ключевых с самовозбуждением, и им присущ специфический недостаток — повышенное напряжение холостого хода.

Предлагаемый здесь сравнительно простой ШИП стабилизатор с защитой от КЗ предназначен для питания компьютеров с двумя дисководами. Он проще описанных в [3, 4], не содержит дефицитных деталей и позволяет монтировать регулирующий транзистор непосредственно на корпус устройства. В этом случае специальный теплоотвод для него становится лишним. Его недостатки (присущие всем стабилизаторам с «заземленным» транзистором) — обязательное питание от отдельной обмотки сетевого трансформатора и повышенное напряжение холостого хода.

Схема стабилизатора приведена на рис. 1, а его основные электрические параметры сведены в таблицу. Сильно точная часть устройства, образованная коммутирующим диодом VD2, накопительным дросселем L1, выходными конденсаторами C6, C7 и транзистором VT2, построена по схеме понижающего импульсного стабилизатора напряжения (ИЧН). Ее отличительная особенность — включение коммутирующего транзистора VT2 в минусовый провод, что позволило «заземлить» коллектор. Кроме того, такое включение транзистора позволяет ввести его в глубокое насыщение, благодаря чему падение напряжения на нем в открытом состоянии получается весьма небольшим.

Рассмотрим подробнее работу сильноточной части стабилизатора. При от-

крытии транзистора VT2 минусовой провод источника входного напряжения подключается непосредственно к общему «заземленному» проводу. При этом к диоду VD2 прикладывается закрывающее его напряжение. Закрываясь (если был открыт), диод создает цепь зарядки конденсаторов C6, C7 от источника входного напряжения. Значение зарядного тока зависит от индуктивности дросселя L1 и времени. На этом этапе работы устройства дроссель выполняет роль реактивного со-

противления, на котором happens разность между входным и выходным напряжениями. В отличие от активного сопротивления, энергия на котором рассеивается в виде тепла, дросселем она преобразуется в энергию магнитного поля, т. е. аккумулируется.

После закрытия транзистора VT2 магнитная энергия, запасенная в дросселе, преобразуется в электрическую, продолжает поддерживать ток зарядки конденсаторов C6, C7. Так как нагрузку подключают параллельно этим конденсаторам, то во время сброса фаз — накопления энергии дросселем и передачи ее в конденсаторы, они непрерывно разряжаются током нагрузки, и для поддержания на них (а следовательно, и на нагрузку) стабильного напряжения ключевой транзистор VT2 постоянно коммутируется, передавая таким образом мощность источника входного напряжения в нагрузку. Количество энергии, передаваемой за один такт работы устройства, определяется длительностью (шириной) импульсов коммутирующей частоты, за что такой метод и получил название широтноимпульсного.

Остальная часть устройства — формирователь импульсов управления транзистором VT2. Частота этих импульсов, равная примерно 28 кГц, определяется тактовым генератором, собранным на элементах DD1.1, DD1.2. Особенность такого узла — нестандартный способ формирования ширины управляющих импульсов. В данном устройстве они формируются подпадом на пороговый элемент суммы логичес-

Параметр	Значение		
	Мин.	Ном.	Макс.
Входное напряжение, В	9	12	15
Выходное напряжение (пределы регулирования), В	4,4	5,0	5,6
Нестабильность выходного напряжения, %	-	1,5	2,5
Ток нагрузки, А	0,3	3	5
Напряжение пульсаций, мВ	-	30	60
Выходное сопротивление, Ом	-	0,07	0,1
Динамический коэффициент стабилизации ($f = 100$ Гц)	100	400	-
КПД, %	85	74	-
Частота коммутации, кГц	27	28	30

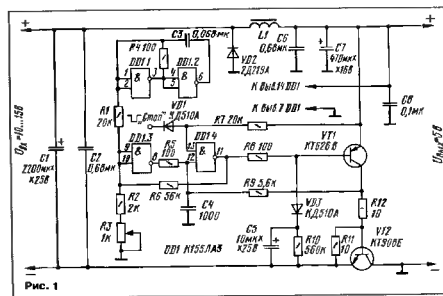


Рис. 1

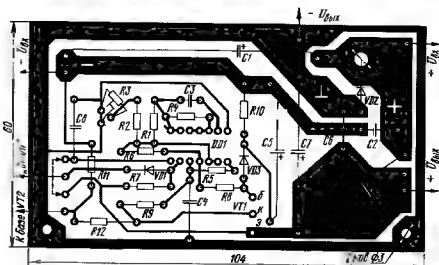


Рис. 2

разного напряжения и инертированного напряжения обратной связи. Это позволило обойтись без отдельного компаратора и тем самым упростить устройство в целом.

Переменное напряжение квазилипообразной формы с времязадающей RC-цепи генератора через резистор R1 поступает на оба входа элемента DD1.3, работающего в линейном режиме. Здесь оно суммируется с инвертированным напряжением обратной связи вырабатываемым этим же элементом из напряжения источника питания, и далее подается на пороговый элемент, функцию которого выполняет триггер Шмидта, собранный на элементе DD1.4 и транзистора VT1 с положительной обратной связи через резистор R9. Конденсатор C4 шунтирует вход 12 элемента DD1.4 по высокой частоте, тем самым предотвращая самовозбуждение стабилизатора и его ложные переключения, которые могут возникать из-за искаженной формы пилообразного напряжения, снимаемого с тактового генератора. С коллектора транзистора VT1 сформированный импульс через резистор R12 поступает на базу транзистора VT2 и, таким образом, управляет им.

Переменный резистор R3 служит для подстройки постоянной составляющей на выходе элемента DD1.3 и, следова-

тельно, регулирования выходного напряжения стабилизатора. Через резистор R6 элемент DD1.3 и DD1.4 склеены положительной обратной связи, несколько компенсирующей недостаточное их усиление и способствующей формированию более крутых фронтов управляющих импульсов.

Стабилизатор обладает триггерным эффектом — в случае КЗ на выходе транзисторов VT1 и VT2 закрываются и тем самым отключают нагрузку. В таком состоянии транзисторы остаются неопределенно долго, поскольку узел управления стабилизатора питается от выходного напряжения, а нагрузка включена в коллекторную цепь транзистора VT2, который изначально закрыт (резистор R11 шунтирует его эмиттерный переход). Поэтому при пропадании выходного напряжения стабилизатор блокируется: узел управления перестает работать, транзистор VT2 закрывается и поддерживает узел управления в выключенном состоянии.

Для запуска стабилизатора после включения питания предусмотрена цепь из диода VD3, резистора R10 и конденсатора C5. В момент включения питания начальный бросок тока заряжает конденсатор C5 через диод VD3 и базовую цепь VT1. При этом транзистор VT1 открывается сам и открывает тран-

зистор VT2. На выходе стабилизатора появляется напряжение, узел управления «схватывается» и начинает работать самостоятельно. Резистор R10 предназначен для быстрой (3...5 с) разрядки конденсатора C5 после выключения питания и подготовки стабилизатора к новому запуску.

Поскольку ток, потребляемый нагрузкой, значительный, а напряжение на выходе стабилизатора небольшое, то начинают сказываться активные сопротивления проводов, соединяющих стабилизатор с нагрузкой, снижающие разное напряжение на нагрузке. Например, при максимальном токе 5 А падение напряжения на проводе сопротивлением 0,1 Ом составит 0,5 В, т. е. вместо 5 В на нагрузку будет 4,5 В. Для компенсации этого падения напряжения проводник цепи обратной связи подключают к источнику +5 В не на плате стабилизатора, а возможно ближе к нагрузке. Такой способ измерения выходного напряжения поддерживает стабильное напряжение непосредственно на нагрузке, а не на выходе стабилизатора. Поэтому цепь питания микросхемы DD1 введена отдельно. С этой же целью точка подключения земляного вывода узла управления и коллектора транзистора VT2 желательно выбрать как можно ближе к нагрузке. Конденсатор C8, подключенный к этой цепи, подает в ней импульсные помехи, тем самым повышая устойчивость работы стабилизатора.

Стабилизатор можно выключить кратковременной подачей на входной контакт «Стоп» сигнала низкого уровня. Это может быть полезно, когда описываемый стабилизатор работает в составе многополярного источника питания, и требуется, чтобы в случае аварии в других цепях питания источник +5 В отключался. Например, если данный стабилизатор работает совместно со стабилизатором источника +12 В, то контакт «Стоп» можно подключить непосредственно к цепи +12 В: при пропадании напряжения +12 В на этом входе появится сигнал лог. 0, который тотчас же выключит и источник +5 В. Если этот вход стабилизатора использовать не планируется, то диод VD1 и резистор R7 можно удалить, а освободившийся вывод 13 элемента DD1.4 соединить с выводом 12.

Стабилизатор собран на печатной плате размерами 104х60 мм (рис. 2) из одностороннего фольгированного стеклотекстолита. Дроссель L1, содержащий 12 витков провода БЭ2 из феррита 200НМ сзором 0,2 мм. Такой ззор образован шлифовкой горючих по поверхности кернов обеих чашек на глубину 0,1 мм. Оба чашки магнитопровода необходимо склеить «жестким» клеем, например БФ-2, или эпоксидной смолой. На время склеивания магнитопровод желательно аккуратно зажать в струбцину или тиски через деревянные прокладки. Все это обеспечит жесткий монтаж дросселя и снизит уровень акустических помех, создаваемых им же (при плохой сборке магнитопровода дроссель он слабо «жужжит» на частотах, равной удвоенной частоте электросети).

Другие детали: конденсаторы — оксидные К50 29 и керамические КМ 5, КМ-6, резистор R3 — СП5-16В, R12 — МЛТ-1, остальные резисторы

РАДИОТОВАРЫ-ПОЧТОЙ КНИГА-ПОЧТОЙ

Жителям РОССИИ высылка:

- Интерактивные аналоговые и цифровые аппараты;
- Импортные электронные компоненты;
- Узоры и модули телевизоров, системы ДУ и т.д. и т.д.;
- Узоры и детали отечественных видеосистем;
- Блоки для сборки компьютеров «Полар», «ZX-Spectrum»;
- Радиотехническую и справочную литературу;
- Литературу по эксплуатации, разработку и ремонту отечественных радиотехнических аппаратов.

Для получения БЕСПЛАТНОГО каталога, присылайте напечатанный конверт с указанием интересующих товаров.

109147, г. Москва, а/я 30, «ДЕССИ»

тел. (095) 264-74-02 с 10 до 18 ч.

МПТ-0,25. Коммутирующий диод 2Д219А (VD2) можно заменить любым другим мощным диодом Шоттки, например, 2Д219Б, КД2988В, или, с некоторым снижением КПД, диодом КД213 с буквенным индексом А или Б. Его желательно установить на теплоотвод площадью около 20 см². Другие диоды вакуумными, например, серий КД522, КД102. Транзистор КТ626В (VT1) можно заменить на КТ626А, КТ626Б или другим высоко частотным структурой p-n-p средней мощности, а КТ908Б (VT2) — на КТ908А или любым из серии КТ945.

Микросхему К155ЛА3 можно заменить только на К153ЛА3. Использование аналоговых микросхем других серий недопустимо, так как их элементы имеют меньший выходной ток и другую внутреннюю структуру.

Назначение стабилизатора несложно. К его выходу подключают эквивалент нагрузки сопротивлением около 10 Ом и вольтметр постоянного тока, а эмиттер транзистора VT2 — вход осциллографа. Затем включают питание. При бесшумном монтаже вольтметр должен показывать напряжение, близкое к 5 В, а на экране осциллографа видны прямоугольные импульсы амплитудой около 6 В. Точно выходное напряжение 5 В устанавливают резистором R3.

При подключении осциллографа к выходу стабилизатора на его экране должны наблюдаться колебания пилообразной формы амплитудой около 50 мВ. Если частота этих колебаний совпадает с частотой задающего генератора, то стабилизатор можно считать налаженным.

Для уверенности в надежной работе стабилизатора к его выходу можно подключить резистор, обеспечивающий максимальный ток нагрузки около 5 А при напряжении 5 В. При непрерывной работе в течение 3...6 ч изменение напряжения на выходе не должно превышать 40 мВ.

Пользуясь стабилизатором, не подавайте на его вход напряжение более 15 В — это может привести к выходу из строя диода VD2 либо к пробоя выхода элемента DD1.4. В случае пробоя элемента транзисторы VT1 и VT2 откроются и на нагрузку будет подано полное входное напряжение.

Устойчивость работы стабилизатора во многом зависит от номинала резистора R1. С уменьшением его сопротивления устойчивость и КПД стабилизатора повышаются, но снижается коэффициент стабилизации и растут уровни пульсаций, и наоборот. Не забывайте об этой особенности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Миронов А. Простой ключевой стабилизатор напряжения. — Радио, 1985, № 6, с. 43—45.
2. Миронов А. Усовершенствование импульсного стабилизатора напряжения. Радио, 1987, № 4, с. 35, 36.
3. Миронов А. Мощный импульсный стабилизатор постоянного напряжения. Радио, 1987, № 9, с. 46—48.
4. Медведев И. Импульсный стабилизатор. — Радио, 1989, № 3, с. 58, 59.
5. Засускин С. Простой импульсный стабилизатор. — Радио, 1993, № 6, с. 38, 39.

АКТИВНЫЕ РС-ФИЛЬТРЫ: СХЕМЫ И РАСЧЕТ

ФИЛЬТРЫ НЧ И ВЧ

И. РОМАНОВ, пос. Ласанен, Карелия

Эта статья — третья в цикле публикаций И. Романова о схемотехнике и расчете активных РС-фильтров. Она рассказывает о последнем из основных трех классов фильтров — узкополосно-избирательных (селективных), узкополосно-заградительных (режекторных) и ФНЧ. Напомним, что первые две статьи цикла были опубликованы в «Радио» в 1994 г. в № 1 и 10.

Селективный и режекторный фильтры функционально противоположны. Если первый пропускает сигналы только в узкой частотной полосе, а остальные подавляет, то второй, наоборот, подавляет сигналы в узкой частотной полосе, пропуская остальные. ФНЧ и ФВЧ — тоже противоположны. Первый пропускает сигналы частотой от нуля до некоторой f_0 , на которую он настроен. Второй же, напротив, эти сигналы подавляет; полоса его пропускания как раз начинается с f_0 .

Завершить цикл редакция предполагает статьей о фильтрах, формирующих широкую частотную полосу с заданными с обеих сторон границами. Такие устройства составляют из звеньев ФНЧ и ФВЧ. Эта статья будет помещена в одном из последующих номеров журнала.

Поскольку принципы построения фильтров нижних и верхних частот весьма похожи, рассмотрим их на примере ФНЧ. Частотные характеристики идеального ФНЧ показаны на рис. 1 в линейном масштабе. На первый взгляд может показаться непонятным, почему фазо-частотная характеристика (ФЧХ) в полосе пропускания должна быть линейной. Когда спектр входного сигнала находится полностью в полосе пропускания фильтра, такой сигнал должен передаваться на выход без искажений. Если ФЧХ линейная, фильтр работает как линия задержки, и это требование выполняется. Если же ФЧХ нелинейная, то из-за неодинаковости сдвига фаз между гармониками выходной сигнал будет отличаться от входного.

Частотные характеристики реальных фильтров имеют несколько другой вид. Прежде всего следует отметить, что склон амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) за пределами полосы пропускания имеет конечную крутизну. В противоположность селективным (узкополосно-избирательным) и режекторным (узкополосно-заградительным) фильтрам, АЧХ которых при разных значениях добротности отличаются лишь количественно, здесь можно одинаковыми средствами получить качественно разные частотные характеристики.

Чаще всего рассматривают три вида АЧХ (и соответственно три вида фильтров). Эти АЧХ представлены на рис. 2 в логарифмическом масштабе. Кривая 1 — это АЧХ фильтра Бесселя. У него ФЧХ весьма близка к линейной, т.е. к идеальной, однако АЧХ далека от идеальной. Недостаток фильтра Бесселя — малый наклон АЧХ вблизи границ полосы пропускания, иначе — малое по-

давление внеполосной помехи, если ее частота ненамного превосходит значение граничной (f_0).

Кривая 2 описывает фильтр Чебышева. АЧХ этого фильтра в полосе пропускания имеет волнистый характер. Число вершин (или, на математическом языке, число локальных максимумов) часто называют порядком фильтра. Однако, строго говоря, порядок фильтра — это порядок уравнивания, описывающего его АЧХ. Один из локальных максимумов (минимумов) всегда лежит на нулевой частоте. Все максимумы лежат на одном уровне, все минимумы — на другом. Различу в децибел между этими уровнями принято называть неравномерностью АЧХ фильтра Чебышева в полосе пропускания.

В литературе обычно рассматривают фильтры Чебышева с неравномерностью АЧХ 0,5, 1 и 3 дБ. Чем больше неравномерность, тем больше крутизна АЧХ вблизи границ полосы пропускания и тем круче проходит первая асимптотическая характеристика. Иными словами, чем больше неравномерность, тем сильнее фильтр подавляет помеху, частота которой находится за пределами полосы пропускания. Однако платой за такую повышенную избирательность служит неравномерность АЧХ и особенно ФЧХ и, как следствие, — сильные искажения полезного сигнала.

Кривая 3 — это АЧХ фильтра Баттерворта, который является компромиссом между фильтрами Бесселя и Чебышева. Его АЧХ наиболее близка к асимптотам и нигде не пересекает их. Лишь вблизи граничной частоты имеется небольшая — на 3 дБ — «завал» АЧХ. ФЧХ фильтра Баттерворта несколько отличается от линейной.

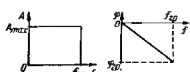


Рис. 1



Рис. 2

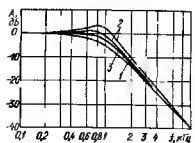


Рис. 3

Левая асимптота АЧХ любого ФНЧ горизонтальна, а правая наклонена под углом, соответствующим крутизне 20N дБ на декаду, где N — порядок фильтра. Порядок равен (за редкими исключениями) числу входящих в фильтр реактивных элементов, в нашем случае конденсаторов, поскольку речь идет об активных RC-фильтрах.

Основной параметр ФНЧ — это граница полосы пропускания, или граничная частота $f_{гр}$, измеренная на уровне -3 дБ относительно максимального коэффициента передачи A_{max} . Другой частотный параметр — частота среза $f_{ср}$, которая равна абсциссе точки пересечения асимптот (базисной точки). Базисный коэффициент передачи фильтра НЧ играет такую же роль, как и в узкополосно-избирательном фильтре, с той лишь разницей, что он равен коэффициенту передачи фильтра по постоянному току (на бесконечно малой частоте).

При построении ФНЧ обычно невозможно получить вперед заданный коэффициент передачи в полосе пропускания, поэтому в технических заданиях на проектирование фильтра этот параметр обычно не оговаривают. Коэффициент передачи фильтра НЧ на частоте $f > f_{ср}$ (практически на два-три октавы и более) определяют по формуле: $A(f) \cdot A(f_{ср}/f)^N$. Подобное соотношение справедливо и для селективных фильтров. Значения граничной частоты и частоты среза, как правило, не совпадают. Исключением является фильтр Баттерворта.

Коэффициент избирательности фильтра — величина, показывающая, во сколько раз сильнее (слабее), чем в фильтре Баттерворта, подавляется в данном фильтре внеполосная помеха с частотой $f > f_{ср}$. На рис. 2 эта величина хорошо видна как разность по высоте между правой асимптотой АЧХ рассмат-

риваемого фильтра и АЧХ фильтра Баттерворта с таким же значением $f_{гр}$. Значения коэффициента избирательности для различных фильтров Чебышева (в децибелах) представлены в табл. 1.

ФНЧ четного порядка строят из одного или нескольких простейших фильтров (звеньев) второго порядка. Семейство АЧХ упомянутых выше звеньев второго порядка с одной и той же частотой среза представлено на рис. 3 (нумерация кривых та же, что на рис. 2). Хотя АЧХ ФНЧ не похожа на АЧХ узкополосно-избирательного фильтра, все же некоторые параллели отметить можно.

По аналогии с селективными фильтрами введем понятие добротности. Оно имеет смысл только для фильтра второго порядка. В отличие от селективных, у ФНЧ максимальный коэффициент пе-

редачи A_{max} всегда больше, чем коэффициент передачи A_c на частоте среза.

На рис. 4, а, б представлены схемы двух основных звеньев ФНЧ второго порядка, каждая из которых позволяет получить любую добротность и любой вид АЧХ. Исходные сведения для расчета звена — частота среза $f_{ср}$ и добротность Q — можно взять из табл. 2. Как и для фильтров других типов, расчет звена ФНЧ второго порядка рекомендуется начинать с задания параметров настройки R_0 и C_0 из условия $f_{ср} = 1/(2\pi R_0 C_0)$.

Звено по схеме на рис. 4, а [1] построено на основе инвертирующего усилителя DA1, охваченного многоплюсовой ОС через частотозадающую цепь R1 — RC3C2. Усилитель должен иметь большой коэффициент усиления (теоретически — бесконечный), и в этом основной недостаток этого звена. Коэффициент усиления усилителя реального ОС скажется на добротности, даже если коэффициент усиления равен 1000, а требуемое значение добротности — 3. 5. Иными словами, необходим высококачественный ОУ с коэффициентом усиления до 10000 и более.

Порядок расчета этого звена R1—R2—R3 R₀; C1=3Q—C₀; C2=C₀/3Q.

В звено по схеме на рис. 4, б [2, 3] активным элементом служит неинвертирующий масштабный усилитель DA1. Его коэффициент усиления (масштаб) M никогда не превышает 3, и построить такой усилитель обычно несложно, даже если частота среза фильтра достигает нескольких мегагерц, а используемый активный элемент имеет собственный коэффициент усиления менее 100. При меньших значениях частоты среза можно использовать интегральный ОУ сравнительно невысокого качества

Порядок фильтра	Таблица 1		
	Коэффициент избирательности, дБ, при неравномерности АЧХ, дБ		
Чебышева	0,5	1	3
	2	2,6	3,5
	4	11,6	14
Баттерворта	2	2,6	3,5
	4	11,6	14
	6	21,6	24


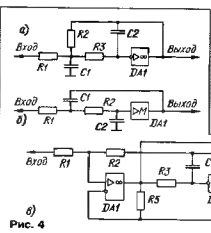


Рис. 4

Фильтр	Порядок	Таблица 2					
		Параметры звеньев					
		1 звено		2 звено		3 звено	
		K_0	Q	K_0	Q	K_0	Q
Бесселя	2	1,07	0,87	-	-	-	-
	4	1,63	0,81	1,44	0,52	-	-
	6	1,94	1,01	1,71	0,61	1,63	0,51
Баттерворта	2	1	0,707	-	-	-	-
	4	1	1,4	1	0,52	-	-
	6	1	1,98	1	0,707	1	0,52
Чебышева, 0,5 дБ	2	0,89	0,86	-	-	-	-
	4	0,95	2,86	0,582	0,705	-	-
Чебышева, 1 дБ	2	0,869	0,95	-	-	-	-
	4	0,95	3,57	0,505	0,788	-	-
Чебышева, 3 дБ	2	0,844	1,31	-	-	-	-
	4	0,95	5,28	0,46	1,075	-	-

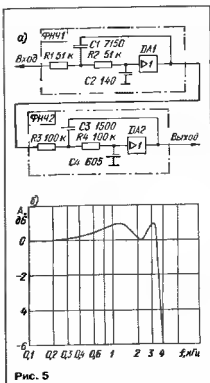

Расчет звена основан на следующих формулах. $R1 \cdot R2 = R_0$, $C_0 = \sqrt{C1 \cdot C2}$; $Q = 1/(2\zeta - 1) \cdot M/Z$, где $\zeta = C2/C1$.

Очевидно, что разработчик фильтра имеет некоторую свободу выбора элементов звена. Наиболее интересен два варианта построения звена. Вариант первый $M=1$, т. е. использован повторитель напряжения. Это может быть и простой повторитель на одном-двух транзисторах, у которого M несколько меньше единицы. В этом случае добротность определяется соотношением значений емкости конденсаторов: $C1 = 2Q \cdot C_0$, $C2 = C_0/2Q$.

Вариант второй: $C1 = C2 = C_0$, т. е. $Z = 1$. Получается равнокомпонентный фильтр, называемый обычно фильтром Саллен-Ки. Его добротность определяется коэффициентом усиления $M = 3 - 1/Q$.

Чувствительность S описанных звеньев зависит от добротности. На меньшую чувствительность имеют право с инвертирующим усилителем (рис. 4а) и звено с повторителем напряжения (рис. 4б). Ориентировочные значения чувствительности для этих звеньев: 1, 1,3 при $Q = 1$, 1,3, 1,8 при $Q = 2$; 2,5...3,5 при $Q = 4$.

Исключено — S_{DA1} для звена по схеме на рис. 4а, в значение около единицы и не зависит от добротности.

У звена Саллен-Ки чувствительность больше: 1...2 при $Q = 1$; 1,5...4 при $Q = 2$; 3...6 при $Q = 3$; 4...7 при $Q = 4$; 5...10 при $Q = 5$. Нижняя граница интервала чувствительности соответствует S_{DA1} и S_{DA2} — верхняя. S_{AC2} — значение S_{AC1} — промежуточное.

Звено Саллен-Ки имеет преимущество, если его частотозадающая цепь построена из обычных (непрерывных) резисторов и конденсаторов и из-за этого АЧХ звена отклонилась от расчетной, то отклонение можно в значительной мере компенсировать изменением масштаба, т. е. фактически подборкой

одного резистора в цепи ОС масштабного усилителя. Благодаря этому звено Саллен-Ки может оказаться даже предпочтительнее по отношению к другим, хотя его чувствительность выше.

Оба рассмотренных звена целесообразно применять, если требуемая добротность не превышает 3...4. При построении фильтров высокого порядка могут потребоваться звенья с добротностью $Q > 10$ и более, и тогда чувствительность звеньев по рис. 4а и б может достигать неприемлемых значений. Выходом из этого положения может быть использование неэквивалентного звена на трах ОУ по схеме на рис. 4а [1, 2, 4].

Основой этого звена служат два интегратора — DA2R3C1 и DA3R4C2, замкнутые в кольцо суммирующим усилителем DA1. В результате получается устройство, обладающее резонансными свойствами. Его АЧХ зависит от того, с какой точки снимают выходной сигнал. Оно заменяет три звена: НЧ, ВЧ и полосовое. Если же дополнить его еще одним ОУ, можно получить и режонансное устройство [4].

Однако основное достоинство этого звена в том, что оно обладает низкой чувствительностью как при малой, так и при большой добротности. Значения S_{DA1} и S_{DA2} близки к единице при любой добротности, а остальные находятся в пределах 1...1,5 при $Q = 1$ и 4,5...5,5 при $Q = 10$. Если сравнить с представляемыми выше характеристиками простых звеньев, то станет очевидно, что необходимость использования трех ОУ — приемлемая плата за легкость настройки и стабильность параметров звена.

АЧХ звена по схеме на рис. 4а по каждому из трех выходов совпадает с АЧХ звена НЧ, ВЧ и полосового соответственно. Значения добротности всех трех звеньев одинаковы: $Q = R2/2R1 + 0,5$. Базисные коэффициенты передачи также одинаковы: $A_0 = 2 - 1/Q$. Порядок расчета весьма прост. R1 задают произвольно, например, 10 кОм, $R2 = (2Q - 1) R1$, $R3 = R4$, $R_0 = C1 - C_0$, $R5 = R6$ — также произвольны.

Формула добротности дана в предположении, что использованы идеальные ОУ с бесконечно большим коэффициентом усиления. Учитывая, что значения коэффициента усиления всех трех ОУ конечны, добротность приобретает несколько другое значение. $Q = Q_0(1 - 2Q_0/K)$, где Q_0 — добротность, которая была бы при идеальных ОУ. На практике коэффициент усиления ОУ обычно неизвестен, поэтому приходится подбирать (или подстраивать) резистор R2. К этому, как правило, и сводится настройка звена. Таким образом, фильтр с высокой добротностью можно построить на трах ОУ сравнительно невысокого качества.

Использовать его в режиме селективного едва ли целесообразно, поскольку оно не имеет особых преимуществ перед более простыми высокособорными селективными звеньями на двух активных элементах, уже известными читателю. Но при построении ФНЧ и ФВЧ высокого порядка это звено может оказаться весьма полезным.


Фильтры четного порядка строят из 1—3 описанных звеньев. Каждое должно иметь свои, строго определенные параметры Q_i и f_{cp_i} , где f_{cp_i} — частота среза i -того звена, K_0 — вспо-

могательный коэффициент, f_{0p} — граничная частота, оговоренная техническим заданием на фильтр. Значения Q_i и K_0 можно взять из табл. 2.

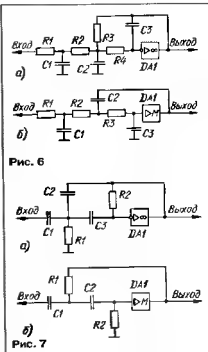Пример расчета. Будем строить фильтр Чебышева на 3300 Гц с неравномерностью АЧХ в полосу пропускания 1 дБ. Фильтр второго порядка содержит одно звено. По таблице находим его параметры: $f_{cp} = 2870$ Гц, $Q = 0,95$. При такой небольшой добротности можно использовать звено на рис. 4а и б. Зададим $R_1 = 56$ кОм, $C_0 = 1000$ пФ, тогда для звена по схеме на рис. 4а получим $R1 = R2 = R3 = 56$ кОм, $C1 = 2650$ пФ, $C2 = 350$ пФ. Для звена по схеме на рис. 4б получаем такое же сопротивление обоих резисторов и $C1 = 1900$ пФ, $C2 = 526$ пФ. Для звена Саллен-Ки $C1 = C2 = 1000$ пФ и $M = 1,95$.

Фильтр четвертого порядка содержит два звена. Их параметры: $f_{cp1} = 3140$ Гц, $Q_1 = 3,57$, $f_{cp2} = 1670$ Гц, $Q_2 = 0,788$. Построим оба звена по схеме с повторителем напряжения. Читателю предлагаем самостоятельно рассчитать каждое звено, а для самопроверки обратиться к рис. 5а, где представлена схема фильтра АЧХ показана на рис. 5б.

Фильтры нечетного порядка содержат одно звено третьего порядка, которое получается путем добавления еще одной RC-цепи к звену второго порядка (рис. 6а и б). Для таких звеньев не существует столь простых методов расчета, как для звеньев по рис. 4, и в этом основная трудность реализации фильтров нечетного порядка. Расчет обычно ведут следующим образом, задав значения R_0 и C_0 , выбирают сопротивление каждого резистора равным R_0 , а емкость каждого конденсатора определяют умножением C_0 на вспомогательный коэффициент: $C1 = m_1 C_0$, $C2 = m_2 C_0$, $C3 = m_3 C_0$. Коэффициенты m_1 , m_2 и m_3 очень трудно рассчитать, поэтому их определяют по таблицам [1, 2 и др.]. Для фильтров высокого порядка указывают также значения m_4 и m_5 , относитель-



щиеся к следующему звену (второго порядка)

Чувствительность многозвенного фильтра зависит от чувствительности входящих в него звеньев. Звенья Бесселя и Баттерворта имеют небольшую добротность, а значит и чувствительность, поэтому их строят по простейшим схемам из двух-пятипроцентных резисторов и конденсаторов и затем, если необходимо, настраивают каждое звено отдельно, добиваясь нужной добротности.

Если же строят фильтр Чебышева четвертого порядка и более, то получить равномерно-волнистую АЧХ без применения прецизионных компонентов обычно не удается, даже если используют низкочувствительные звенья. Поэтому при настройке можно ограничиться тем, что, подбирая добротность каждого звена, добиться одинакового уровня всех локальных максимумов АЧХ. Минимумы АЧХ будут лежать на разных уровнях, и с этим придется смириться, а в противном случае настройка фильтра становится крайне трудоемкой.

Фильтры ВЧ строят аналогично фильтрам НЧ, используя те же таблицы. Но, во-первых, частоту среза каждого звена находят путем деления (а не умножения) граничной частоты на коэффициент K_f из табл. 2, т. е. $f_{гр}/K_f$. Во-вторых, в каждом звене с целью преобразования его из НЧ в ВЧ задающие резисторы заменяют конденсаторами, а конденсаторы — резисторами (рис. 7, а и б). Все конденсаторы в звене ВЧ имеют одну и ту же емкость, равную C_0 . Сопротивление каждого резистора находят путем деления R_0 на ту же величину, на которую умножали C_0 , чтобы получить соответствующую емкость для звена НЧ.

Таким образом, для звена по схеме на рис. 7, а имеем $R1 = R_0/30$; $R2 = 30 \cdot R_0$. Для звена по схеме на рис. 7, б с повторителем напряжения $R1 = R_0/20$, $R2 = 20 \cdot R_0$, а для звена Саллен-Ки $R1 = R2 = R_0$.

Пример расчета ФВЧ. Построим однозвенный фильтр Баттерворта второго порядка на 300 Гц. Его частота среза равна граничной, т. е. 300 Гц, а добротность должна быть равна 0,707 (табл. 2). Зададим $R_0 = 53 \text{ кОм}$, $C_0 = 1000 \text{ пФ}$. Для звена по рис. 7, а получаем $R1 = 25 \text{ кОм}$, $R2 = 113 \text{ кОм}$. Для звена по рис. 7, б — $R1 = 38 \text{ кОм}$, $R2 = 75 \text{ кОм}$. Для звена Саллен-Ки — $R1 = R2 = 53 \text{ кОм}$, $M = 1,59$. Во всех трех звеньях все конденсаторы имеют емкость 1000 пФ.

Аналогичным образом можно строить и многозвенные фильтры. АЧХ ФВЧ получают из АЧХ ФНЧ путем зеркального отображения относительно вертикальной прямой, проходящей через точку $f_{гр}$ на оси частоты.

ЛИТЕРАТУРА

- Успехи Б. Активные RC-фильтры. В помощь радиодилетанту. Вып. 92. — М.: ДОСААФ СССР, 1986.
- Соллофф С. Аналоговые интегральные схемы Пер с англ. Б. А. Перевазенцев — М.: Мир, 1988.
- Карев В., Терехов С. Операционные усилители в активных RC-фильтрах. — Радио, 1977, № 8, с. 41—44.
- 750 практических электронных схем: Справочное руководство. Сост. и ред. Р. Феллс, пер. с англ. В. А. Логинова. — М.: Мир, 1986.

ГЕНЕРАТОР, УПРАВЛЯЕМЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ

В. ЧУДНОВ, г. Раменское Московской обл.

В примечании к статье В. Чуднова «Генератор с большой скважностью импульсов» («Радио», 1993, № 1, с. 29, 30) редакция выразила мнение о том, что сочетание двух одновибраторов таит в себе интересные возможности. Приятно сознавать, что мы оказались правы. Подтверждение этому — публикуемая ниже статья

При проведении экспериментов с генератором прямоугольных импульсов, описанным мною в «Радио», 1993, № 1, было установлено, что он может быть легко преобразован в генератор, управляемый напряжением, т. е. его частота колебаний будет зависеть от значения управляющего напряжения. Для этого достаточно отключить времязадающие цепи R1C1VD1 и R2C2VD2 от

плюсового провода питания и подать на них управляющее напряжение (рис. 1), положительное относительно общего провода.

Такой генератор, собранный всего на одной микросхеме, удобен еще и тем, что позволяет управлять раздельно периодом колебаний и длительностью импульсов, причем зависимость периода (длительности) от управляющего напряжения

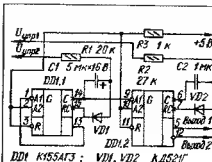


Рис. 1

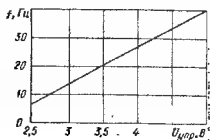


Рис. 2

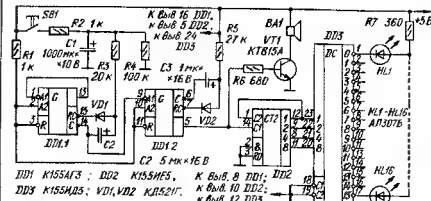


Рис. 3

ПРИЗЕР КОНКУРСА
ЖУРНАЛА «РАДИО»

линейна в рабочем интервале изменения напряжения от 2,5 до 5 В. Типичная зависимость частоты колебаний генератора от напряжения при номиналах, указанных на схеме, представлена на рис. 2.

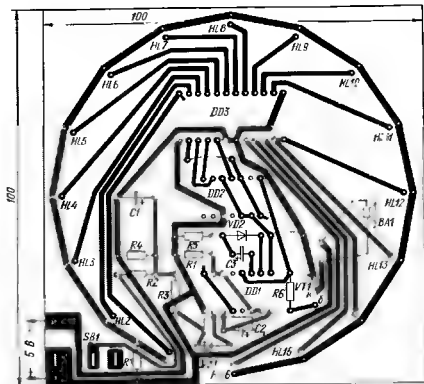


Рис. 4

Генератор прямоугольных импульсов, управляемый напряжением, может быть использован в различных устройствах автоматики, электронных музыкальных инструментах, электронных игрушках и т. д. Ниже описаны два устройства, выполненных на основе этого генератора, — «электронная рулетка» и звуковой сигнализатор с изменяющимся тоном, который может стать составной частью, например, охранного устройства для автомобиля.

«Электронная рулетка» — это устройство представляет собой электронное подобие игровой механической рулетки. Оно позволяет наблюдать главный разгон «шарика» рулетки до номинальной частоты вращения, затем плавное его замедление и остановку на случайном номере. Имитация движения «шарика» рулетки реализована попеременным включением светодиодов, расположенных по окружности, а также соответствующим звуковым сопровождением. Принципиальная схема «рулетки» представлена на рис. 3.

На микросхеме DD1 выполнен генератор прямоугольных импульсов, управляемый напряжением. Его особенность состоит в том, что длительность генерируемых импульсов высоко го уровня постоянна, а изменяется при изменении управляющего напряжения лишь пауза между ними и соответственно частота их следования. Для этого времязадающая цепь R5C3VD1 секции DD1.2 микросхемы подключена к плюсовому проводу питания, а времязадающая цепь R3C2VD1 секции DD1.1 к узлу управления, состоящему из кнопки SB1, конденсатора C1 и резисторов R2, R4.

Узел управления не должен оказывать существенного влияния на временные параметры сигнала генератора (период, длительность импульсов), работающего в стационарном режиме. Для этого необходимо, чтобы сопротивление резистора R3 было по крайней мере в десять раз больше сопротивления резистора R2. При нажатии на кнопку SB1 через резистор R2 начинает заряжаться конденсатор C1 и напряжение на нем начинает увеличиваться. Постоянная времени цепи $\tau = R2 \cdot C1$ и для указанных на схеме номиналов равна 1 с. Практически до напряжения питания конденсатор C1 заряжается примерно через 3..4 с. За это время частота генератора плавно, в соответствии с увеличением напряжения на конденсаторе, уве-

личивается и достигает значения 35..40 Гц.

Импульсы с выхода генератора поступают на счетный вход C1 датчика счетчика DD2. Счет импульсов разрешен поданной низкой уровня на его входе R0. Выходные сигналы дешифратора DD3 управляют зажиганием светодиодов HL1..HL16, имитирующих движение «шарика».

Звуковое сопровождение воспроизводит динамическая головка BA1, которая через усилитель тока на транзисторе VT1 подключена к выходу генератора.

После отпускания кнопки SB1 конденсатор C1 начинает разряжаться, уменьшается частота следования импульсов генератора и частота переключения светодиодов; в какой-то момент генератор останавливается и включенным остается один светодиод. Произвольность времени нажатия на кнопку и момента ее отпускания достигнут фактор случайности включения того или иного светодиода в момент остановки генератора.

На рис. 4 представлен чертеж печатной платы «рулетки», рассчитанной на использование резисторов МЛТ 0,125, конденсаторов К50-6. Кнопка SB1 — КМ1; пригодна любая другая кнопка или контактная группа от реле. Дiodы VD1, VD2 — любые маломощные кремниевые. Транзистор KT815A может быть заменен любым из серий KT815, KT817. Динамическая головка BA1 — любая, мощностью до 1 Вт.

Вместо KT815AG3 можно использовать микросхемы 133AG3, KM155AG3, а также K555AG3 и KM555AG3, но в этом случае временные интервалы сигнала генератора увеличатся примерно вдвое и придется корректировать номиналы частотозадающих цепей. Вместо двучинного счетчика K155IE5 применимы 133IE5, 134IE5, K555IE5, а вместо дешифратора K155ID3 — 133ID3, 134ID3. Заметим, однако, что при использовании микросхем серий 133 и 134 придется скорректировать чертёж печатной платы устройства.

Принципиальная схема звукового сигнализатора с изменяющейся частотой тона представлена на рис. 5. Устройство представляет собой два

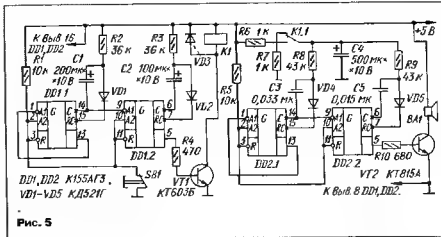


Рис. 5

совместно работающих генератора, собранных на микросхемах DD1, DD2. На микросхеме DD1 собран задающий генератор по схеме из упомянутой выше статьи. Параметры времязадающих цепей R2C1VD1 и R3C2VD2 выбраны таким образом, что длительность генерируемых на выходе (на выв 5 секции DD1 2) импульсов равна 1 с, а период следования — 2 с («меандр»).

Когда кнопка SB1 не нажата, генератор находится в ждущем режиме. После нажатия на кнопку SB1 высокий уровень поступает на входы А2 и В секции DD1.1 и DD1.2 и генератор запускается.

Выходные импульсы задающего генератора через резистор R4 подведены к базе транзистора VT1, который управляет работой реле К1. Дiod VD3 защищает транзистор VT1 от напряжения самоиндукции, наводимого в обмотке реле при резком закрывании транзистора. Реле К1 своими контактами К1.1 попеременно подключает конденсатор C4 к резисторам R6 и R7 — эти элементы образуют узел управления генератора звуковой частоты, собранного на микросхеме DD2.

Параметры времязадающих цепей звукового генератора подбираются таким образом, что частота выходного сигнала генератора в номинальном режиме (т. е. при полностью заряженном конденсаторе C4) равна 2,5 кГц. В ждущем режиме, когда задающий генератор остановлен, реле обесточено, конденсатор C4 через замкнутые контакты реле подключен к резистору R7 и разряжен — генератор звуковой частоты выключен.

При нажатии на кнопку SB1 запускается задающий генератор и начинает периодически срабатывать реле К1. Его контакты К1.1 коммутируют конденсатор C4 так, что в течение 1 с он заряжается через резистор R6, а в течение следующей секунды разряжается через резистор R7.

В результате этого частота выходного сигнала звукового генератора то плавно увеличивается до некоторого максимального значения, то плавно уменьшается до некоторого минимального. Этот процесс повторяется до момента отпускания кнопки SB1.

На транзисторе VT2 собран усилитель тока, питающий динамическую головку BA1. Мощность головки и состав усилителя тока выбирает в зависимости от назначения сигнализатора.

Устройство способно работать в качестве сирены в автомобильном стороже. Вместо одной кнопки SB1 допускается включить последовательно несколько кнопок, связанных со «своим» объектом — дверью, капотом и т. д. В дежурном режиме сигнализатор потребляет ток не более 0,5 мА. Его можно питать от бортовой сети автомобиля через стабилизатор напряжения.

Диоды VD1 — VD5 — любые из серий КД521, КД522. Реле — РЭС9 (паспорт РС4.524.203 или по новой классификации РС4.529.029 03). Транзистор VT1 — КТ603 с любым буквенным индексом; можно использовать другие n-p-n транзисторы с допустимым током коллектора не менее 200 мА.

ПСЕВДОСЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

И. КОНОПЛЕВ, г. Красноярск-26

Известно, что промышленная радиоэлектронная аппаратура проходит разного рода типовые испытания, в том числе и проверку выключателя питания. А всегда ли в радиолюбительских разработках такой выключатель соответствует по своим эргономическим показателям требованиям конкретных конструкций?

В статье приведен вариант устройства включения, удовлетворяющий практически всем условиям работы бытовой радиоэлектронной и измерительных приборов даже при использовании самых простых и миниатюрных кнопок и тумблеров.

Для подключения аппаратуры к сети, а также ее отключения в радиолюбительских конструкциях, как правило, используют такие тумблеры и выключатели, как ТП-1, МТ, ПК-41-1 и даже ТВ1 и им подобные. Эти изделия имеют, однако, весьма непривлекательный внешний вид, а их эргономические характеристики далеки от требований, предъявляемых в настоящее время к коммутирующим устройствам. Например, величина коммутируемого тока в мощных усилителях ЗЧ, персональных компьютерах и других вычислительных аппаратах нередко такова, что подобрать выключатель с необходимой коммутационной мощностью очень трудно, а иногда и просто невозможно. В результате после недолгой эксплуатации неподходящий тумблер выходит из строя.

Можно, конечно, использовать в качестве коммутирующих элементов bipolarные и МОП-транзисторы, а также тиристоры. Однако они дороги и приобрести их зачастую трудно. Более доступными представляются электромагнитные реле и пускатели. Широкий выбор коммутируемых или мощностей делает их весьма привлекательными для использования в радиолюбительских конструкциях в качестве сетевых выключателей.

Стандартная схема такого выключателя показана на рис. 1. Он содержит кнопку SB1 («ПУСК»), контакт которой замыкает коммутирующую нагрузку нормально разомкнутые контакты реле К1. Кнопка SB2 («СТОП») размыкает цепь питания реле. Главный недостаток такого выключателя состоит в том, что через контакты кнопки SB1 проходит весь импульс пускового тока. Кнопки, способные коммутировать такие токи, хороши для дизайна токарных станков и мало подходят для изящных передних панелей радиоэлектронной аппаратуры.

В другом выключателе (рис. 2) реле К1 срабатывает от напряжения, наводимого на конденсаторе C1 при его зарядке от источника тока Е. Отключается реле при повторном нажатии на кнопку SB1 и подключении к нему разряженного конденсатора C1. Схема простейшего источника тока, обеспечивающего зарядку конденсатора до рабочего напряжения, изображена на рис. 3. В цепи такого источника постоянно течет ток: сначала — через кон-

денсатор К1, а затем через стабилизатор VD2. Уменьшить потребляемый ток после зарядки конденсатора позволяет устройство, изображенное на рис. 4. Для индикации процесса зарядки конденсатора в цепь коллектора транзистора VT1 можно включить неоновую лампочку.

Выключатель, схема которого изображена на рис. 5, дает возможность коммутировать нагрузку одной маломощной кнопкой SB1, а также обеспечивает режим задержки повторного включения питания и индикацию готовности к включению. Задержку повторного включения рекомендуют многие изготовители ЭСА.

Работает выключатель следующим образом. При первом включении в сеть или после отключения устройства кон-

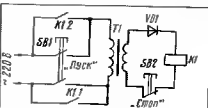


Рис. 1

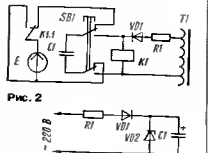


Рис. 2

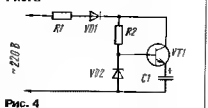


Рис. 3



Рис. 4

денсатор С5 начинает заряжаться через открытый транзистор VT1 и светящуюся неоновую лампочку HL1. После того, как напряжение на конденсаторе С5 достигнет напряжения стабилизации стабилитрона VD7 (для данного выключателя время задержки равняется 16 с), транзистор VT1 закрывается и яркость лампочки HL1 ослабевает. Мощность, потребляемая при этом цепями заряда, пренебрежимо мала. В этом режиме выключатель готов к включению и находится в режиме ожидания. При нажатии на кнопку SB1 напряжение, накопленное на конденсаторе С5, включает реле К1 и лампочка HL1 полностью гаснет. После отпускания кнопки SB1 конденсатор С5 начинает разряжаться через цепь SB1 - R3, замыкающиеся контакты К1.3 реле К1. При повторном нажатии на кнопку SB1 разряженный конденсатор С5 шунтирует обмотку реле К1 и нагрузка отключается.

В выключателе использовано импортное мини-моторное реле постоянного тока с такими характеристиками: номинальное напряжение — 24 В, ток включения 20 мА, ток выключения 11 мА, сопротивление обмотки — 400 Ом. Ближайшие отечественные аналоги можно найти среди реле МКУ-48. При повторении конструкции проще использовать аналог, а любое подходящее реле, подобрав номиналы и типы остальных деталей. Электромагнитные реле переменного тока на напряжение 110...220 В хорошо работают при постоянном токе напряжением 12...35 В.

В качестве стабилитрона VD7 можно использовать стабилитрон любой мощности с напряжением стабилизации равным рабочему напряжению реле. В данном выключателе стабилитрон работает в режиме микротока, поэтому его напряжение стабилизации будет на несколько вольт меньше паспортного, указываемого для номинального рабочего тока. Конденсатор С5 — любой оксидный. Его рабочее напряжение должно немного превышать рабочее напряжение реле, а емкость подобрана такой, чтобы реле выключилось от заряженного конденсатора и оставалось в этом состоянии в течение десятых долей секунды. Обычно это 50...500 мкФ. Неоновая лампочка HL1 — ТН-03. Ее номинальный ток (0,3 мА) определяет время заряда конденсатора С5. Транзистор VT1 600A (VT1) в данной конструкции работает близко к допустимому пределу напряжений между электродами. Однако выход из строя этого транзистора не опасен: при пробое р-п-переходов перестанет лишь притухать неоновая лампочка, а по цепям заряда постоянно будет течь ток 0,3 мА, как в устройстве, показанном на рис. 3.

Для защиты конденсатора С5 от пере-напряжений его можно зашунтировать стабилитроном (на рис. 5 это показано пунктирными линиями) с напряжением стабилизации, превышающим на несколько вольт напряжение стабилизации стабилитрона VD7. Дiodы VD1 — VD4 — любые с амплитудой обратного напряжения не менее 400 В. VD5, VD6 — также любые, но с амплитудой обратного напряжения больше утроенного среднеквадратичного напряжения на соответствующей обмотке трансформатора Т1 и допустимым средним током, превышающим рабочий ток реле.

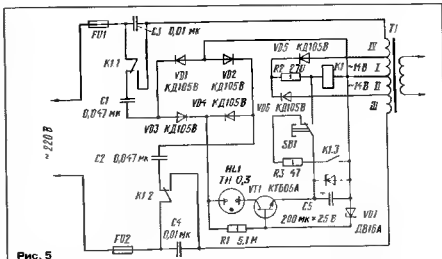


Рис. 5

Кнопка SB1 изготовлена из микропереключателя МП11. Конденсаторы С1 и С2 ограничивают ток через цепь заряда конденсатора С5 на уровне номинального для используемой неоновой лампочки, их можно заменить постоянными резисторами сопротивлением 50...75 кОм. Емкости конденсаторов или сопротивления резисторов подбирают при настройке. Конденсаторы С3 и С4 облегчают работу силовых контактов реле. Их рекомендуемая емкость — тысячи и десятки тысяч пикофарад. Рабочее напряжение конденсаторов С1 — С4 — не менее 400 В. Сопротивление и мощность резистора R2 выбирают такими, чтобы обеспечить ток через катушку включенного реле равным среднему арифметическому значению тока срабатывания и отпускания. Для четкого отпускания реле сопротивление этого резистора должно быть не менее нескольких сотен Ом. Трансформатор Т1 — ТС280Р. Все его первичные обмотки включены последовательно, что в несколько раз снизило величину холостого тока и позволило иметь несколько отводов для питания реле. Следует заметить, что использование трансформаторов питания с увеличенным за-

чением отношения вольт/виток, как правило, улучшает их электрические характеристики.

Выключатель несложно переделать для использования трансформатора с «несимметричной» первичной обмоткой с отводами, например, 0...127...220 В. В этом случае диод VD6 и обмотку II и III будут отсоединяться, а реле будет питаться от однополупериодного выпрямителя. Обмотку реле следует зашунтировать конденсатором емкостью 20 мкФ, чтобы оно не гудело.

В импульсных блоках питания необходимо домотать на импульсный трансформатор обмотки, соответствующие обмоткам I и II трансформатора Т1.

Если вместо конденсаторов С1, С2 и неоновой лампочки HL1 установить переключки, а в качестве транзистора VT1 использовать высоковольтный транзистор (например КТ1812), устройство будет работать без выдержки времени, как обычный кнопочный выключатель с фиксацией.

Для отключения нагрузки от внутреннего сигнала, например таймера, в цепь обмотки реле можно включить нормально замкнутый контакт дополнительного внутреннего исполнительного реле.

Зарубежные радиодетали ПОЧТОЙ * Большой ассортимент.

Высылаем каталог наложенным платежом.
Писать: 107207, МОСКВА, А/Я 680

САМА
консорциум

140160
г. Жуковский МО
ул. Фрунзе, 23
тел. (095) 556-9350
факс (095) 556-8564

Профессиональное видеоборудование
(SONY, PANASONIC)

ВЕТАСАМ
S-VHS

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ProSoft

Тел. (095) 284-84-04, 284-86-47, 444-44-22
Факс. (095) 971-40-00,
E-mail: rool@prosoftmpe.msk.su

Фирма ПРОСОФТ предлагает ВСЕ
необходимое для индустриальных,
бортовых и встроенных систем
управления, контроля и сбора данных.

MICRO

Единственные IBM PC совместимые
компьютеры с рабочим диапазоном
температур от -40°C до +85°C.

Прочная конструкция выдерживает перегрузки 5g при
вибрации и 20g при ударе. Минимальные размеры
вычислительной системы 114 x 124 x 20 мм.

Автономность. Вычислительная система может
работать без монитора, клавиатуры и дисковых
накопителей. В последнем случае DOS загружается из
системного ПЗУ. Принудительное охлаждение не нужно.

Надежность. Серия "Micro PC" производится фирмой
OSTAGON SYSTEMS (США) с соответствием со
стандартом качества ISO 9001. Среднее время
безотказной работы - более 100000 часов. Гарантия 3
года. "Micro PC" применяется в контрольно-
измерительном оборудовании кораблей Спеис Штата.

Предлагаем также:

- ♦ IBM PC совместимые компьютеры в
промышленном исполнении: **Advantech, ICP,**
Intecolor, Diversified Technology и др.
- ♦ Модули УСО ведущих изготовителей: **Grayhill,**
Opto 22, Analog Devices и др.
- ♦ Дисплеи и клавиатуры для работы в сложных
условиях: **Planar, Datalux, Kundish** и др.
- ♦ Индустриальные и бортовые источники питания
(AC/DC и DC/DC) **Computer Products.**
- ♦ Узлы цифровой обработки сигналов **Wavetron.**
- ♦ Подсистемы Флэш-памяти **M-Systems.**
- ♦ Жесткие диски **MiniStor** (PCMCIA и IDE).
- ♦ Корпуса и шкафы различной степени защиты.
- ♦ Системы спутниковой навигации **Trimble**
Navigation (координаты с точностью до 1м).

Приглашаем к сотрудничеству дилеров.

Фирма "БРИГ" предлагает:

- компьютеры IBM PC AT 286/386/486 по низким ценам;
- принтеры, блоки бесперебойного питания, мультимедиа;
- программно-технические комплексы для связи IBM PC:
с ЕС 7040, ЕС 7032 и др. АШПУ ЕС 98М, с АШПУ CM6315,
с ЕС-5025, ЕС-5012 и др. ЕС НМЛ, с НМЛ CM5300 01

Телефон (095) 943-70-42 (пн, ср, пт с 10 до 17 ч.)

Global communications Ltd

Мобильная радиосвязь на аппаратуре

YAESU (JAPAN)

140-170, 420-490 Mhz

Все типы антенн, кабелей, аксессуары,

антенные комбайнеры для монтажа,

настройки, обслуживания радиосистем

(095) 926-29-04; 917-99-84

С 15. 4. 95 можно подписаться на журнал
"Радиолобительская схемотехника"
(аудио, видео, измерения). Индекс 73323.



**СКОЛЬКО ВЫ ДЕЛАЕТЕ
ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ, ЧТОБЫ
КУПИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ВАМ
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ?
ТОЛЬКО ОДИН.
ЗВОНИТЕ В ФИРМУ
"ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ"**



БОЛЕЕ 2500 ТИПОВ МИКРОСХЕМ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СЕРВИСА КОМПЬЮТЕРОВ, TV-, VIDEO- И
АУДИОТЕХНИКИ СО СКЛАДА В МОСКВЕ ПО РАЗДЕЛАМ:

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ;
ОПТОЭЛЕКТРОНИКА;

- СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ;
- РЕМОНТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (WELLER, HAKKO, DENON);
- ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (MUTER);
- ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ (VARTA);
- МЕХАНИКА ДЛЯ ВИДЕОТЕХНИКИ;

КАТАЛОГИ, СПРАВОЧНИКИ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА



ПРОДУКЦИЯ ФИРМ

**HITACHI, MATSUSHITA, MITSUBISHI, PHILIPS,
SAMSUNG, SANYO, SGS, SHARP, SONY, TOSHIBA**

И ДРУГИХ, БОЛЕЕ 30000 НАИМЕНОВАНИЙ, СТАНУТ ДОСТУПНЫ ВАМ ПО КАТАЛОГАМ
ЕВРОПЕЙСКИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.



**ТЕЛ./ФАКС (095) 281-04-29
281-40-25**

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И МАГАЗИНЫ, ТОРГУЮЩИЕ РАДИОТОВАРАМИ
В ДРУГИХ ГОРОДАХ

КОНТРОЛЬ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
И
АППАРАТУРА

АТО "ЭЛИКС" предлагает:
новинку сезона 1995 года -
PALMSCOPE TM - 320!

Новое поколение осциллографов без электронно-лучевой трубки!
Впервые на российском рынке недорогая модель нового поколения приборов, сочетающая в себе ОСЦИЛЛОГРАФ, МУЛЬТИМЕТР, ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР, ЧАСТОТОМЕР и сокращающая при этом портативность мультиметра: 287х152х82 мм.

- Основные характеристики:
- двухканальный цифровой автономный осциллограф 20МГц;
 - цифровой мультиметр с автоматическим выбором диапазона измерений ($2^{3/4}$ разряда), базовая точность 0,3%;
 - частотомер от 1Гц до 20МГц (7 разрядов);
 - логический анализатор (8-канальный);
 - Дисплей 320х240 точек, размер зерна 0,3х0,3 мм.
- Возможность вывода данных по интерфейсу RS-232C и на принтер (Centronix), программное обеспечение Питание от батареек 4,8 В или внешнего сетевого адаптера, вес 2 кг

отечественные и импортные мультиметры:

	—Ц—	—Ц—	Граб.	—/—	1.	R _н	C _н	Бао
	от 0,1 мВ	тип	тип	тип	тип	тип	тип	тип
	В	мВ	кВ	мВ	кВ	мВ	кВ	мВ
Эликс 2018	1000	0,1	750	0,5	0,1	10	1	2
Эликс 3002 (измеритель R.L.C)								
PAN 2030	1000	1	750	0,5	10	10	1	20
PAN 2035	600	0,1	600	0,5	0,1	10	10	20
PAN 2045	1000	1	750	0,5	0,1	20	0,1	20
PAN 6000	1000	1	750	0,5	100	10	0,1	20
SOAR 2630	600	1	600	0,5	1	20	0,1	20
SOAR 3060B	450	1	450	0,5	0,1	30		
TES 2712	1000	0,1	750	0,5	0,1	20	1	20
M890F	1000	0,1	700	0,5	1	20	0,1	200
M890C	1000	0,1	700	0,5	1	20	0,1	200
DMM 645	1000	0,1	500	0,5	10	10	0,1	20

Мультиметры имеют режимы звуковой индикации, проверки диодов, часть приборов имеет режимы измерения удельного сопротивления, относительных измерений, измерения коэффициента усиления транзисторов и т.д. Модель SOAR 3060B - супермини исполнение

Сравнительные характеристики приборов: см. вложение к журналу "РАДИО" 7/95

отечественные и импортные осциллографы:

	Кан	Тип	Част.	Зерн.	Вс.	Бао	Вс.	Бао
	кан	тип	МГц	мм/кВ	мм/кВ	мм/кВ	мм/кВ	мм/кВ
C1-94	1/1	10	10	40х60	3,5	H3015	1/1	10
C1-96	2/2	10	2	100х60	13,3	H3025	1/1	1
C1-99	2/1	100	40	100х60	17,5	C3-28	ЖКМ	20
C1-108	1/1	350	10	120х120	18	PS250	2/2	25
C1-112	1/1	10	10	40х60	4	PS257	2/2	25
C1-137	2/1	25	2	60х80	5	RS608	2/2	60
1-143	1/1	15	15	40х60	4,5			

и МНОГИЕ ДРУГИЕ

импортные генераторы и частотомеры:

	Тип	Формы	Част.	Разряд	Вс.
		ген	ген	ген	ген
FG 1200	частотомер	нет	1Гц-1250МГц	8	0,5
EGC-3230	мост /ген	нет	0,2Г-2МГц	6	1,8
EUC-3200	частотомер	нет	5Гц-175МГц	8	1,8
EFC-3200	частотомер	нет	2Гц-1,3ГГц	8	3,3

и МНОГИЕ ДРУГИЕ

генератор	частотомер	вольтметр	импортные
G3-112	43-38	R2-38	М381
G3-118	43-57	D2-39	М381
G3-124	43-63	B7-35	М316
G3-128	43-63/1	B7-38	М330
G4-111	43-64/1	B7-40	М330
G4-116	43-68	E7-40/3	З365
G4-151	43-75	B7-45	М333M
G4-154	43-79	B7-46/1	З365A

и многие другие

ТЕСТЕРЫ: Ласпи-01-03. **компараторы сопротивления:** P3003M1-P3015. **измерительная аппаратура:** мери образцовые, мосты сопротивлений, радиометры, нитратометры. Осуществляем рассылку контрольно-измерительных приборов по почте, гарантийный и после гарантийный ремонт, разработку измерительной аппаратуры по заказу.

Просим Вас обращаться по адресу:
 ☑ 115612, Москва, Каширское ш., д.57, к.5
 ☎ /факс (095) 344 8476

РАДИОДЕТАЛИ ПОЧТОЙ

более 10 000 наименований импортных
ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ
 для организаций и частных лиц предлагает
Агентство ЭлКоСервис

- микросхемы
- транзисторы
- стр. трансформаторы
- видеоголовки
- пулты д/у
- справочная литература

Высылается каталог н/п (4 тыс. руб.)
 Заявки направляйте по адресу: 109129, Москва,
 в/п 14, "ЭлКоСервис", т./ф. (095) 912-8207



НОВЫЕ МОДЕЛИ

PolyText

Высокоэффективные специализированные

- знакогенераторы для студий ТВ (VHS, S-VHS)
 - осциллографы
 - Гарантия 2 года
- г.Новосибирск, 630111, оф. 422
 ☎ 18-383 246-21-73



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭФФЕРНОГО, СПУТНИКОВОГО И КАБЕЛЬНОГО ТВ.

(ТОНЕРЫ, КОНВЕРТОРЫ, ПАРАБОЛИЧЕСКИЕ И ЭФФЕРНЫЕ АНТЕННЫ, УСИЛИТЕЛИ, СПЛИТТЕРЫ, ОТВЕТВИТЕЛИ, ГОЛОВНЫЕ СТАНЦИИ И Т.Д.)
ДВОЙНАЯ ГАРАНТИЯ. ПРИГЛАШАЕМ АГЕНТОВ.
UNIVERSAL (095) 362-02-43, 361-72-01, 361-49-37

1B16BE31 1816BE48 80C196 B051 87C750 B048 ZB0 Microchip PIC

- ♦ **Внутрисхемные эмуляторы** реального времени с поддержкой символьной отладки на ASM, PL/M, Си
- ♦ **Отладчики-симуляторы** OЗВМ
- ♦ **Дисассемблеры** для 8048, 8051, 8086/85, 8088/86, Z-80.
- ♦ **Кросс-системы** для языков C-51, PL/M-51, ASM-51, ASM-48, ASM 96, ASM-Z80, ASM-PIC 16CXX, 17CXX.
- ♦ **Контроллеры** - конструкторы на базе 1816BE31 и 80C196 с системами отладки на ассемблере и PL/M
- ♦ **Программаторы** ПЗУ серии 573P (2716...2704A), FLASH-памяти, 8751, 87C51FX, 8748, PIC16/17CXX.
- ♦ **Заквадные контроллеры.**
- ♦ **Поставка** микросхем фирмы Microchip
- ♦ **Philips 87C750:** отладочный комплекс (эмулятор, симулятор и программатор), поставка ИС

Фирма Фитон	Телефон, факс: (095) 481-0583, 481-1383
127474, Москва, Дмитровское шоссе, д.62 корп.2	E-Mail: PHYTON@ phyton.mmtel.msk.su

ЗАМЕНА МИКРОСХЕМЫ НЕОБЯЗАТЕЛЬНА

П. МАКСИМОВ, г. Москва

Вышедший из строя импортный телефонный аппарат порою удаётся отремонтировать самим. Об этом уже рассказывалось в статье С. Глибина в «Радио», 1994, № 8, с.35. В публикуемой ниже статье предлагается еще один вариант ремонта.

При подключении импортных телефонных аппаратов (ТА) с изюмным набором номера к отечественной телефонной сети довольно часто приходится в негодность интегральная микросхема электронного номеронабирателя, выход «импульсный ключ» которой собран по схеме с открытым сток.

Обычно этот выход (NSI) микросхемы замыкается на общий провод, и в телефонном аппарате функционирует только звонок. При этом основные узлы микросхемы еще работоспособны, о чем можно судить по изменению потребляемого тока в процессе набора номера.

Тем не менее микросхему обычно заменяют. В «Справочнике по устройству и ремонту телефонных аппаратов зарубежного и отечественного производства», изданном в Москве фирмой «Аквариум» в 1993 г., авторы А. Кизляк и А. Саков подробно рассматривают вопросы замены зарубежных транзисторов и микросхем отечественными. Однако замена микросхем может повлечь за собой изменение времязадающих цепей тактового генератора, а в некоторых случаях и изготовление переходной платы (при несопадении цоколевки микросхем).

Предлагаемый способ восстановления работоспособности ТА заключается в подключении к транзисторам наборного узла телефона вместо выхода «импульсный ключ» микросхемы внешнего транзисторного ключа, управляемого потребляемым микросхемой током. Этот способ был проверен при ремонте телефонов, выполненных на микросхемах KS5853 и KS5851. Он не требует демонтажа микросхемы, но для осуществления доработки понадобится всего пять элементов, которые можно разместить на плате аппарата.


Схема подключения внешнего транзисторного ключа к микросхеме KS5853 показана на рисунке. Вводящие элементы и соединения изображены утолщенными линиями. Соединения, показанные штриховыми линиями, необходимо изъять. На резисторе R1 создается падение напряжения, пропорциональное потребляемому микросхемой току. Транзистор VT1 одновременно является пороговым элементом и внешним импульсным ключом. Конденсатор C1 служит для фильтрации высокочастотных составляющих потребляе-

мого тока, образованных работой тактового генератора (4000 Гц) и интерфейса клавиатуры (500 Гц). Так как постоянная времени цепи R1 C1 значительно меньше длительности импульса набора номера, значение импульсного коэффициента по сравнению с исправной микросхемой практически не изменяется. Резистор R2¹ ограничивает ток базы транзистора. Стабилитрон VD1¹ защищает транзисторы телефона от пробоя

свидетельствующий о работе генератора. Длительность принимаемого сигнала зависит от набранной цифры. На исправном выходе «импульсный ключ» микросхемы (выход NSI) напряжение должно быть равно нулю. Конечно, работу микросхемы можно проверить и с помощью осциллографа.

Налаживание введенного каскада заключается в подборе резистора R1¹ для обеспечения надежного набора любых цифр. Его сопротивление может быть в пределах 680 Ом...2,2 кОм. При недостаточном сопротивлении резистора цифра либо не набирается совсем, либо набор «срывается» после поступления в линию нескольких импульсов. При слишком большом его сопротивлении во время набора может наблюдаться длительное размыкание телефонной линии.

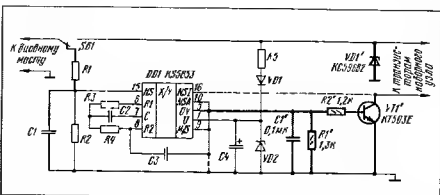В заключение — несколько общих рекомендаций по доработке телефонных аппаратов на микросхемах других типов. Кроме выхода 0V, к точке соединения резисторов R1¹ и R2¹ должны подключаться неиспользуемые выходы микросхемы, заземленные в ис-



Транзистор KT503E можно заменить на другой кремниевый структуры п-р-п, со статическим коэффициентом передачи тока 90...150. При использовании низковольтного транзистора (например, серий KT312, KT315) между выводами эмиттера и коллектора включают стабилитрон на напряжение стабилизации 13...15 В (например, ДВ14Д). Стабилитрон VD1 — на напряжение стабилизации 70...100 В (например, КС568В, КС582В, КС591А, КС596В, ДВ17 с буквенными индексами Б, В или Г).

Перед тем, как начать сборку, убедитесь в исправности деталей ТА (кроме микросхемы). Работу микросхемы проверяют, подключив аппарат к источнику постоянного тока напряжением 5...10 В. Если при снятой трубке напряжение питания микросхемы (на выводе 1) находится в пределах 2...4,5 В, проверяют работу тактового генератора. Расположив вблизи телефона радиоприемник, работающий в диапазоне длинных или средних волн, и сняв трубку, небирают на клавиатуре различные цифры. В приемнике должен прослушиваться сигнал,

ходной конструкции телефона (в данном случае это выход NSA). Если же хотя бы один из этих выходов останется заземленным, по нему потечет значительная часть потребляемого тока и падение напряжения на резисторе R1 окажется недостаточным для открытия транзистора VT1¹. В крайнем случае эти выходы можно вообще нигде не подключать. Заземленные в исходном варианте телефона выводы элементов тактового генератора (правый по схеме вывод конденсатора C3) необходимо переподключить в указанную точку.

Что касается заземленных входов микросхемы (в данном случае это вход программирования импульсного коэффициента M/S), то их можно подключить как к указанной точке, так и к общему проводу. Если в микросхеме имеется встроенный источник опорного напряжения, то выход OVS нужно обязательно подключить к общему проводу. Иначе через резистор R1¹ постоянно будет протекать ток внутреннего стабилитрона микросхемы.

СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ

О. ДОЛГОВ, г. Москва

Бывает, что в шуме работающего телевизора, радиоприемника или мегателефона не услышать трель телефонного звонка. На помощь придет световой сигнализатор — повторитель звонков.

Подобные сигнализаторы уже описывались в журнале «Радио», но, как правило, они содержали индуктивный датчик, реагирующий на электромагнитное поле катушки звонка, либо требовали включения входного устройства в разрыв провода телефонной линии.

Вполне реально сегодня иные варианты, которые можно реализовать с лю-

минение тока через светодиод ограничивает резистор R1. При отрицательной полярности ток протекает через диод VD1, в результате чего обратное напряжение на светодиоде не превышает допустимого.

Вместо КД522Б может быть использован любой диод серий КД521, КД522 или другой, допускающий прямой ток не менее 50 мА. Светодиод — любой из серий АЛ307.

На рис. 2 показана схема более «яркого» сигнализатора, индикатором в котором служит лампа накаливания,

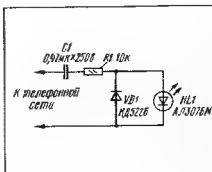


Рис. 1

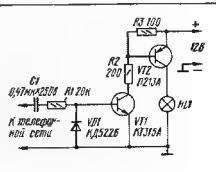


Рис. 2

быми телефонными аппаратами. Вот, к примеру, вариант со светодиодом, схема которого изображена на рис. 1. Светодиод удобно разместить на лицевой панели телефонного аппарата, а остальные детали — внутри корпуса. И тогда достаточно взгляда на телефонный аппарат, чтобы во вспыхивающему светодиоду определить поступление сигнала вызова.

Разделительный конденсатор C1 предназначен для развязки по постоянному току между телефонной линией и сигнализатором. При появлении вызывного сигнала в линии присутствует переменное напряжение амплитудой 80...100 В. В момент положительной полярности ток протекает через цепочку R1HL1 и светодиод вспыхивает. Значе-

рассчитанная на напряжение 12 В и ток до 1 А. Но для этого необходим и соответствующий источник питания, скажем, сетевой выпрямитель. Кстати, в этом варианте источник питания должен иметь гальваническую развязку от сети, т.е. содержать понижающий трансформатор.

Принцип работы этого сигнализатора аналогичен предыдущему. Импульсы положительной полярности вызванного сигнала открывают транзистор VT1, а он, в свою очередь, открывает транзистор VT2, и лампа HL1 подключается к источнику питания. Резистор R3 обеспечивает надежное закрытие транзистора VT2 в отсутствие вызывного сигнала.

Транзистор VT1 любой из серий KT315, KT3102 либо KT342 с буквенными индексами А, Б, Г, а VT2 — любой из серий П213—П217. Лампу лучше всего укрепить вместе с деталями сигнализатора в малогабаритном прозрачном корпусе, располагаемом вблизи телефонного аппарата или в любом видном месте.

К 100-ЛЕТИЮ РАДИО

КНИГА, КОТОРАЯ НУЖНА ВСЕМ

К 100 летию зарождения радиосвязи и радиотехники, которое будет отмечаться в 1995 г., издательство «Радио и связь» выпускает научно-технический сборник «100 лет радио».

Это традиционное издание, выпускаемое каждые 10 лет, впервые вышло в свет к 50-летию радио в 1945 г.

Сборник «100 лет радио», сохраняя традиции предыдущих изданий, содержит обзорные статьи по важнейшим направлениям использования радио в современной науке, технике, электрической связи и рассчитан на широкие круги читателей.

Авторами статей выступают крупные ученые и специалисты, организаторы науки и производства В. В. Милулин, Н. Д. Девятков, В. Е. Булгак, А. П. Реутов, Л. Е. Варакин, М. И. Кривошеев, В. В. Шахгельдян, Л. Я. Кантор и др.

Сборник выпускается в твердом переплете с суперобложкой. Объем его — 25 аут. листов. Стоимость сборника вместе с пересылкой — ориентировочно 7000 руб. (сборник будет высылаться наложенным платежом).

Тираж сборника ограничен. Заявки присылайте по адресу: 101000, Москва, почта, аб. яд. 693, издательство «Радио и связь».

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

В Москве, в помещении Центрального радиоклуба им. Э. Т. Кренкеля, с 7 по 9 мая 1995 г. будет проходить юбилейная выставка творчества радиолюбителей. К участию в выставке приглашаются радиолюбители и радиолюбительские коллективы России, стран СНГ и Балтии. На выставке будут экспонироваться конструкции, отражающие широкий спектр творчества энтузиастов радиотехники, в том числе восстановления или сматеривания ими бытовых и армейских радиоаппаратуры 20—30-х годов, военных и первых послевоенных лет.

Наиболее интересные экспонаты будут отмечены призами.

Заявки на участие в выставке с кратким описанием экспонатов следует срочно направлять по адресу: 123459, Москва, Походный проезд, д. 23, ЦРК им. Э. Т. Кренкеля; факс (095)948-06-04. Телефон для справок 949-53-51.

РАЗРАБОТАНО
В ЛАБОРАТОРИИ ЖУРНАЛА
«РАДИО»



ЭКОНОМИТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ, ИСПОЛЗУЙТЕ НАШ ОПЫТ!
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНЕТ ПРОБЛЕМЫ С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ ВАШЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ КОМПОНЕНТАМИ, МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ.

ФИРМА "МЭЙ" ПРИОБРЕЛА БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ ПО КОМПЛЕКТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

В УСЛОВИЯХ РАСТУЩЕГО ДЕФИЦИТА И РОСТА ЦЕН МЫ ПРЕДЛАГАЕМ САМЫЙ ШИРОКИЙ ВЫБОР МИКРОСХЕМ, ТРАНЗИСТОРОВ, СВЧ-КОМПОНЕНТОВ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СНГ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Более 8 тысяч микросхем и 3 тысяч транзисторов в каталоге фирмы. Большой выбор стабилитронов, конденсаторов, резисторов, диодов и других элементов. Постоянно расширяющийся ассортимент импортных электронных компонентов. Всегда в наличии большая часть каталога.

- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Многие заводы-производители уже поняли удобство работы с нами. Реальная помощь в комплектации в максимально короткие сроки. Программа долгосрочной комплектации предприятий.

- КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

Консультации по гибкому использованию элементной базы с учетом технических и экономических факторов. Рекомендации по применению в конкретных разработках. Маркетинговый анализ.

- ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ РАБОТАЕТ МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ "КВАРЦ" ПО АДРЕСУ:

Москва, ул. Буженинова 16 (ст. метро "Преображенская площадь") Тел.: (095) 964-08-38

- МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ ВАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ОПТОВЫХ ПАРТИЙ ЛЮБЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ И НЕЛИКВИДОВ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Наличие широких связей с потребителями позволяет оперативно осуществлять деловые контакты.

- ФИРМА "МЭЙ" ГОТОВА ОКАЗАТЬ ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ВАШИХ ПРОЕКТОВ

Предлагаем использовать крупнейший в России фонд каталогов зарубежной электронной базы. Информационная помощь, комплектация ваших проектов, возможность других видов сотрудничества, упростят и ускорят их реализацию.

- КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

Для удобства и скорости работы, подготовьте ваш заказ с указанием точного названия, количества, возможных аналогов и замен и предлагаемой формы оплаты и передайте по факсу: (095) 460-40-33 или (095) 913-51-60. В максимально короткий срок вы получите ответ с информацией о наличии и действующих ценах (в заказе не забудьте указать ваши координаты).

За информацией и для передачи заказов можно также обращаться по телефону: (095) 913-51-60 и (095) 913-51-61.

По вопросам предложения обращаться в отдел маркетинга по тел.: (095) 913-51-62

Адрес для почтовых отправлений 109044, МОСКВА, А/Я 33



Центр АЦП

Платы сбора и обработки как аналоговой, так и цифровой информации для PC/XT/AT/EISA

	ЛАМ24	ЛА70	ЛА20	ЛА8	ЛА3	ЛА2105	ЛА02	ЛАТМР	ЛА24Д	ЛА32Д	ЛАКМП	ЛАТМС
интерфейс с ПЭВМ	ISA8 XT	ISA8 XT	ISA8 XT	ISA16 AT	ISA16 AT	ISA8 XT	ISA16 AT	ISA8 XT	ISA8 XT	ISA8 XT	ISA8 XT	ISA16 AT
кол-во каналов	2(6) диф	16одн 8диф	8одн 4диф	16одн 8диф	16одн 8диф	16одн 8диф	2одн синхр	-	-	-	2одн	-
время преобразования	20 мс	70 мкс	10 мкс	8 мкс	3 мкс	3 мкс	25 нс	-	-	-	-	-
разрешение	24	12	16	12	12	12	10	-	-	-	-	-
амплитуда (ном) вх. сигнал	10 В	5 В	10 В	10 В	10 В	10 В	1 В	-	-	-	2,5 В	-
коэф. усиления	1;2;4 8;16	1;2;5 10	1;10	1	1;2;4 8;16	1;2;4 8;16	1	-	-	-	-	-
гальван. развязка	400В	-	400В	4кВ	-	-	-	-	-	-	-	-
токовые входы	есть	есть	-	есть	есть	-	-	-	-	-	-	-
цифр вв / выв	1	16	-	16	16	16	-	16	24	32	16	-
счетчик / таймер	-	-	-	1	2	2	3	6	-	-	-	-
сигнальный процессор	-	-	-	-	-	ADSP 2105	-	-	-	-	-	TMS320 C31
память	-	-	-	-	-	64К	256К	-	-	-	-	384К
цена	215	95	700	210	387	240	999	99	51	91	200	787

Кроме перечисленных плат Центр АЦП поставяет законченные системы, включающие устройства: предварительные усилители, ФНЧ, ЦАП, удлинители PC шин и другие необходимые модули.

Наш адрес: 103907, Москва, Центр, ГСП-3, ул. Моховая д.11 ИРО РАН (м. "Охотный ряд")
АО "Руднев-Шилев" местный тел. 2-95, 2-47 тел. (095) 203-4967 факс (095) 203-8414

ПРОСТЫЕ ЭМИ

В. ЗАВЬЯЛОВ, г. Бишкек, Киргизстан

Весьма простой электромузыкальный инструмент может состоять из RC-генератора и набора резисторов в его частотоустанавливающей цепи, каждый из которых включают в цепь своей кнопкой. Но возможен и иной, несколько упрощенный вариант такого инструмента, в котором роль этих резисторов выполняет отрезок натянутой никромовой проволоки (струны). Двум вариантам такого ЭМИ посвящена эта статья.

Механическую часть конструкции простого ЭМИ, построенного на основе RC-генератора, можно значительно упростить, если в его частотоустанавливающей цепи использовать переменный резистор сопротивлением 5...10 Ом. Функцию такого резистора может выполнять никромовая струна, расположенная над «грифом» — токопроводящей пластиной, выполненный, например, из фольгированного стеклотекстолита. Если струну прижать пальцем к фольге пластины, между ними возникнет электрический контакт, включающий в RC-генератор сопротивление части или всей струны.

Предлагаю для повторения два варианта подобного ЭМИ. В них сопротивление струны, обозначенной на схемах удлиненным символом резистора, включено в частотоустанавливающую цепь RC-генератора не непосредственно, а через каскад, транзистор которого включен по схеме общей базы (ОБ). Малое входное и большое выходное сопротивление такого каскада обеспечивают генератору стабильность работы.

В варианте ЭМИ по схеме на рис. 1, а каскад на транзисторе VT1 управляет

работой несимметричного мультивибратора, собранного на транзисторах VT2 и VT3. При изменении сопротивления резистора R1, символизирующего струну, ток через транзистор VT1 тоже изменяется. А поскольку через этот транзистор протекает значительная часть тока зарядки и разрядки конденсатора C1, частота колебаний мультивибратора также изменяется. Эмиттеры транзисторов VT1 и VT2 соединены между собой для того, чтобы при отпущенной струне мультивибратор не возбуждался. Печатная плата и соединительные детали электронной части такого варианта ЭМИ показаны на рис. 1, б.

Во втором варианте устройства, схема которого приведена на рис. 2, а, каскад на транзисторе VT1 является источником тока релаксационного генератора, образованного транзисторами VT2, VT3 и конденсатором C1. При включении питания конденсатор разряжен, а транзисторы закрыты. Если струна нежата, ток, протекающий через транзистор VT1, заряжает конденсатор C1. Зарядка конденсатора продолжается до тех пор, пока напряжение на нем не достигнет уровня, достаточного для пе-

рехлобления транзисторов VT2 и VT3 в открытое состояние. После этого конденсатор быстро разряжается через телефон BF1 и открытые транзисторы. Когда напряжение на конденсаторе окажется меньше уровня, необходимого для удержания транзисторов в открытом состоянии, оба транзистора закрываются и цикл повторяется.

Монтаж деталей электронной части такого варианта ЭМИ иллюстрирует рис. 2, б.

Возможная конструкция обоих вариантов ЭМИ показана на рис. 3. «Грифом» служит пластинка фольгированного стеклотекстолита шириной 15...20 и длиной около 200 мм. Ее приклеивают к верхней части корпуса, внутри которого размещают плату, телефон и батарею с выключателем питания.

Струну отрезок оголенной никромовой проволоки диаметром 0,15...0,2 мм — припаяют к концам «грифа» на высоте 2...3 мм над фольгой. Пластины фольги на концах пластины, к которым припаяна «струна», должны быть изолированы от остальной части «грифа» прорезями в фольге.

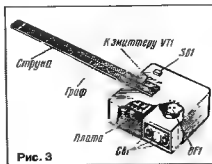


Рис. 3

Корпусом послужит подходящая по размерам готовая пластмассовая коробка. Но его можно склеить из фанеры или оргалита.

Батарею питания (три элемента 316 или 332, соединенные последовательно) целесообразно разместить в специальном отсеке со съемной крышкой.

Транзисторы могут быть маломощными германиевыми или кремниевыми соответствующей структуры, например, серий КТ361, КТ315.

Телефон BF1 — любой низкочастотный, например ТА 56М. Все постоянные резисторы — МЛТ-0,125, подстроечный R2 — СПЗ-16. Конденсаторы C1 и C2 первого варианта ЭМИ (рис. 1) — К50-6, C1 второго варианта (рис. 2) — К53-1А, КМ-6. Выключатель питания (SB1) — П2К или любой другой малогабаритный.

Настраивают ЭМИ так: сначала при натяжке струны подстроечным резистором R2 добиваются возникновения звука в телефоне BF1, а затем тем же резистором и подбором конденсатора C1 — достаточно широкого (в пределах одной октавы) диапазона изменения частоты звука и необходимой высоты тона.

Поперек «грифа» к фольге можно припаять «порожки» — отрезки медной неизолированной проволоки диаметром около 1 мм. В этом случае настройку устройства лучше производить с помощью какого-нибудь музыкального инструмента.

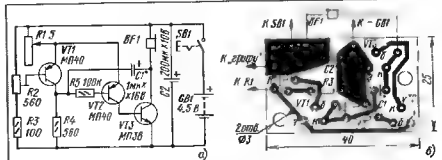


Рис. 1

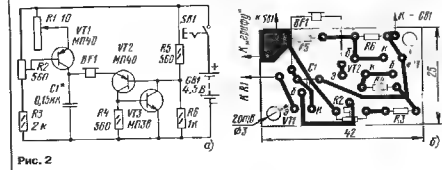


Рис. 2



Один из путей увеличения плотности записи информации на оптическом компакт-диске (КД), а следовательно, времени записи-воспроизведения — применение лазеров с более короткой длиной волны излучения, чем у используемых в настоящее время лазеров с красным свечением. Именно такую цель — создать лазер с синим свечением (длина волны примерно вдвое короче, чем у лазеров с красным свечением) — поставила перед собой японская фирма «Пионер электроникс». Как выяснилось в ходе работ, традиционная технология для получения синего свечения непродуктивна, так как задающий генератор в этом случае выделяет столько тепла, что охладить его можно только жидким азотом. Специалисты фирмы пошли по другому пути. Для получения синего свечения они использовали ...красный лазер, выделяя вторую гармонику его излучения. В основе метода — известное явление искажения электромагнитного излучения при прохождении через оптическую среду, в результате чего образуется множество гармоник. В качестве такой среды японские специалисты использовали кристалл фосфат-титаната калия, позволяющий получить более мощную вторую гармонику, чем другие материалы.

Преимущество предложенного способа решения проблемы — возможность получения синего свечения при нормальной температуре. К сожалению, мощность второй гармоники пока невелика — всего около 3 мВт, а в то время как для записи на оптический КД необходимо не менее 10 мВт. Когда такая мощность будет достигнута, продолжительность записи изображений на оптическом КД возрастет до двух часов.

Японская фирма «Маусита электроникс индустри» (ее торговые марки «Панасоник» и «Тошиба») предложила новую технологию изготовления КД. Как известно, для хранения цифровой информации у таких дисков используется только одна сторона, на которой можно записать более 600 Мбайт нестираемой информации. По новой технологии диск пресуется, как и прежде, но затем не его обратную сторону наносится магнитное покрытие, позволяющее записать до 1 Мбайт данных, которые можно стереть.

Магнитный носитель можно использовать для ведения счета в игровых КД, задания последовательности воспроизведения музыкальных произведений в музыкальных, а также для исправления незначительных ошибок в программных работах с диском (в настоящее время такие дефекты оптических КД неустраняемы, и их приходится браковать).

Японская фирма «Маранс» (отделение компании «Филипс») подготовила подарок коллекционерам грампластинок. Теперь они смогут переписать «звездную» фонограмму на цифровой магнитофон или мини-диск, очистив ее от помех, обусловленных повреждением звуковой канавки. В предназначении для этой цели устройства аналоговый сигнал звукоинженера преобразуется в цифровой код, который записывается в буферы ЗУ и хранится там несколько миллисекунд. За это время специальный анализатор выявляет в сигнале пики с повышенной крутизной фронтов, источником которых могут быть только механические шумы. Затем эти пики убираются, а сигнал считывается из ЗУ и поступает в записывающий тракт. По заключению специалистов, кратковременные паузы в сигнале, образующиеся в результате удаления указанных пиков, на слух незаметны и восприятию музыки не мешают.

С будущего года французская фирма «Рено» планирует оснащать свои автомобили навигационной системой, получившей название «Карминат». При ее включении бортовой передатчик начинает излучать сигналы, которые принимаются радиопередатчиками, установленными на каждом парковом перекрестке. Информация о координатах автомобиля поступает в центральную городскую ЭВМ.

Чтобы выбрать маршрут, достаточно ввести в бортовое устройство исходные данные: названия улиц, на которой находится автомобиль, и того места, куда необходимо приехать. После нажатия на клавишу «Согласование» на цветном видеодисплее, расположенном справа на приборной доске, появляются план участка города, где находится автомобиль, и изображение каждого перекрестка, к которому он приближается. При этом синтезированный мужской голос дает советы о маршруте, предупреждая о поворотах.

Если необходимо, на индикатор можно вывести общий план города с предварительно проложенным маршрутом, который в процессе движения будет автоматически меняться в зависимости от складывающейся обстановки по пути следования (дорожные пробки, ремонтные работы, аварии, манифестации и т. п.), или подробную карту участка города, где находится автомобиль в данный момент, в масштабе 1:10 000 (в 1 см — 100 м). Местоположение автомобиля (с точностью до 20 м) отображается в последнем случае мерцающей точкой.

В ходе трехмесячных испытаний так называемых диалоговых телевизионных программ, проведенных в кабельной сети одного из городов США, телезрители могли непосредственно участвовать в викторинах, выбирать художественные фильмы на предлагаемой видеоленте и т. д. Все это стало возможным благодаря использованию широкополосного цифрового сигнала, передаваемого по кабелю одновременно с обычным вещательным сигналом. Цифровой сигнал передается на произвольном выбираемом с помощью специального кодера частотах при мощности в тысячу раз меньшей, чем основной. На приемной стороне цифровой сигнал восстанавливался с помощью кода, определяющего частоты передач.

Преимущества диалогового телевидения с использованием широкополосного шумоподобного сигнала в том, что в телевизионном приемнике он хорошо подавляется, а потому совершенно не влияет на качество изображения и звука. Немаловажно и то, что такой сигнал можно перехватить только с помощью очень дорогостоящей аппаратуры, а это позволяет использовать его для зашифрованных телевизионных программ, принять которые могут только абоненты кабельной сети.

Какой будет экипировка солдата XXI века? По прогнозу специалистов Шведского института военных исследований, в нее обязательно войдут портативная аппаратура персональной радиотелефонной космической связи и комплект электронных приборов для регистрации его физического и психологического состояния (общая масса всей аппаратуры не превысит 1 кг). С помощью радиотелефона солдат сможет получать необходимую информацию на электронной базе данных своей части, где будут накапливаться сведения о расположении и действиях живой силы и боевых средства противника, а также своих сил, прогноз наиболее вероятного развития оперативной обстановки. Использование спутниковой навигационной системы позволит определять координаты каждого солдата с точностью до нескольких метров и постоянно сообщать их как ему самому, так и его командованию. Приказы будут поступать через штабную ЭВМ.

Данные о состоянии солдата будут автоматически передаваться в штабную ЭВМ, что позволит постоянно контролировать и, возможно (с помощью обратной связи), поддерживать его на должном уровне.

В каске солдата будут смонтированы приборы, позволяющие вести наблюдение за окружающей местностью в любую погоду и время суток с одновременной автоматической передерки изображения в штабную ЭВМ, связанную с системой ЭВМ боевого звена боевого управления.

Не менее впечатляющим будет и вооружение солдата: оно позволит ему поражать сразу несколько целей, а если необходимо, он сможет вводить в действие автоматические боевые средства не только своего подразделения, но, возможно, и части.

МИКРОСХЕМНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ СЕРИИ KP1157

Микросхемы KP1157EH5A, KP1157EH5G, KP1157EH9A, KP1157EH9G, KP1157EH12A, KP1157EH12G, KP1157EH15A, KP1157EH15G, KP1157EH18A, KP1157EH18G, KP1157EH24A, KP1157EH24G представляют собой последовательный компенсационный стабилизатор с фиксированным выходным напряжением. Регулирующий элемент стабилизатора включен в плюсовую провод. Приборы оснащены встроенным устройством защиты от замыкания выходной цепи и перегрузки по току на грузки, от превышения температур кристалла сверх некоторого установочного значения, от превышения входного напряжения сверх некоторого предельного значения.

Стабилизаторы имеют повышенную стойкость к статическому электричеству. Они поддерживают статический разряд напряжения до 2000 В, приложенный к любому выводу.

Микросхема выполнена по планарно-включательной технологии с изоляцией p-n-переходом. Приборы оформлены в пластмассовом прямоугольном корпусе К-27 (рис. 1), снабженном металлической теплоотводящей пластиной, с отверстием для крепления к дополнительной теплоотводу. Теплоотводящая пластина электрически соединена с выводом 5, подключаемым по типовой схеме к общему проводу. Это позволяет в ряде практических случаев использовать в качестве теплоотвода микросхемы металлические станины кожуха аппарата. Выводы микросхемы — прямоугольные, жесткие. Масса прибора — не более 1 г.

Электрические характеристики

при $T_{\text{кр.ст}} = 25^\circ\text{C}$

Выходное напряжение, В, при типовой схеме включения, тока нагрузки 5 мА и входном напряжении

9 В для KP1157EH5A, KP1157EH5B	510,1
9 В для KP1157EH5G, KP1157EH5H	510,2
13 В для KP1157EH9A, KP1157EH9B	910,1
13 В для KP1157EH9G, KP1157EH9H	910,36
17 В для KP1157EH12A, KP1157EH12B	1210,24
17 В для KP1157EH12G, KP1157EH12H	1210,48
20 В для KP1157EH15A, KP1157EH15B	1510,3
20 В для KP1157EH15G, KP1157EH15H	1510,6
23 В для KP1157EH18A, KP1157EH18B	1810,36
23 В для KP1157EH18G, KP1157EH18H	1810,72
26 В для KP1157EH24A, KP1157EH24B	2410,48
26 В для KP1157EH24G, KP1157EH24H	2410,96

Нестабильность выходного напряжения по выходному, $\%/\text{В}$, не более, при выходном токе 5 мА и изменении входного напряжения в пределах от 9 до 19 В для KP1157EH5A—

KP1157EH5G	0,05
от 13 до 23 В для KP1157EH9A—	0,05
KP1157EH9G	0,05
от 17 до 27 В для KP1157EH12A—	0,05
KP1157EH12G	0,05
от 20 до 30 В для KP1157EH15A—	0,05
KP1157EH15G	0,05
от 23 до 33 В для KP1157EH18A—	0,05
KP1157EH18G	0,05
от 26 до 36 В для KP1157EH24A—	0,05
KP1157EH24G	0,05

Нестабильность выходного напряжения по выходному току, $\%/\text{мА}$, не более, при изменении выходного тока от 5 до 95 мА и входном напряжении

9 В для KP1157EH5A, KP1157EH5B	0,01
--------------------------------	------

13 В для KP1157EH9A, KP1157EH9B	0,01
17 В для KP1157EH12A, KP1157EH12B	0,01
20 В для KP1157EH15A, KP1157EH15B	0,01
23 В для KP1157EH18A, KP1157EH18B	0,01
26 В для KP1157EH24A, KP1157EH24B	0,01

Нестабильность выходного напряжения по выходному току, $\%/\text{мА}$, не более, при изменении выходного тока от 5 до 245 мА и входном напряжении

9 В для KP1157EH5B, KP1157EH5H	0,04
13 В для KP1157EH9B, KP1157EH9H	0,04
17 В для KP1157EH12B, KP1157EH12H	0,04
20 В для KP1157EH15B, KP1157EH15H	0,04
23 В для KP1157EH18B, KP1157EH18H	0,04
26 В для KP1157EH24B, KP1157EH24H	0,04

Температурный коэффициент выходного напряжения, $\%/\text{C}$, не более, при выходном токе 5 мА, температура окружающей среды в пределах

-10...+70°C и входном напряжении	
9 В для KP1157EH5A—KP1157EH5G	0,02
13 В для KP1157EH9A, KP1157EH9G	0,02
17 В для KP1157EH12A, KP1157EH12G	0,02
20 В для KP1157EH15A—KP1157EH15G	0,02
23 В для KP1157EH18A—KP1157EH18G	0,02
26 В для KP1157EH24A—KP1157EH24G	0,02

Ток, потребляемый собственным микросхемой, мА, не более, при входном напряжении

9 В для KP1157EH5A—KP1157EH5G	5
13 В для KP1157EH9A, KP1157EH9G	5
17 В для KP1157EH12A, KP1157EH12G	5
20 В для KP1157EH15A, KP1157EH15G	5
23 В для KP1157EH18A, KP1157EH18G	5
26 В для KP1157EH24A, KP1157EH24G	5

Рабочий интервал температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$

-10...+70	
-----------	--

Предельно допустимые значения параметров

Максимальное входное напряжение, В, для KP1157EH5A, KP1157EH5B, KP1157EH9A, KP1157EH9B, KP1157EH12A, KP1157EH12B, KP1157EH15A—KP1157EH15G, KP1157EH18B, KP1157EH18G, KP1157EH24B, KP1157EH24G

35	
----	--

Минимальное падение напряжения на микросхеме, при котором еще сохраняются

рабочие способности стабилизатора, В, в рабочем интервале температур окружающей среды, для

KP1157EH5A, KP1157EH5B, KP1157EH9A, KP1157EH9B, KP1157EH12A, KP1157EH12B, KP1157EH15A, KP1157EH15G, KP1157EH18A, KP1157EH18G, KP1157EH24A, KP1157EH24G	2
--	---

Максимальная выходная ток, мА, для KP1157EH5A, KP1157EH5B, KP1157EH9A, KP1157EH9B, KP1157EH12A, KP1157EH12B, KP1157EH15A, KP1157EH15G, KP1157EH18A, KP1157EH18G, KP1157EH24A, KP1157EH24G

250	
-----	--

Максимальная длительность выходного импульса, мс, при длительности импульсов не более 1 мс и скважности не более 100, для

KP1157EH5A, KP1157EH5B, KP1157EH9A, KP1157EH9B, KP1157EH12A, KP1157EH12B, KP1157EH15A, KP1157EH15G, KP1157EH18A, KP1157EH18G, KP1157EH24A, KP1157EH24G	100
--	-----

Максимальная длительность выходного импульса, мс, при длительности импульсов не более 1 мс и скважности не более 100, для

KP1157EH5A, KP1157EH5B, KP1157EH9A, KP1157EH9B, KP1157EH12A, KP1157EH12B, KP1157EH15A, KP1157EH15G, KP1157EH18A, KP1157EH18G, KP1157EH24A, KP1157EH24G	250
--	-----

Максимальная длительность выходного импульса, мс, при длительности импульсов не более 1 мс и скважности не более 100, для

KP1157EH5A, KP1157EH5B, KP1157EH9A, KP1157EH9B, KP1157EH12A, KP1157EH12B, KP1157EH15A, KP1157EH15G, KP1157EH18A, KP1157EH18G, KP1157EH24A, KP1157EH24G	250
--	-----

KP1157EH5B, KP1157EH5G, KP1157EH9B, KP1157EH9G, KP1157EH12B, KP1157EH12G, KP1157EH15B, KP1157EH15G, KP1157EH18B, KP1157EH18G, KP1157EH24B, KP1157EH24G

500

Максимальная рассеиваемая мощность, Вт, без теплоотвода

0,6

Максимальная рассеиваемая мощность, Вт, с теплоотводом

KP1157EH5A, KP1157EH5B, KP1157EH9A, KP1157EH9B, KP1157EH12A, KP1157EH12B, KP1157EH15A, KP1157EH15B, KP1157EH18A, KP1157EH18B, KP1157EH24A, KP1157EH24B

1,3

KP1157EH5G, KP1157EH5H, KP1157EH9G, KP1157EH9H, KP1157EH12G, KP1157EH12H, KP1157EH15G, KP1157EH15H, KP1157EH18G, KP1157EH18H, KP1157EH24G, KP1157EH24H

3

Тепловое сопротивление кристалл-теплоотводящая пластина, $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$, не более

42

Тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда, $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$, не более

200

Пределы температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$

-60...+85

Температура кристалла, при которой срабатывает узел термозащиты микросхемы, $^{\circ}\text{C}$

165±15

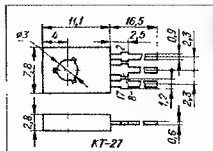


Рис. 1

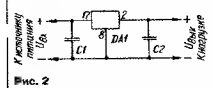


Рис. 2

Для микросхем KP1157EH5A, KP1157EH5B, KP1157EH9A, KP1157EH9B, KP1157EH12A, KP1157EH12B, KP1157EH15A, KP1157EH15B, KP1157EH18A, KP1157EH18B, KP1157EH24A, KP1157EH24B допускаются импульсы выходного тока до 120 мА.

Типовая схема включения стабилизатора серии KP1157 представлена на рис. 2. Емкость входного конденсатора на должна быть менее 0,33 мкФ +20%, а место его монтажа не должно отстоять от микросхемы дальше, чем на 70 мм. Для повышения устойчивости работы стабилизатора к самовозбуждению рекомендуется использовать танталовые оксидные блокировочные конденсаторы.

Следует иметь в виду, что эксплуатация микросхем в экстремальных температурных условиях уменьшает срок их службы. При установке микросхем на теплоотвод необходимо на стыковочные поверхности нанести теплопроводящую пасту. Если условия эксплуатации требуют монтажа микросхем на теплоотвод через изолирующую прокладку, следует соответственно облегчить электрический режим микросхем с учетом увеличения теплового сопротивления кристалл-теплоотвод.

Для предотвращения повреждения микросхем при всплесках напряжения

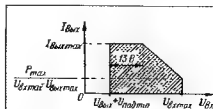


Рис. 3

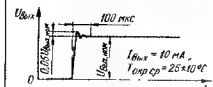


Рис. 4

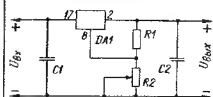


Рис. 5

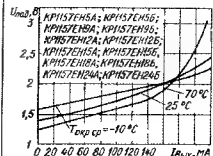


Рис. 6



Рис. 7

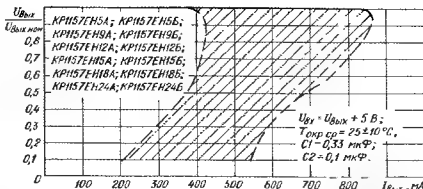


Рис. 8

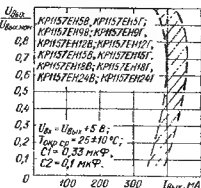


Рис. 9

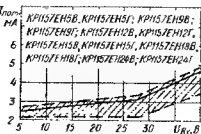


Рис. 10

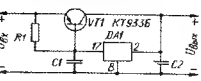


Рис. 11

Длительность фронта улавливания входного напряжения при включении стабилизатора не должна быть менее 30 мкс во всем рабочем температурном интервале. Типовая переходная характеристика стабилизатора при ступенчатом изменении входного напряжения представлена на рис. 4.

Микросхемы имеют малое выходное сопротивление — около $30 \cdot 10^{-3} \text{ Ом}$, оно увеличивается с увеличением частоты переменной составляющей выходного тока. Поэтому для повышения устойчивости работы стабилизатора с импульсной нагрузкой (например, с устройствами на цифровых микросхемах) следует использовать танталовый оксидный конденсатор C2 емкостью 10...47 мкФ.

Стабилизаторы допускают и регулирование выходного стабильного напряжения. Типовая схема включения для этого случая показана на рис. 5. Резисторы R1 и R2 образуют делитель напряжения измерительного элемента стабилизатора. Номиналы этих резисторов можно найти из соотношений:

$$\left\{ \begin{aligned} U_{\text{вых}} \text{ при } (1+R2/R1)U_{\text{выхном}} + R2 \cdot I_{\text{пот}} \\ U_{\text{вх}} \text{ при } (1+R2/R1)U_{\text{выхном}} + R2 \cdot I_{\text{пот}} \end{aligned} \right.$$

где $U_{\text{вх}} \text{ при}$ — такующее значение входного напряжения при регулировании; $I_{\text{пот}}$ — потребляемый микросхемой ток.

На рис. 6 и 7 представлены типовые зависимости падения напряжения на стабилизаторе от выходного тока и температуры корпуса прибора соответственно. Здесь и на остальных рисунках штриховкой показана зона 95%-ного разброса. Типовые нагрузочные характеристики стабилизаторов серии КР1157 показаны на рис. 8 и 9. Изменение потребляемого микросхемой тока при различных значениях входного напряжения иллюстрирует рис. 10.

В тех случаях, когда выходного тока микросхемы оказывается недостаточно, ее используют в паре с умножителем транзистором. Схема одного из вариантов такого стабилизатора показана на рис. 11. Рекомендуемые номиналы элементов: R1=10 Ом, C1=1 мкФ, C2=0,1 мкФ. Конденсатор C2 иногда требуется подбирать для исключения возможности самовозбуждения стабилизатора.

Материал подготовил
А. НЕФЕДОВ

г. Москва

на выходе рекомендуется включать защитный диод между входом и выходом стабилизатора (катодом к выходу). Параллельное соединение микросхем не допустимо. Во всех условиях эксплуатации не разрешается подача отрицательного (относительно вывода 8) напряжения на вход и выход стабилизатора.

В случае, когда микросхема установлена на теплоотводе, она может длительно рассеивать мощность 1,3 Вт, если температура корпуса не превышает 70°C. Без теплоотвода она может работать при рассеиваемой мощности не более 0,6 Вт до температуры окружа-

ющей среды 25°C; при более высокой температуре рассеиваемую мощность необходимо равномерно уменьшать до 0,37 Вт при 70°C.

Как уже было упомянуто, микросхема оснащена узлом защиты от перегрузки по выходному (нагрузочному) току, вплоть до полного замыкания выхода. Узел защиты работает по принципу ограничения тока. Общее время нахождения стабилизатора в режиме замыкания выхода не должно превышать 30 мин. Область безопасной работы микросхем на постоянном токе показана на рис. 3.

НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЦЫГИКАЛО Г. ВЫСОКОТОЧНЫЙ ТЕРМОСТАБИЛИЗАТОР. — РАДИО, 1993, № 4, с. 35 — 37.

О принципиальной схеме и установке деталей на печатной плате устройства.

На схеме термостабилизатора (см рис. 1 в статье) в условном графическом обозначении трансформатора Т1 точка (символ начала обмотки) должна находиться у вывода 11 (а не 10). Полярность включения светодиодов HL1 и HL2 на виде печатной платы со стороны деталей (рис. 2) необходимо изменить на обратную.

Повышение надежности работы термостабилизатора.

Как сообщил наш давний читатель В.Пушков из г. Солнечногорска Московской обл., собранный им термостабилизатор повел себя именно так, как описано в редакционном примечании к статье: фотодиодист одного из оптронов и соответствующий транзистор не закрывались после открывания (к тому же они сильно нагревались) даже при использовании рекомендованных автором оптронов 3СУ103А. Нарушение работы устройства четко фиксировалось с помощью лампы накаливания, включенной вместо нагревателя. Добиться нормальной работы термостабилизатора заменой оптронов не удалось.

В то же время было замечено, что не поведение устройства влияет замена соответствующего транзистора. Недостаток удалось устранить включением в цепь управляющих электродов обоих транзисторов (последовательно с диодами оптрона) резисторов сопротивлением 20 Ом (0,125 Вт).

Замена деталей.

Указанный на принципиальной схеме стабилитрон КС650А (VD4) можно заменить соединенными последовательно Д81Г и Д81БД. Вместо резисторов R17, R18 применимы конденсаторы К73-7 емкостью 1 мкФ (номинальное напряжение — 400 В), а вместо неоновых лампы ПН-0,2 — высокочастотный неоновый индикатор ИНС-1. В качестве магнитопровода трансформатора Т1 можно использовать кольцо указанного в статье типоразмера из феррита М2000-НМ1.

КОРСАКОВ Ю. БЛОК УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛА ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫХ ПРОГРАММ. — РАДИО, 1994, № 5, с. 10 — 13.

Подключение блока к УСУ-1-15.

Для стыковки с устройством сенсорного управления УСУ-1 15 блок увеличения числа переключаемых программ (далее для краткости БУЧПП) необходимо дополнить восемью электрическими ключами на транзисторах структуры п-р-п (например, серии КТ3102 или им подобной). Коллекторы транзисторов

соединяют с контактами 1 — 8 платы А1 БУЧПП (см рис. 1 и 2 в статье), эмиттеры — с контактом 20, а базы — через делители напряжения, составленные из резисторов сопротивлением 47...51 кОм, к контактам 1 — 8 платы запоминающего устройства УСУ-1-15 (один из выводов каждого делителя подключают к соответствующему контакту платы, другой — к общему проводу, а точку соединения резисторов — к базе транзистора). Контакты 17, 20, 21 и 22 БУЧПП соединяют соответственно с контактами 3, 4, 5 и 2 платы органов настройки УСУ-1-15, а 18 и 19 — включают в разрыв провода, соединяющего диоды VD21, VD26 и резистор R68. Контакт 18 подключают к контактам этих диодов, а 19 — к резистору R68.

Повышение надежности работы устройства.

Для повышения надежности работы БУЧПП рекомендуется увеличить сопротивление резисторов R2, R4, R28 и R30 соответственно до 39, 200, 300 и 750 кОм, а емкость конденсатора С1 до 0,15 мкФ. Кроме того, для улучшения стабильности образцовых напряжений резистор R25 желательно заменить на стабилитрон КС133А, а стабилитрон КС182Х (VD21) — на КС156А. При такой замене в разрыв провода, соединяющего катод стабилитрона VD21 и резистор R5 — R7, R11, R13, R18 — R24 с конденсаторами С2 — С4 (т. е. с проводом питания +12 В), необходимо включить резистор сопротивлением 1,2 кОм (мощность рассеяния 0,125...0,25 Вт). Резистор R3 и в этом случае должен остаться подключенным непосредственно к плюсовому проводу питания.

ГЕРАСИМОВ Н. ДВУХДИАПАЗОННЫЙ УКВ ПРИЕМНИК. РАДИО, 1994, № 8, с. 6 — В.

О микросхеме К174ХА34 в корпусе 2103.16-9.

Первые партии ИС К174ХА34 выпускались в корпусе 2104.18-6, т. е. имели 18 выводов. Именно такая ИС применена в описанном в статье радиоприемнике. С 1994 г. завод изготовитель выпускает названные ИС в корпусе 2103.16-9, т. е. с 16 выводами, при этом назначение выводов 1 — 8 полностью совпадает с первоначальным вариантом, а выводов 9 — 16 — с назначением соответственно выводов 11 — 18 (вывод 9 в новом корпусе соответствует по назначению выводу 11 в корпусе 2104.18-6, вывод 10 — 12 и т. д.).

Усовершенствование приемника.

Увеличить выходное напряжение 3Ч и одновременно повысить устойчивость работы встроенного усилителя 3Ч можно включением между выводом 16 ИС и общим проводом приемника керамического конденсатора емкостью 0,001...0,1 мкФ. После такой

доработки при напряжении питания, равном 6 В, напряжение 3Ч на выводе 14 (16) возрастет примерно до 200 мВ. Кроме того, к выходу усилителя в этом случае можно будет непосредственно подключить нагрузку (например, стереоселекты) сопротивлением от 100 Ом и более.

При желании приемник можно оснастить индикатором настройки, используя постоянное напряжение на выводе 9 (11), которое обратно пропорционально уровню напряжения несущей частоты. Это же напряжение можно использовать для автоматического выключения режима «Стерео» в стереодекодере.

Для отключения встроенной системы бесшумной настройки (БШН) достаточно соединить резистор сопротивлением 10 кОм вывод 2 ИС с общим проводом. Этот режим может оказаться полезным при приеме на значительном удалении от радиостанции (с отключением БШН появятся шумы при перестройке со станцией на станцию, однако это обусловлено возрастной чувствительностью приемника).

СЕВАСТЬЯНОВ И. РАДИОМИКРОФОН. — РАДИО, 1992, № 10, с. 44, 45.

Замена диодов.

Вместо указанных на схеме КД503А в качестве VD1, VD2 применимы кремниевые диоды КД504А, КД509А, КД510А, КД521А, КД521Г, КД522А, КД522Б. Вариком KB109А можно заменить на KB109Б, KB121А, KB122А — KB122Б, KB123А.

ЛАВРИНЕНКО В. ИЗМЕРИТЕЛЬ RCL НА МИКРОСХЕМАХ. — РАДИО, 1993, № 8, с. 20 — 22.

О пределах измерений R, С и L.

Положения переключателя SA1 соответствуют следующим верхним пределам измерений (1-е положение — по схеме ниже): 1 — 10 мГн, 2 — 100 мГн, 3 — 1 Ом, 100 пФ, 4 — 10 Ом, 1000 пФ, 10 мГн, 5 — 100 Ом, 0,01 мкФ, 0,1 Гн, 6 — 1 кОм, 0,1 мкФ, 1 Гн, 7 — 10 кОм, 1 мкФ, 10 Гн, 8 — 100 кОм, 10 мкФ, 100 Гн, 9 — 1 МОм, 1000 Гн.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ


С вопросами, выходящими за рамки журнальных статей (например, в усовершенствовании и переделке описанных в журнале любительских конструкций, установке их в любительские или промышленные устройства, на рассмотренные в статье, замене примененных в них деталей, вносящих за собой существенные изменения в схему или конструкцию устройств, и т.п.), рекомендуем обращаться в платную радиотехническую консультацию ЦРК РОСТО (123458, Москва, Походный проезд, 23; телефоны: 849-52-98, 949-52-70).

Адресов авторов без их согласия редакция не сообщает. Если у Вас возникли вопросы, на которые по Вашему мнению может ответить только автор статьи, пришлите письмо нам а мы перешлем его автору. Не забудьте в этом случае вложить два конверта (один — чистый, другой — с надписанным Вашим адресом).

Полная система сбора данных на одном чипе: MAX186/MAX188.

Применяя MAX186 и MAX188, Вы получаете две законченные 12-разрядные системы сбора данных, в которых имеются все необходимые аналоговые и цифровые функции: 8-канальный мультиплексор, широкополосная система считывания и остановки, источник опорного напряжения на 4,096В (MAX186) с малым температурным дрейфом, тактовый генератор, быстрослывающий АЦП и последовательный 4-шинный интерфейс. При использовании внутренней тактовой частоты типичное время преобразования составляет 5мкс, при использовании внешнего генератора - 6мкс.

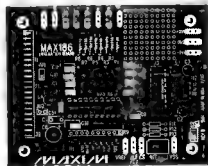
MAX186 имеет 8 входных каналов. MAX188 - 4 дифференциальных канала.



MAX186EVKit

Количество внешних компонентов для обеих микросхем минимизировано.

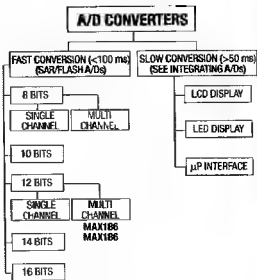Микросхемы выпускаются в 20-выводных DIP-, SMD- и SSOP-копусах для коммерческого, промышленного и mi-



литары" температурных диапазонов. При таких размерах Вы экономите место на печатной плате и снижаете стоимость до минимума. Оба типа работают от однополюсного (+5В) или двухполюсного (+5В) источников питания. В нормальном режиме работы типичное потребление тока составляет 1.5 мА, а в режиме "Power Down" снижается до 2µА.

Для исключения задержек, связанных с приобретением внешних компонентов и созданием опытного макетного образца, мы предлагаем Вам наборы MAX186EVKit и "Modul 80C32".

В набор MAX186EVKit входят MAX186 и все внешние компоненты, требуемые для запуска данной микросхемы. В состав "Modul 80C32" входят: микрокон-

троллер 80C32, интерфейс RS-232, EPROM на 8 кБайт, статическая память на 32 кБайт и схема кодирования адресов.

Программное обеспечение, поставляемое с набором, использует программу, записанную в EPROM для обеспечения процесса передачи данных между микроконтроллером и EVKit.

Используйте купон для заказа образца микросхемы и набора по всем АЦП!

Принимите мне, пожалуйста, бесплатный образец микросхемы:

└ MAX186 ─┘ └ MAX188 ─┘

└ Обзор АЦП ─┘

Фирма/отдел _____

Фамилия _____

Имя _____

Должность _____

Индекс _____

Адрес _____

Телефон _____

Факс _____

SE Spezial-Electronic KG

117571 Москва, Ленинский проспект 148

Тел.: (095) 433-67-33, (095) 438-61-87, Факс: (095) 434-94-96

191104 С. Петербург, ул. Рылеева 3, кв. 21

Тел./Факс: (812) 275-38-60, Тел./Факс: (812) 275-40-78



ЦЕНТР ЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
 ☎ (095) 464 7980, 381-9222

РАЗРАБОТЧИКАМ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

ПРЕДЛАГАЕМ

технологии программируемых интегральных схем (ПЛИС) в следующих вариантах:

1. Поставка и сопровождение САПР ПЛИС "ФОРС+" собственной разработки для EPLD, PAL, FPLA, FPGA, FLEX (язык функционального описания, импорт из P CAD, временное моделирование, разбиение на несколько ПЛИС) - \$160 590-990

2. Разработка проектов и схем на ПЛИС (3-10 дней) с последующим тиражированием любыми партиями

Дополнительная информация:
 "Мир ПК" (№ 8/93), "Радио" (№ 11/93)

ПОСТАВЛЯЕМ

- программаторы ПЛИС, ПЗУ, ОЗВМ, ФЛЭШ - \$99 370
- УФ-излучатели - \$98
- ПЛИС Ф. ALTERA, а также различные микросхемы Ф. INTEL, ZILOG и др. ПО САМЫМ НИЗКИМ в Москве ценам

ОСТОРОЖНО! Возможно пиратское использование наших торговых марок и нелегализованная продажа наших программных продуктов другими фирмами!

ЭРА ВЕТАСАМ SP SVHS
 НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА



- ✓ Профессиональные видеостудии
- ✓ Станции компьютерной графики
- ✓ Видеолаты ввода-вывода (IBM PC)

тел : (095) 556-21-51, 556-20-24,
 556-24-65, 556-24-63.
 факс: (095) 556-21-51, 556-24-62.



**ТОО ПКФ
 "БЛИЦ"**

МИНИ-АТС: KT20804 - \$145
 PX15.3 - \$410 AK 3/1 - \$50
 PANASONIC 6/16 \$675
 PANASONIC 12/32 \$1580
 INTEGRA 8/24-32/128 \$2700-19800

Блоки бесперебойного питания 2x500 VA - \$300
Стабилизаторы переменного напряжения на 1000VA - \$330
Видеодомофоны - \$300
Телефонные аппараты оптом и в розницу

Тел. : (095) 367-80-06, 367-10-01,
 факс: (095) 367-1818

Вы хотели бы купить современный компьютер по почте?

Это реально!!!

Фирма «СКОРПИОН» предлагает самые совершенные ZX Spectrum-совместимые компьютеры

Scorpion® ZS 256 TURBO
 Разработка 1992-94 гг.

Основные программные и технические характеристики
 Вы можете найти в журнале РАДИО № 8 1994

Варианты поставки по почте

Настроенная плата	\$ 39
Настроенная плата "Турбо"	\$ 44
Настроенная плата "Турбо" с профессиональным ПЗУ	\$ 50
Набор для отверточной сборки	\$ 100 - 110
Готовый компьютер с одним дисководом	\$ 120 - 130
Оплата в рублях по курсу ММВБ	
Почтовые расходы - дополнительно	15%

Среднее время от момента оплаты до получения заказа 3-4 недели

Специально для Scorpion ZS 256 разработаны и выпускаются контроллеры IBM клавиатуры, IBM (Hayes)-модема, световой тислотек, Kensington-Mouse, программатор. Все устройства поддерживаются соответствующими программами обеспечения

Scorpion ZS 256 имеет все, что нужно для нормальной работы. Вам не придется ломать голову над тем, как расширить память или обеспечить работу с дисководом, как подключить принтер или музыкальный проигрыватель.

Все это уже сделано, и сделано правильно!

Подробную информацию Вы получите по адресу:
 199048, Санкт-Петербург, в/я № DB3, Сергеев Зоянов
 Тел. (812) 524 - 16 - 53, 172 69 94

"МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ"**Предлагаем аппаратуру и программное обеспечение:**

* Схемные эмуляторы: ОЭВМ K1816BE48,49,35;

МП K1821BM85

* Программатор БИС ППЗУ, ОЭВМ, ПЗУ, КМОП ПЗУ

(4 сменных модуля, 3 из них поставляются в виде опций)

1 модуль - K573PФ2-6,8; 2718-27512; 27010-27040; 28F256-28F020,

K1626PФ1;

K1816BE48,49,751; 8748,8049,8751,8756;

K573PP2, K558PP2,3,4; K1801PP1, X28C256

тестирование ОЗУ типа KP537PY8, PY10, PY17; 51256

2 модуль - K155PE3, KP556PT4-7, KP556PT11-18

3 модуль - K1623PT1,2

4 модуль - KP556PT1,2; K1556; PAL16

возможность изменения напряжения программирования с клавиатуры PC в режиме Special через 0,1В

* Интегрированные системы:

"Паскаль-85" для МП K1821BM85

"Турбо-Ассемблер-85" для МП K1821BM85

- * Программно-логические модели (отладчики) ОЭВМ и МП
- * Система разработки контроллеров на базе ОЭВМ K1816BE31 (плата evaluation board, интегрированный ассемблер);
- * Система проектирования контроллеров на базе MCS-196 (плата типового контроллера, интегрированный ассемблер);
- * Система проектирования контроллеров на базе MCS-186 (плата evaluation board, интегрированный ассемблер);
- * Программируемый логический анализатор (частота дискретизации до 50 МГц, 8 каналов)

Все приборы работают с IBM PC. Осуществляется сопровождение новыми версиями ПО, гарантийное обслуживание.

Комплект поставки аппаратно-программных комплексов включает блок аппаратуры, управляющую программу, плату адаптера к PC, программу функционального тестирования аппаратуры, документацию в составе "Руководство оператора" и "Техническое описание".

Воспользуйтесь нашим многолетним опытом - Вы сэкономите время и деньги.

115409, Москва, Каширское шоссе, 31, МИФИ, к.27, "Микропроцессорные системы"
тел. (095) 323-93-57

ОТ МИКРОСХЕМ ДО РЕЗИСТОРОВ



РОССИЙСКИЕ
И
ЗАРУБЕЖНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

АО "ПЛАТАН" -
КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ
ДИСТРИБЬЮТОР
ЭЛЕКТРОННЫХ
КОМПОНЕНТОВ:
микросхем,
транзисторов,
конденсаторов,
резисторов,
диодов и др.

◆ Но в нашем складе постоянно
поддерживается уникальный
ассортимент изделий микроэлектроники

◆ Доставка товаров почтой или
авиотранспортом с оформлением
томоженных документов

◆ Каталог АО "Платон" высылается
бесплатно по письменному заявлению

Москва,
ул. Гиляровского 39
(ст. м. "Проспект Мира")
тел: (095) 284-3669, 284-5678
факс: (095) 971-3145
почта 129110 Москва, а/я 996



Научно-технический центр "Электрон-Сервис"



Предприятиям, институтам и всем, кто работает с электроникой.
Ваша работа без ограничений. Снабжение без проблем
из любой точки мира.

Максимально эффективное использование средств.
Неограниченный диапазон изделий и производителей любых стран.
Выбрать самое необходимое можно по каталогам производителей.
Поставка - две недели.

Самый простой и надежный канал поставок

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ⇨ ЭЛЕКТРОН-СЕРВИС ⇨ ЗАКАЗЧИК

Выключатели
Контакты
Реле
Потенциометры
Разъемы

Контакты
Сопротивления
Конденсаторы
Индуктивности
Диоды

Транзисторы
Термисторы
Варисторы
Стабилитроны
Фотодиоды

Светодиоды
Микросхемы
Память
Микропроцессоры
Периферия

Лазерные диоды
Оптроны
Дисплеи
Световоды
Кабели

AT&T * FUJITSU * GENERAL ELECTRIC * HITACHI * MITSUBISHI * KYOCERA * TOSHIBA * TOSHIBA * TOSHIBA * TOSHIBA

CooperTools

**Мировой лидер по производству электро-монтажного
и паяльного оборудования**

ПРЕДЛАГАЕТ

**самую современную технологию и широкий спектр профессионального инструмента
следующих известных серий:**

WELLER — паяльные и отпайивательные станции, ремонтные системы, низковольтные, сетевые и газовые паяльники с эффективным контролем температуры и уникальным диапазоном сменных жал, насадок и приспособлений;

XCELITE и **EREM** — прецизионный инструмент для любых монтажных операций;

WIRE-WRAP — оборудование для намоточного монтажа.

НТЦ "Электрон-Сервис" — эксклюзивный дистрибутор CooperTools в России и СНГ — реализует всю гамму изделий по ценам каталога фирмы за рубль со склада в Москве, обеспечивает гарантию и послегарантийное обслуживание, предоставляет 10%-ную скидку для оптовых покупателей. Кроме того, предлагаем весь ассортимент продукции фирмы



MULTICORE — ведущего производителя припоев, флюсов, специальных химикатов для всех видов пайки.


Впечатляющее повышение производительности труда и практически полное исчезновение брака в Вашей работе окупают затраты за 1-2 месяца. Совсем недорого — за удовольствие работать превосходным инструментом!

НТЦ "ЭЛЕКТРОН-СЕРВИС" — 105037 Москва, 1-я Парковая 12;
факс: 367-1818; тел: 367-1001, 163-0380, 163-0380, 163-1249.

Научно-технический центр
"Электрон-Сервис"



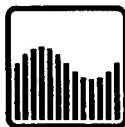Каждые два из трех вольтметров или осциллографов, сделанных в СНГ, имеют марку:



БЕЛВАР

Надежность и стабильность в любом деле начинается с уверенности в себе и в том, что техника будет работать без сбоев. Поэтому, когда приходит время выбора необходимого оборудования, то, естественно, возникает вопрос: какую марку предпочесть?

Почему выбирают приборы с маркой "БЕЛВАР"?

- 50-летний опыт производства измерительной техники
- Надежное (современное) производство и строгий контроль при изготовлении
- Гарантийное обслуживание от 1 года до 3 лет осуществляется через сеть сервисных центров на всей территории СНГ
- Ежегодно осваивается несколько новых моделей
- Лучшее соотношение качество-цена
- Экономичное энергопотребление
- Консультации специалистов по всем вопросам, связанным с выбором и использованием любого оборудования

ВОЛЬТМЕТРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ

B7-58, B7-58/1

B7-53, B7-53/1



- Точность измерения 0,15 %
- Разрешающая способность 100 мкВ, 1 мкА, 100 МОм
- Измерение силы тока до 10 А
- Возможность работы модели B7-58 от автономного источника постоянного тока напряжением 9 В
- Полная защита входов от перегрузки
- Тестирование р-п переходов

- Точность измерения 0,04 %
- Разрешающая способность 1 мкВ, 10 мкА, 1 МОм
- Измерение частоты, периода, температуры, мощности
- Интерфейс IEEE-488 (GPIB) у B7-53
- Функции: определения экстремумов, допусковой контроль, создание массива измеряемых величин

220600, г. Минск, пр-т Ф. Скорины, 58
Телефоны: (0172) 399-442, 399-730, 399-482
Факс (0172) 310-689

Наши представительства:

Москва: АО "Эликс"
Телефон (095) 344-84-76

Екатеринбург: АО "Приборы и ВТ"
Телефон (3432) 41-08-14

Новосибирск: магазин-салон "Приборы и ВТ"
Телефон (3832) 47-57-04

Рязань: НПФ "Интерсет"
Телефон (912) 76-89-54

С.-Петербург:
ТОО "Диполь". Телефон (812) 234-09-24

ЮЗТ "Поиск": Телефон (812) 290-55-30
Омск: "ТехноТек" и "Вектор-Тек"